

Министерство образования Республики Беларусь  
Учреждение образования  
«Белорусский государственный университет  
информатики и радиоэлектроники»

Кафедра электронных вычислительных машин

**И.В. Лукьянова, Ю.А. Луцик**

## **АРИФМЕТИЧЕСКИЕ И ЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ**

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ  
к курсовому проекту  
для студентов специальности  
”Вычислительные машины, системы и сети”  
всех форм обучения

Минск 2004

УДК 004.7 (075.8)

ББК 32.97 я 73

Л 84

**Лукьянова И.В.**

Л 84

Арифметические и логические основы вычислительной техники: Метод. пособие к курсовому проекту для студ. спец. «Вычислительные машины, системы и сети» всех форм обуч./ И.В. Лукьянова, Ю.А. Луцик. – Мн.: БГУИР, 2004. – 35 с.: ил.  
ISBN 985-444-642-5

В методическом пособии приведены исходные данные для выполнения курсового проекта и рассмотрен пример выполнения и оформления курсового проекта для одного из вариантов задания. Оно может быть использовано студентами специальности 40 02 01 "Вычислительные машины, системы и сети", магистрантами и аспирантами.

УДК 004.7 (075.8)

ББК 32.97 я 73

ISBN 985-444-642-5

© Лукьянова И.В., Луцик Ю.А., 2004

© БГУИР, 2004

## СОДЕРЖАНИЕ

Задание к курсовому проекту .....	4
Исходные данные к курсовому проекту .....	5
Пример синтеза сумматора-умножителя (разработка алгоритма умножения и структурной схемы сумматора-умножителя) .....	6
Исходные данные: .....	6
Разработка алгоритма умножения .....	6
Разработка структурной схемы сумматора-умножителя .....	1
Синтез структуры сумматора-умножителя 1-го типа .....	2
Синтез структуры сумматора-умножителя 2-го типа .....	4
Разработка функциональных схем основных узлов сумматора-умножителя ..	6
Логический синтез одноразрядного четверичного умножителя .....	6
Логический синтез одноразрядного четверичного сумматора .....	8
Логический синтез одноразрядного четверичного умножителя-сумматора .....	23
Синтез комбинационных схем устройств умножения на основе мультиплексоров .....	26
Литература .....	31
Приложение .....	32

## 1. ЗАДАНИЕ К КУРСОВОМУ ПРОЕКТУ

Курсовой проект предполагает синтез цифровых схем арифметических устройств, выполняющих операции сложения и умножения над числами, представленными в форме с плавающей запятой в двоичной и двоично-четверичной системах счисления (с/с).

По исходным данным необходимо разработать:

1. Алгоритм выполнения операции умножения, для чего потребуется:
  - перевести заданные исходные числа в четверичную систему счисления;
  - представить числа в форме с плавающей запятой, при этом число четверичных разрядов для мантиисы равно шести, для порядка – два, плюс два разряда для знаков мантиисы и порядка;
    - произвести перемножение чисел согласно заданному алгоритму;
    - оценить погрешность вычисления после перевода результата в исходную систему счисления.
2. Алгоритм выполнения операции сложения.
3. Структурную схему вычислительного устройства, выполняющего сложение и умножение, содержащую узлы для действия над мантиисами и порядками, а также при этом необходимо определить время умножения с учетом временных задержек в комбинационных схемах.
4. Функциональные схемы основных узлов проектируемого сумматора-умножителя в заданном логическом базисе. Для этого следует провести:
  - логический синтез комбинационного одноразрядного четверичного сумматора (ОЧС) на основе составленной таблицы истинности для суммы слагаемых с учетом переноса из младшего разряда, используя при этом карты Карно-Вейча или алгоритм извлечения (Рота), оценив эффективность минимизации;
  - логический синтез одноразрядного комбинационного четверичного умножителя (ОЧУ) в случае разработки структурной схемы 1-го типа путем минимизации переключательных функций по каждому выходу схемы. Минимизация выполняется с применением алгоритма Рота или карт Карно-Вейча с последующей оценкой эффективности минимизации;
  - логический синтез одноразрядного комбинационного четверичного умножителя-сумматора (ОЧУС) в случае разработки структурной схемы 2-го типа путем минимизации переключательных функций по каждому выходу схемы. Минимизация выполняется с применением алгоритма Рота или карт Карно-Вейча с последующей оценкой эффективности минимизации;
  - логический синтез комбинационной схемы преобразователя множителя (ПМ);

- построить функциональную схему ОЧС в заданном логическом базисе и на мультиплексорах;
- построить функциональную схему ПМ и ОЧУ (ОЧУС) в заданном логическом базисе.

По результатам разработки определить время умножения на один разряд и на  $n$  разрядов множителя.

### *Исходные данные к курсовому проекту*

Исходные данные для выполнения курсового проекта (приведены в прил.):

1. Исходные операнды - десятичные числа с целой и дробной частью, над которыми производится операция умножения (заданы в строке 1 табл. П.1);

2. Алгоритм выполнения операции умножения: А, Б, В, Г (определяется строкой 2 табл. П.1):

А – умножение начинается с младших разрядов множителя со сдвигом частичных сумм вправо,

Б – умножение начинается с младших разрядов множителя со сдвигом частичных произведений (множимого) влево,

В – умножение начинается со старших разрядов множителя со сдвигом частичных сумм влево,

Г – умножение начинается со старших разрядов множителя со сдвигом частичных произведений вправо.

3. Метод ускоренного умножения, на базе которого строится умножитель:

- для алгоритмов **А** и **Б**: умножение закодированного двоично-четверичного множимого на 2 разряда двоичного множителя одновременно в прямых кодах;

- для алгоритмов **В** и **Г**: умножение закодированного двоично-четверичного множимого на 2 разряда двоичного множителя одновременно в дополнительных кодах.

4. Двоичные коды четверичных цифр **множимого** для работы в двоично-четверичной системе счисления (вариант кодирования учитывается при выполнении арифметических операций и задается строкой 3 табл.П.1). **Множитель** представляется обычным весомазначным кодом:  $0_4 - 00$ ,  $1_4 - 01$ ,  $2_4 - 10$ ,  $3_4 - 11$ .

5. Тип синтезируемого устройства умножения, определяемый основными структурными узлами, на базе которых строится умножитель:

- умножитель 1-го типа строится на базе ОЧУ, ОЧС и регистра-аккумулятора;

- умножитель 2-го типа строится на базе ОЧУС, ОЧС и регистра результата (см. строку 6 табл. П.1).

6. Способ минимизации и логический базис для аппаратной реализации ОЧУ, ОЧУС и ОЧС (определяется строками 4, 5, 6 табл. П.1), при этом ОЧС реализуется в заданном логическом базисе и на мультиплексорах.

## 2. ПРИМЕР СИНТЕЗА СУММАТОРА-УМНОЖИТЕЛЯ (РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА УМНОЖЕНИЯ И СТРУКТУРНОЙ СХЕМЫ СУММАТОРА-УМНОЖИТЕЛЯ)

### *Исходные данные:*

исходные сомножители:  $M_n = 15,55$ ;  $M_t = - 45,35$ ;

алгоритм умножения: А;

метод умножения: умножение закодированного двоично-четверичного множимого на 2 разряда двоичного множителя одновременно в прямых кодах;

коды четверичных цифр множимого для перехода к двоично-четверичной системе кодирования:  $0_4 \rightarrow 00$ ,  $1_4 \rightarrow 11$ ,  $2_4 \rightarrow 10$ ,  $3_4 \rightarrow 01$ ;

тип синтезируемого умножителя: структурные схемы приведены для обоих типов умножителей - на рис.1 приведена структура 1-го типа (ОЧУ, ОЧС, аккумулятор), на рис.2 приведена структура 2-го типа (ОЧУС, ОЧС, регистр результата).

Арифметические операции сложения двоично-четверичных чисел с разными знаками в дополнительных кодах и умножения на 2 разряда множителя в прямых кодах должны выполняться одним цифровым устройством, именуемым **сумматор-умножитель**. Учитывая то, что суммирующие узлы обязательно входят в состав умножителя, начнем синтез с разработки алгоритма умножения.

### 2.1. Разработка алгоритма умножения

1. Перевод сомножителей из десятичной системы счисления в четверичную:

**множимое**

$$\begin{array}{r} 15 \ | \ 4 \\ \underline{12} \ 3 \\ 3 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 0,55 \\ \underline{4} \\ 2,20 \\ \underline{4} \\ 0,80 \\ \underline{4} \\ 3,20 \\ \underline{4} \\ 0,80 \end{array}$$

$M_{n4} = 33,2030$

в соответствии с заданной кодировкой множимого

$M_{n2/4} = 0101,10000100$

**множитель**

$\begin{array}{r l} 45 & 4 \\ \hline 44 & 11 &   & 4 \\ 1 & \underline{8} & & 2 \\ & & & 3 \end{array}$	$\begin{array}{r} 0,35 \\ \underline{4} \\ 1,40 \\ \underline{4} \\ 1,60 \\ \underline{4} \\ 2,40 \\ \underline{4} \\ 1,60 \end{array}$	$M_{T_4} = -231,112$
		$M_{T_{2/4}} = -101101,010110$
		<p><i>множитель представляется обычным весомозначным кодом: <math>0_4 - 00, 1_4 - 01, 2_4 - 10, 3_4 - 11</math></i></p>
		<p>для всех вариантов</p>

2. Запишем сомножитель в форме с плавающей запятой в прямом коде:  
 $M_N = 0,010110000100$   $P_{M_N} = 0.0010 + 02_{10}$  - закодировано по заданию,  
 $M_T = 1,101101010110$   $P_{M_T} = 0.0011 + 03_{10}$  - закодировано традиционно.

3. Умножение двух чисел с плавающей запятой на два разряда множителя одновременно в прямых кодах. Это сводится к сложению порядков, формированию знака произведения, преобразованию разрядов множителя согласно алгоритму, и перемножению мантисс сомножителей.

Порядок произведения будет равен:

$P_{M_N} = 0.0010$	$02$
$P_{M_T} = 0.0011$	$03$
$P_{M_N \cdot M_T} = 0.1111$	$11.$

Результат закодирован в соответствии с заданием на кодировку множимого. Знак произведения определяется суммой по модулю "два" знаков сомножителей, т.е.

$$\text{зн } M_N \oplus \text{зн } M_T = 0 \oplus 1 = 1.$$

Для умножения мантисс необходимо предварительно преобразовать множитель. При умножении чисел в прямых кодах диада  $11(3_4)$  заменяется на триаду  $1\bar{0}\bar{1}$ . Преобразованный множитель имеет вид:  $M_{T_4}^n = 1\bar{1}\bar{1}112$  или  $M_{T_2}^n = 01\bar{0}\bar{1}\bar{0}1010110$ . Перемножение мантисс по алгоритму "А" приведено в табл. 1.

4. После окончания умножения необходимо оценить погрешность вычислений. Для этого полученное произведение ( $M_N \cdot M_{T_4} = -0,23000331002$ ,  $P_{M_N \cdot M_T} = 5$ ) приводится к нулевому порядку, а затем переводится в десятичную систему счисления:

$M_N \cdot M_{T_4} = -23000,331002$	$P_{M_N \cdot M_T} = 0;$
$M_N \cdot M_{T_{10}} = -704,9884.$	

БГУИР

БГУИР

БГУИР

БГУИР

БГУИР

БГУИР

БГУИР

БГУИР

БГУИР

БГУИР

БГУИР

БГУИР

БГУИР

БГУИР

БГУИР

Библиотека БГУИР



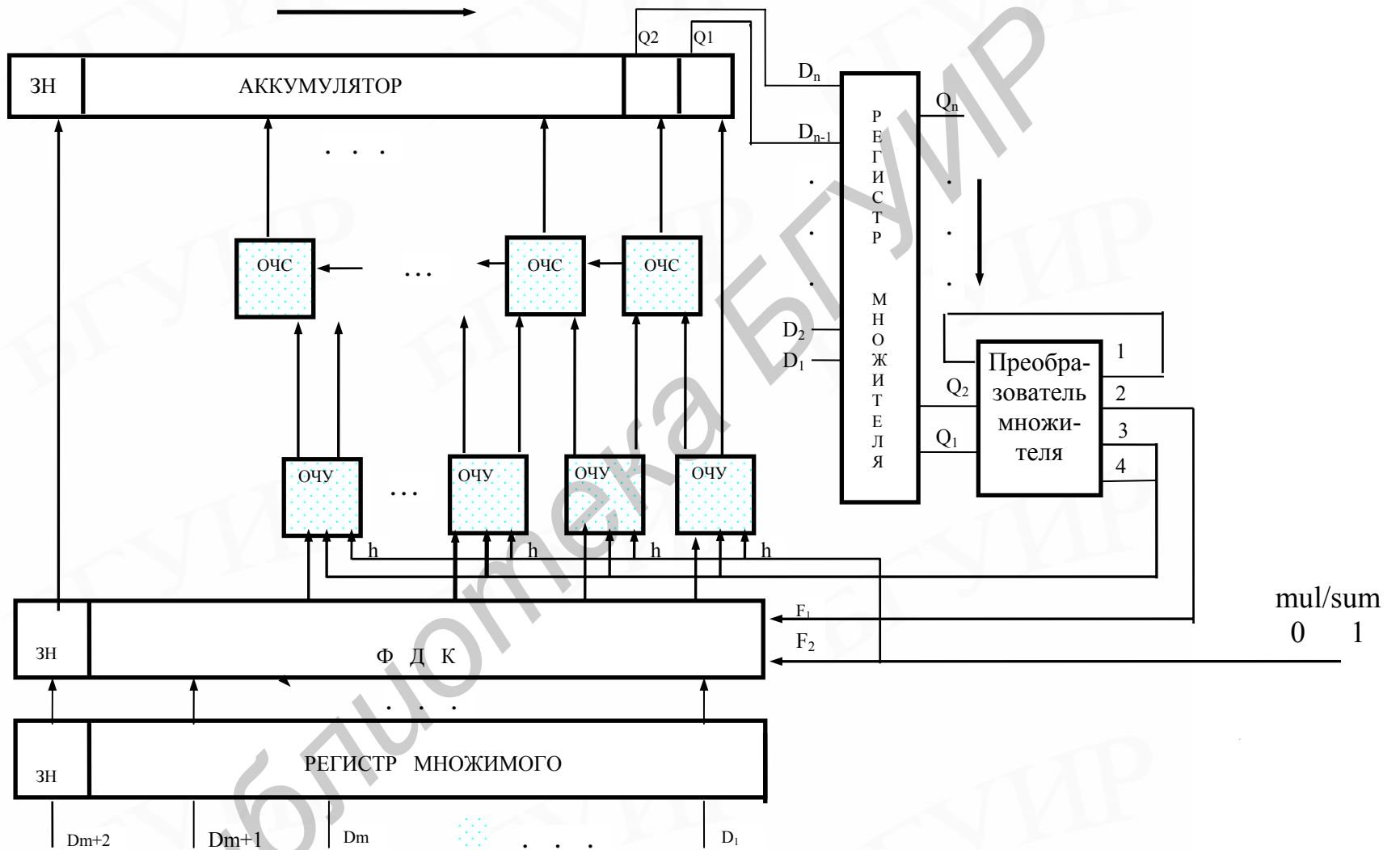


Рис. 1. Структурная схема сумматора-умножителя 1-го типа.  
 Алгоритм умножения «А», на 2 разряда множителя одновременно

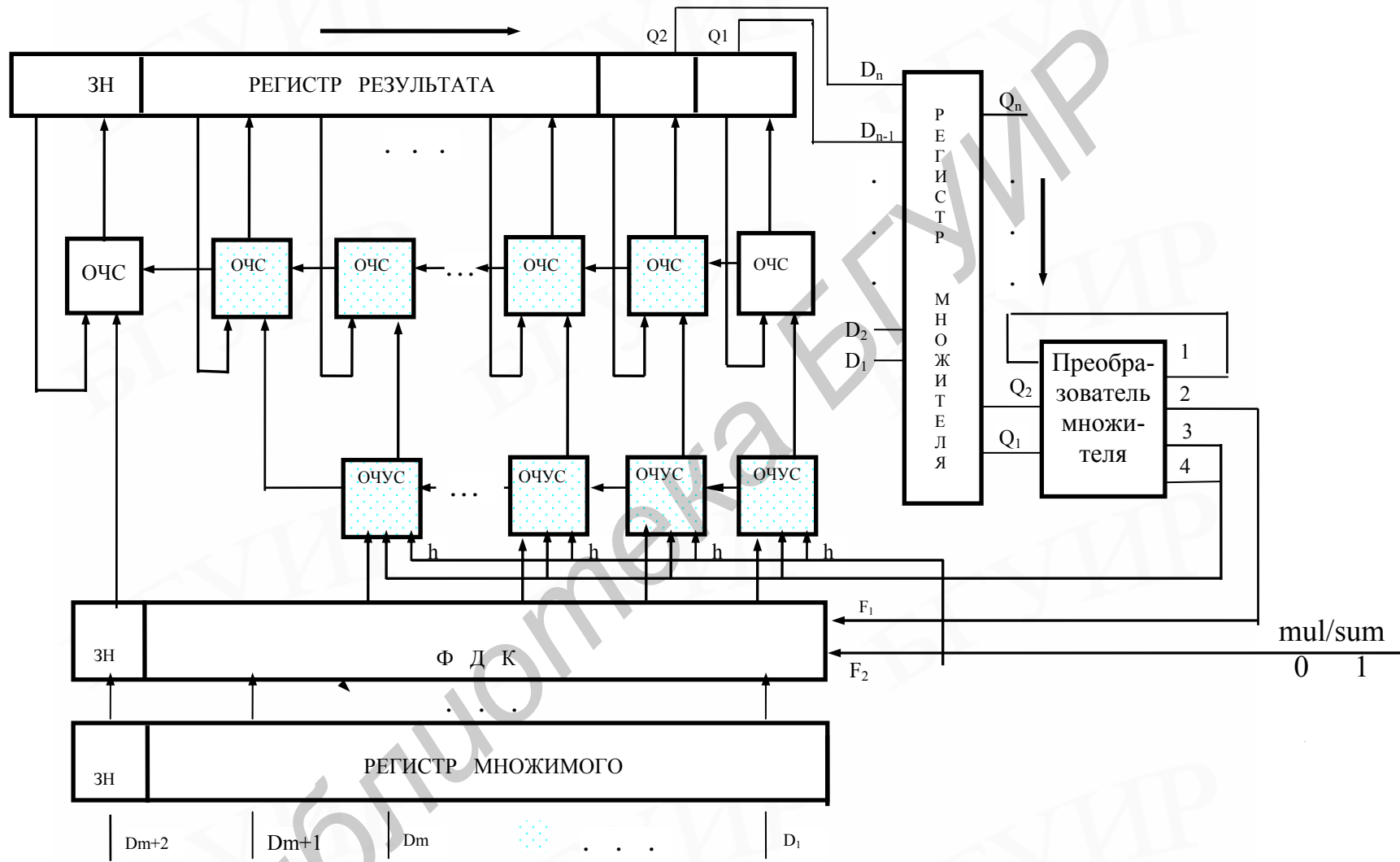


Рис. 2. Структурная схема сумматора-умножителя 2-го типа.  
 Алгоритм умножения «А», на 2 разряда множителя одновременно.

Таблица 1

## Перемножение мантисс

Четверичная с/с			Двоично-четверичная с/с			Комментарии
0.	0000000		0.	00 00 00 00 00 00 00		$\Sigma_0^4 = 0$
0.	1330120		0.	11 01 01 00 11 10 00		$\Pi_1^4 = M_H \cdot 2$
0.	1330120		0.	11 01 01 00 11 10 00		$\Sigma_1^4$
0.	0133012	0	0.	00 11 01 01 00 11 10	00	$\Sigma_1^4 \cdot 4^{-1}$
0.	0332030		0.	00 01 01 10 00 01 00		$\Pi_2^4 = M_H \cdot 1$
0.	1131102	0	0.	11 11 01 11 11 00 10	00	$\Sigma_2^4$
0.	0113110	20	0.	00 11 11 01 11 11 00	10 00	$\Sigma_2^4 \cdot 4^{-1}$
0.	0332030		0.	00 01 01 10 00 01 00		$\Pi_3^4 = M_H \cdot 1$
0.	1111200	20	0.	11 11 11 11 10 00 00	10 00	$\Sigma_3^4$
0.	0111120	020	0.	00 11 11 11 11 10 00	00 10 00	$\Sigma_3^4 \cdot 4^{-1}$
0.	0332030		0.	00 01 01 10 00 01 00		$\Pi_4^4 = M_H \cdot 1$
0.	1103210	020	0.	11 11 00 01 10 11 00	00 10 00	$\Sigma_4^4$
0.	0110321	0020	0.	00 11 11 00 01 10 11	00 00 10 00	$\Sigma_4^4 \cdot 4^{-1}$
3.	3001310		1.	01 00 00 11 01 11 00		$\Pi_5^4 = M_H \cdot (-1)$
3.	3112231	0020	1.	01 11 11 10 10 01 11	00 00 10 00	$\Sigma_5^4$
3.	3311223	10020	1.	01 01 11 11 10 10 01	11 00 00 10 00	$\Sigma_5^4 \cdot 4^{-1}$
3.	3001310		1.	01 00 00 11 01 11 00		$\Pi_6^4 = M_H \cdot (-1)$
3.	2313133	10020	1.	10 01 11 01 11 01 01	11 00 00 10 00	$\Sigma_6^4$
3.	3231313	310020	1.	01 10 01 11 01 11 01	01 11 00 00 10 00	$\Sigma_6^4 \cdot 4^{-1}$
0.	0332030		0.	00 01 01 10 00 01 00		$\Pi_7^4 = M_H \cdot 1$
0.	0230003	310020	0.	00 10 01 00 00 00 01	01 11 00 00 10 00	$\Sigma_7^4$

Результат прямого перемножения операндов дает следующее значение:

$$M_{H10} \cdot M_{T10} = 15,55 \cdot 45,35 = 705,1925.$$

Абсолютная погрешность:

$$\Delta = 705,1925 - 704,9884 = 0,2041.$$

Относительная погрешность:

$$\delta = \frac{\Delta}{M_H \cdot M_T} = \frac{0,2041}{704,9884} = 0,0002895 \quad (\delta = 0,2895\%).$$

Эта погрешность получена за счет приближенного перевода из десятичной системы счисления в четверичную обоих сомножителей, а также за счет округления полученного результата произведения.

## 2.2. Разработка структурной схемы сумматора-умножителя

В курсовой работе предполагается разработка двух типов структур сумматора-умножителя. Структура 1-го типа строится на базе заданных узлов –

ОЧУ, ОЧС и аккумулятора (накапливающего сумматора), а структура 2-го типа строится на базе заданных узлов – ОЧУС и ОЧС.

Приведем пример синтеза структурных схем сумматора-умножителя 1-го (см. рис. 1) и 2-го типа (см. рис. 2) для алгоритма умножения “А”.

Управление обеими схемами осуществляется внешним сигналом mul/sum, который определяет вид текущей арифметической операции.

### **Синтез структуры сумматора-умножителя 1-го типа**

Структурная схема сумматора-умножителя 1-го типа для алгоритма умножения “А” приведена на рис.1.

**Если устройство работает как сумматор** (на входе mul/sum – “1”), то оба слагаемых последовательно (за 2 такта) заносятся в регистр множимого, а на управляющий вход формирователя дополнительного кода (ФДК)  $F_2$  поступает «1». Следует учесть, что числа представлены в форме с плавающей запятой. Поэтому, прежде чем складывать мантиссы, необходимо выровнять порядки. В блоке порядков необходимо обеспечить сравнение порядков, используя сумматор порядков, и в зависимости от знака результата сдвигать первое или второе слагаемое. Реализация сдвига мантиссы числа с меньшим порядком будет зависеть от используемого алгоритма умножения. Этим будет определяться порядок подачи слагаемых на операцию и то, где будет сдвигаться мантисса (в регистре множимого или в регистре результата). На выходах ФДК формируется дополнительный код одного из слагаемых с учетом знака. Это слагаемое может быть записано в регистр результата, при этом управляющие сигналы, поступающие на входы «h» всех ОЧУ, дают возможность переписать на выходы ОЧУ разряды слагаемого без изменений (см. рис.3). При необходимости выравнивания порядков в регистре-аккумуляторе может выполняться сдвиг мантиссы первого слагаемого. Если на вход «h» поступает «0», то ОЧУ перемножает разряды  $M_n$  и  $M_t$ .

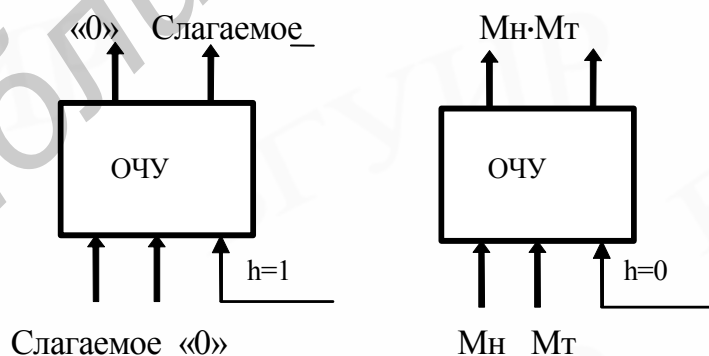


Рис. 3. Режимы работы ОЧУ

Одноразрядный четверичный сумматор предназначен для сложения двух двоично-четверичных цифр, подаваемых на его входы (рис. 4).

 


Рис. 4. Одноразрядный четверичный сумматор

В ОЧС первое слагаемое складывается с нулем, так как на старших выходах ОЧУ будут формироваться только коды нуля. Затем первое слагаемое попадает в регистр-аккумулятор, который изначально обнулен. На втором такте второе слагаемое из регистра множимого через цепочку ОЧУ и ОЧС попадает в аккумулятор, где складывается с первым слагаемым. Таким образом аккумулятор (накапливающий сумматор) складывает операнды и хранит результат. Разрядность аккумулятора должна быть на единицу больше, чем разрядность исходных слагаемых, чтобы предусмотреть возможность возникновения при суммировании переноса.

Если устройство работает как умножитель (на входе  $mul/sum$  – “0”), то множимое и множитель помещаются в соответствующие регистры, а на управляющий вход ФДК  $F_2$  поступает «0». Диада множителя поступает на входы преобразователя множителя (ПМ). Задачей ПМ является преобразование диады множителя в соответствии с алгоритмом преобразования. При этом в случае образования единицы переноса в старшую диаду множителя она должна быть учтена при преобразовании этой старшей диады (выход 1 ПМ). В регистре множителя в конце каждого такта умножения содержимое сдвигается на 2 двоичных разряда, и в последнем такте умножения регистр обнуляется. Это позволяет использовать регистр множителя для хранения младших разрядов произведения при умножении по алгоритму “А” (регистр множителя служит как бы “продолжением” регистра результата). Выход 2 ПМ переходит в единичное состояние, если текущая диада содержит отрицание ( $\bar{0}1$ ). В этом случае инициализируется управляющий вход  $F_1$  формирователя дополнительного кода (ФДК), и на выходах ФДК формируется дополнительный код множимого с обратным знаком (умножение на -1). Принцип работы ФДК в зависимости от управляющих сигналов приведен в табл.2.

На выходах 3,4 ПМ формируются диады преобразованного множителя, которые поступают на входы ОЧУ вместе с диадами множимого (см. рис.1). ОЧУ предназначен лишь для умножения двух четверичных цифр. Если в процессе умножения возникает перенос в следующий разряд, необходимо преду-

Таблица 2

Режимы работы формирователя дополнительного кода

Сигналы на входах ФДК		Результат на выходах ФДК
F <sub>1</sub>	F <sub>2</sub>	
0	0	Дополнительный код множимого
0	1	Дополнительный код слагаемого
1	0	Меняется знак Мн
1	1	Меняется знак слагаемого

смотреть возможность его прибавления. Для суммирования результата умножения текущей диады Мн · Мт с переносом из предыдущей диады предназначены ОЧС. Следовательно, чтобы полностью сформировать частичное произведение четверичных сомножителей, необходима комбинация цепочек ОЧУ и ОЧС. Частичные суммы формируются в аккумуляторе. На первом этапе он обнулен, и первая частичная сумма получается за счет сложения первого частичного произведения (сформированного на выходах ОЧС) и нулевой частичной суммы (хранящейся в аккумуляторе). Далее в аккумуляторе происходит сложение i-й частичной суммы с (i+1)-м частичным произведением, результат сложения сохраняется. Содержимое аккумулятора сдвигается на один четверичный разряд вправо в конце каждого такта умножения по алгоритму «А».

На четырех выходах ОЧУ формируется результат умножения диад Мн·Мт. Максимальной цифрой в диаде преобразованного множителя является двойка, поэтому в старшем разряде произведения максимальной цифрой может оказаться только «1» :

$$\begin{array}{ccc} 3 & \cdot & 2 \\ \text{max} & & \text{max} \\ \text{Мн} & & \text{Мт} \end{array} = 12.$$

Это означает, что на младшие входы ОЧС никогда не поступят диады цифр, соответствующие кодам «2» и «3», следовательно, в таблице истинности работы ОЧС будут содержаться 16 безразличных входных наборов.

Частичные суммы хранятся в аккумуляторе и регистре множителя, так как алгоритм умножения «А» предполагает возможность синхронного сдвига этих устройств. Количество тактов умножения определяется разрядностью Мт.

### ***Синтез структуры сумматора-умножителя 2-го типа***

Структурная схема сумматора-умножителя 2-го типа для алгоритма умножения «А» приведена на рис.2.

**Если устройство работает как сумматор**, то оба слагаемых последовательно (за 2 такта) заносятся в регистр множимого, а на управляющий вход формирователя дополнительного кода F<sub>2</sub> поступает «1». Необходимо обеспечить выполнение алгоритма сложения чисел, представленных в форме с плавающей запятой, базируясь на схеме умножителя, реализующего заданный ал-

горитм умножения (см. описание структуры сумматора-умножителя 1-го типа). Первое слагаемое переписывается в регистр результата под действием управляющих сигналов, поступающих на входы «h» всех ОЧУС (рис. 5). Если на вход «h» поступает «0», то ОЧУС перемножает разряды  $M_n$  и  $M_t$  и добавляет к полученному результату перенос из предыдущего ОЧУС.

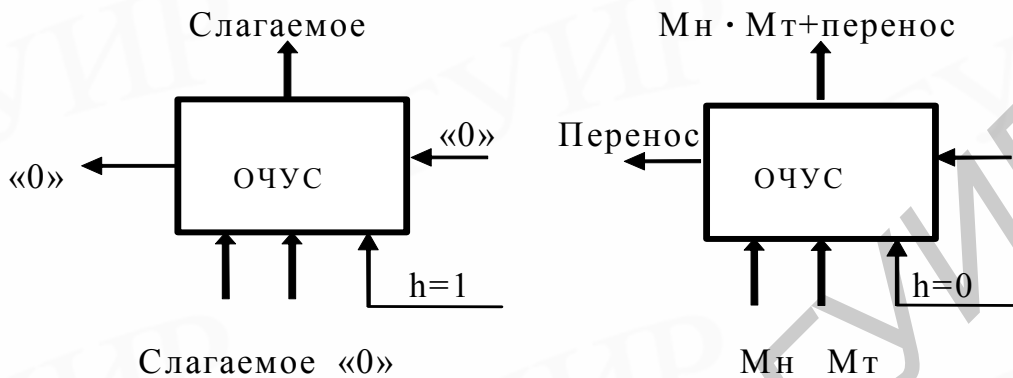


Рис. 5. Режимы работы ОЧУС

В ОЧС первое слагаемое складывается с нулем, записанным в регистре результата, и переписывается без изменений в регистр результата. На втором такте второе слагаемое из регистра множимого через цепочку ОЧУС попадает на входы ОЧС и складывается с первым слагаемым, хранящимся в регистре результата. Сумма хранится в регистре результата. Разрядность регистра результата должна быть на единицу больше, чем разрядность исходных слагаемых, чтобы предусмотреть возможность возникновения при суммировании переноса.

**Если устройство работает как умножитель**, то множимое и множитель помещаются в соответствующие регистры, а на управляющий вход ФДК  $F_2$  поступает «0». Диада множителя поступает на входы преобразователя множителя. Единица переноса в следующую диаду, если она возникает, должна быть добавлена к следующей диаде множителя (выход 1 ПМ). В регистре множителя после каждого такта умножения содержимое сдвигается на 2 двоичных разряда, и в конце умножения регистр обнуляется. Это позволяет использовать регистр множителя для хранения младших разрядов произведения при умножении по алгоритму «А». Выход 2 ПМ переходит в единичное состояние, если текущая диада содержит отрицание ( $\bar{01}$ ). В этом случае инициализируется управляющий вход  $F_1$  формирователя дополнительного кода, и на выходах ФДК формируется дополнительный код множимого с обратным знаком (умножение на -1). Принцип работы ФДК в зависимости от управляющих сигналов отражен в табл.2.

На выходах 3,4 ПМ формируются диады преобразованного множителя, которые поступают на входы ОЧУС вместе с диадами множимого (см. рис.2). На трех выходах ОЧУС формируется результат умножения диад  $M_n \cdot M_t +$  перенос из предыдущего ОЧУС. Максимальной цифрой в диаде преобразованного





0	0	0	0	1	0	0	0	0	Выход - код «00»
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0·1=00
0	0	0	1	1	0	0	0	0	Выход - код «00»
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0·2=00
0	0	1	0	1	0	0	0	0	Выход - код «00»
0	0	1	1	0	x	x	x	x	0·3=00
0	0	1	1	1	x	x	x	x	Выход - код «00»
0	1	0	0	0	0	0	0	0	3·0=00
0	1	0	0	1	0	0	0	1	Выход - код «03»
0	1	0	1	0	0	0	0	1	3·1=03
0	1	0	1	1	0	0	0	1	Выход - код «03»
0	1	1	0	0	1	1	1	0	3·2=12
0	1	1	0	1	0	0	0	1	Выход - код «03»
0	1	1	1	0	x	x	x	x	3·3=21
0	1	1	1	1	x	x	x	x	Выход - код «03»
1	0	0	0	0	0	0	0	0	2·0=00
1	0	0	0	1	0	0	1	0	Выход - код «02»
1	0	0	1	0	0	0	1	0	2·1=02
1	0	0	1	1	0	0	1	0	Выход - код «02»
1	0	1	0	0	1	1	0	0	2·2=10
1	0	1	0	1	0	0	1	0	Выход - код «02»
1	0	1	1	0	x	x	x	x	2·3=12
1	0	1	1	1	x	x	x	x	Выход - код «02»
1	1	0	0	0	0	0	0	0	1·0=00
1	1	0	0	1	0	0	1	1	Выход - код «01»
1	1	0	1	0	0	0	1	1	1·1=01
1	1	0	1	1	0	0	1	1	Выход - код «01»
1	1	1	0	0	0	0	1	0	1·2=02
1	1	1	0	1	0	0	1	1	Выход - код «01»
1	1	1	1	0	x	x	x	x	1·3=03
1	1	1	1	1	x	x	x	x	Выход - код «01»

Минимизацию переключательных функций проведем с помощью карт Вейча. Для функции  $P_3$  заполненная карта приведена на рис.6, где символом “x” отмечены наборы, на которых функция может принимать произвольное значение.

x<sub>1</sub>

 


Рис.6. Минимизация функции при помощи карты Вейча

Следовательно,  $P_3 = \bar{x}_2 y_2 + x_1 y_1 h + x_2 y_1 \bar{h} + \bar{x}_2 \bar{y}_1 h$ .

Эффективность минимизации можно оценить отношением числа входов схем, реализующих переключательную функцию до и после минимизации:

$$K = (10 \cdot 5 + 10 + 5) / 18 = 3,6.$$

### Логический синтез одноразрядного четверичного сумматора

Одноразрядный четверичный сумматор - это комбинационное устройство, имеющее 5 входов (2 разряда одного слагаемого, 2 разряда второго слагаемого и вход переноса) и 3 выхода. Принцип работы ОЧС представлен с помощью таблицы истинности (табл.4).

Разряды обоих слагаемых закодированы : 0 - 00; 1 - 11; 2 - 10; 3 - 01.

Если ОЧС синтезируется для схемы 1-го типа, то в таблице истинности необходимо выделить 16 безразличных наборов, так как со старших выходов ОЧУ не могут прийти коды "2" и "3". Если ОЧС синтезируется для схемы 2-го типа, то безразличные наборы в таблице истинности отсутствуют.

Таблица 4

Таблица истинности ОЧС

$a_1$	$a_2$	$b_1$	$b_2$	$p$	$\Pi$	$S1$	$S2$	Пример операции в четверичной с/с
0	0	0	0	0	0	0	0	0+0+0=00
0	0	0	0	1	0	1	1	0+0+1=01
0	0	0	1	0	x	x	x	0+3+0=03
0	0	0	1	1	x	x	x	0+3+1=10
0	0	1	0	0	x	x	x	0+2+0=02
0	0	1	0	1	x	x	x	0+2+1=03

0	0	1	1	0	0	1	1	0+1+0=01
---	---	---	---	---	---	---	---	----------

Окончание табл. 4

$a_1$	$a_2$	$b_1$	$b_2$	$p$	$\Pi$	$S1$	$S2$	Пример операции в четверичной с/с
0	0	1	1	1	0	1	0	0+1+1=02
0	1	0	0	0	0	0	1	3+0+0=03
0	1	0	0	1	1	0	0	3+0+1=10
0	1	0	1	0	x	x	x	3+3+0=12
0	1	0	1	1	x	x	x	3+3+1=13
0	1	1	0	0	x	x	x	3+2+0=11
0	1	1	0	1	x	x	x	3+2+1=12
0	1	1	1	0	1	0	0	3+1+0=10
0	1	1	1	1	1	1	1	3+1+1=11
1	0	0	0	0	0	1	0	2+0+0=02
1	0	0	0	1	0	0	1	2+0+1=03
1	0	0	1	0	x	x	x	2+3+0=11
1	0	0	1	1	x	x	x	2+3+1=12
1	0	1	0	0	x	x	x	2+2+0=10
1	0	1	0	1	x	x	x	2+2+1=11
1	0	1	1	0	0	0	1	2+1+0=03
1	0	1	1	1	1	0	0	2+1+1=10
1	1	0	0	0	0	1	1	1+0+0=01
1	1	0	0	1	0	1	0	1+0+1=02
1	1	0	1	0	x	x	x	1+3+0=10
1	1	0	1	1	x	x	x	1+3+1=11
1	1	1	0	0	x	x	x	1+2+0=03
1	1	1	0	1	x	x	x	1+2+1=10
1	1	1	1	0	0	1	0	1+1+0=02
1	1	1	1	1	0	0	1	1+1+1=03

Определим множество единичных кубов:

$$L = \{01001, 01110, 01111, 10111\}$$

и множество безразличных кубов:

$$N = \{00010, 00011, 00100, 00101, 01010, 01011, 01100, 01101, 10010, 10011, 10100, 10101, 11010, 11011, 11100, 11101\}.$$

Сформируем множество  $C_0 = L \cup N$ .

Первым этапом алгоритма Рота является нахождение множества простых импликант. Для реализации этого этапа будем использовать операцию умножения (\*) над множествами  $C_0$ ,  $C_1$  и т.д., пока в результате операции будут образо-

вываться новые кубы большей размерности. Первый шаг умножения ( $C_0 * C_0$ ) приведен в табл. 5. В результате этой операции сформируем новое множество кубов:

$$C_1 = \{0001x, 0010x, 0101x, 010x1, 0110x, 0111x, 011x0, 011x1, 01x01, 01x10, 01x11, 0x010, 0x011, 0x100, 0x101, 1001x, 1010x, 101x1, 10x11, 1101x, 1110x, 1x010, 1x011, 1x100, 1x101, x0010, x0011, x0100, x0101, x1010, x1011, x1100, x1101\}.$$

Множество  $Z_0$  кубов, не участвовавших в образовании новых кубов, пустое.

В табл. 6 приведен следующий шаг поиска простых импликант с помощью операции  $C_1 * C_1$ . В результате образовалось множество  $C_2$  кубов второй размерности:

$$C_2 = \{011xx, 01x1x, 01xx1, 0x01x, 0x10x, 1x01x, 1x10x, x001x, x010x, x101x, x110x, xx010, xx011, xx100, xx101\}.$$

Множество  $Z_1$  кубов, не участвовавших в образовании новых кубов:

$$Z_1 = \{101x1, 10x11\}.$$

В табл. 7 приведен следующий шаг поиска простых импликант – операция  $C_2 * C_2$ . В результате образовалось множество  $C_3$  кубов третьей размерности:

$$C_3 = \{xx01x, xx10x\}.$$

Множество  $Z_2$  кубов, не участвовавших в образовании новых кубов:

$$Z_2 = \{011xx, 01x1x, 01xx1\}.$$

Таблица 5

Поиск простых импликант ( $C_0 * C_0$ ).

$C_0 * C_0$	01001	01110	01111	10111	00010	00011	00100	00101	01010	01011	01100	01101	10010	10011	10100	10101	11010	11011	11100	11101
01001	----																			
01110		----																		
01111		0111x	----																	
10111				----																
00010					----															
00011					0001x	----														
00100							----													
00101							0010x	----												
01010		01x10			0x010				----											
01011	010x1		01x11			0x011			0101x	----										
01100		011x0					0x100				----									
01101	01x01		011x1					0x101		0110x	----									
10010					x0010								----							
10011				10x11		x0011							1001x	----						
10100							x0100								----					
10101				101x1				x0101							1010x	----				
11010									x1010				1x010					----		
11011										x1011				1x011			1101x	----		
11100											x1100				1x100				----	
11101												x1101				1x101			1110x	----



Поиск простых импликант ( $C_2 * C_2$ )

$C_2 * C_2$	011xx	01x1x	01xx1	0x01x	0x10x	1x01x	1x10x	x001x	x010x	x101x	x110x	xx010	xx011	xx100	xx101	
011xx	-----															
01x10		-----														
01xx1			-----													
0x01x				-----												
0x10x					-----											
1x01x				xx01x		-----										
1x10x					xx10x		-----									
x001x								-----								
x010x									-----							
x101x								xx01x		-----						
x110x									xx10x		-----					
xx010												-----				
xx011												xx01x	-----			
xx100														-----		
xx101															xx10x	-----

Таблица 8

Поиск простых импликант ( $C_3 * C_3$ )

$C_3 * C_3$	xx01x	xx10x
xx01x	-----	
xx10x		-----

Результат  $C_3 * C_3$  приведен в табл. 8. Новых кубов (четвертой размерности) не образовалось. Получено множество  $Z_3 = \{xx01x, xx10x\}$ .

На этом заканчивается этап поиска простых импликант, так как  $|C_4| \leq 1$ . Множество простых импликант

$$Z = Z_0 \cup Z_1 \cup Z_2 \cup Z_3 = \{101x1, 10x11, 011xx, 01x1x, 01xx1, xx01x, xx10x\}.$$

Следующий этап – поиск L-экстремалей на множестве простых импликант. Для этого используется операция # (решетчатое вычитание). В табл. 9 из каждой простой импликанты поочередно вычитаются все остальные простые импликанты  $Z \# (Z \setminus z)$ , результат операции (последняя строка таблицы) указывает на то, что L-экстремальями стали следующие простые импликанты:

$$E = 01xx1, xx01x, xx10x.$$

Необходимо проверить, нет ли среди них таких, которые стали L-экстремальями за счет безразличных кубов. Для этого в табл. 10 из кубов множества L вычитаются остатки простых импликант, полученные в табл. 9 (результат выполнения операции  $Z \# (Z \setminus z)$ ). По результатам табл. 10 L-экстремалью, не связанной с безразличными наборами, стал куб 01xx1 (остаток от вычитания из него всех остальных простых импликант – 01001 – относится ко множеству

единичных наборов  $L$  исходного задания функции). Этот куб обязательно должен войти в минимальное покрытие.

Таблица 9

Поиск  $L$ -экстремалей

$Z\#(Z\vee)$	101x1	10x11	011xx	01x1x	01xx1	xx01x				xx10x		
101x1	----- zz0zz 10011	zz0zz 10011	yyzz0 011xx	yy0z0 01x1x	yy0zz 01xx1	01yz0 xx01x				01zz0 0x01x x110x xx100		
10x11	zzz0z 10101	----- yyz00 011xx	yyzz0 01x1x	yyz0z 01xx1	0x01x	01zz0 x101x	xx010	0x01x	01zy0 x110x	0zyz0 x110x	01zyy xx100	
011xx	yyzzz 10101	yyyzz 10011	----- zz0zz 0101x	zz0zz 010x1	z0yzz 0x01x	1zyzz x101x	10yzz xx010	z0zzz 0010x	1zzzz 1110x	10zzz 1x100	x0100	
01x1x	yyzyz 10101	yyyzz 10011	zzz0z 0110x	----- zzz0z 01001	z0zzz 0001x	1zzzz 1101x	10zzz 1x010	x0010	zyzyz 0010x	yzzyz 1110x	y0zyz 1x100	lyzyz x0100
01xx1	yyzzz 10101	yyzzz 10011	zzzz0 01100	zzzz0 01010	----- zyzz0 0001x	yzzz0 1101x	y0zzy 1x010	lyzzy x0010	zyzz0 0010x	yzzz0 1110x	y0zzy 1x100	lyzzy x0100
xx01x	zzyyz 10101	zzzzz ∅	zzyyz 01100	zzzzz ∅	zzzyz 01001	-----	-----	-----	zzyyz 0010x	zzyyz 1110x	zzyyz 1x100	zzyyz x0100
xx10x	zzzzz ∅		zzzzz ∅		zzzyz 01001	zzyyz 0001x	zzyyz 1101x	zzyyz 1x010	zzyyz x0010	-----	-----	-----

Таблица 10

Проверка  $L$ -экстремалей

$L \cap \hat{E}$	01001	01110	01111	10111
01001	01001	∅	∅	∅
0001x	∅	∅	∅	∅
1101x	∅	∅	∅	∅
1x010	∅	∅	∅	∅
x0010	∅	∅	∅	∅
0010x	∅	∅	∅	∅
1110x	∅	∅	∅	∅
1x100	∅	∅	∅	∅
x0100	∅	∅	∅	∅

Далее необходимо проанализировать, какие из исходных единичных кубов (множество  $L$ ) не покрыты найденной  $L$ -экстремалью. Этот анализ осуществляется с помощью табл. 11.

Таблица 11

Поиск непокрытых исходных наборов

$L \# E$	01001	01110	01111	10111
01xx1	zzzzz ∅	zzzzy 01110	zzzzz ∅	yyzzz 10111

Из табл. 11 видно, что  $L$ -экстремалью не покрыты два единичных куба (01110 и 10111). Чтобы их покрыть, воспользуемся множеством простых импликант, не являющихся  $L$ -экстремальями (табл.12).

Таблица 12

Покрывание оставшихся кубов

$L \cap \hat{Z}$	01110	10111
101x1	∅	10111
10x11	∅	10111



011xx	01110	∅
01x1x	01110	∅
xx01x	∅	∅
xx10x	∅	∅

Из табл. 12 видно, что каждый из непокрытых единичных кубов может быть покрыт двумя равнозначными способами. Следовательно, существуют 4 типовые (минимальные) формы:

$$F_{\min 1} = \bar{a}_1 a_2 p + \bar{a}_1 a_2 b_1 + a_1 \bar{a}_2 b_1 p = \bar{a}_1 a_2 (p + b_1) + a_1 \bar{a}_2 b_1 p ;$$

$$F_{\min 2} = \bar{a}_1 a_2 p + \bar{a}_1 a_2 b_1 + a_1 \bar{a}_2 b_2 p ;$$

$$F_{\min 3} = \bar{a}_1 a_2 p + \bar{a}_1 a_2 b_2 + a_1 \bar{a}_2 b_1 p ;$$

$$F_{\min 4} = \bar{a}_1 a_2 p + \bar{a}_1 a_2 b_2 + a_1 \bar{a}_2 b_2 p .$$

Функциональную схему ОЧС (рис. 7) построим по  $F_{\min 1}$  :

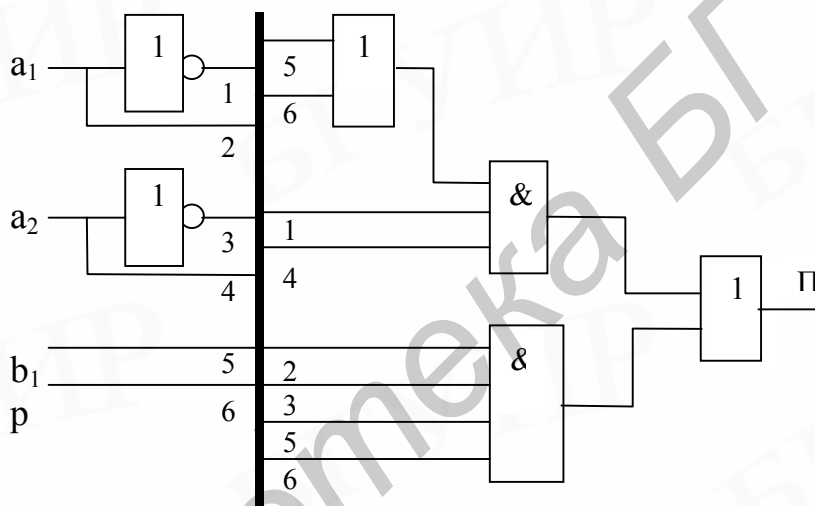


Рис.7. Функциональная схема ОЧС

### Логический синтез одноразрядного четверичного множителя-сумматора

ОЧУС - это комбинационное устройство, имеющее шесть входов (два разряда из регистра множимого, два разряда из регистра множителя, вход переноса и управляющий вход  $h$ ) и три выхода. Принцип работы ОЧУС представлен с помощью таблицы истинности (табл. 13).

Разряды множителя закодированы : 0 - 00; 1 - 01; 2 - 10; 3 - 11.

Разряды множимого закодированы : 0 - 00; 1 - 11; 2 - 10; 3 - 01.

Управляющий вход  $h$  определяет тип операции: 0 - умножение закодированных цифр, поступивших на информационные входы, и добавление переноса; 1 - вывод на выходы без изменения значения разрядов, поступивших из регистра множимого. В табл. 13 выделено 36 безразличных наборов, так как на входы ОЧУС из разрядов множителя не может поступить код 11, при работе ОЧУС

как сумматора на вход переноса не может поступить единица, а при умножении на ноль или единицу на вход переноса также не может поступить единица.

Таблица 13

Таблица истинности ОЧУС

Пер	Мн		Мт		Упр.	Перенос	Результат		Результат операции в четверичной с/с
	$P_1$	$x_1$	$x_2$	$y_1$			$y_2$	$P$	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0·0+0=00
0	0	0	0	0	1	0	0	0	Выход – код «00»
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0·1+0=00
0	0	0	0	1	1	0	0	0	Выход – код «00»
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0·2+0=00
0	0	0	1	0	1	0	0	0	Выход - код «00»
0	0	0	1	1	0	х	х	х	0·3+0=00
0	0	0	1	1	1	х	х	х	выход - код «00»
0	0	1	0	0	0	0	0	0	3·0+0=00
0	0	1	0	0	1	0	0	1	выход - код «03»
0	0	1	0	1	0	0	0	1	3·1+0=03
0	0	1	0	1	1	0	0	1	выход - код «03»
0	0	1	1	0	0	1	1	0	3·2+0=12
0	0	1	1	0	1	0	0	1	выход - код «03»
0	0	1	1	1	0	х	х	х	3·3+0=21
0	0	1	1	1	1	х	х	х	выход - код «03»
0	1	0	0	0	0	0	0	0	2·0+0=00
0	1	0	0	0	1	0	1	0	выход - код «02»
0	1	0	0	1	0	0	1	0	2·1+0=02
0	1	0	0	1	1	0	1	0	выход - код «02»
0	1	0	1	0	0	1	0	0	2·2+0=10
0	1	0	1	0	1	0	1	0	выход - код «02»
0	1	0	1	1	0	х	х	х	2·3+0=12
0	1	0	1	1	1	х	х	х	выход - код «02»
0	1	1	0	0	0	0	0	0	1·0+0=00
0	1	1	0	0	1	0	1	1	Выход - код «01»
0	1	1	0	1	0	0	1	1	1·1+0=01
0	1	1	0	1	1	0	1	1	выход - код «01»
0	1	1	1	0	0	0	1	0	1·2+0=02
0	1	1	1	0	1	0	1	1	выход - код «01»
0	1	1	1	1	0	х	х	х	1·3+0=03
0	1	1	1	1	1	х	х	х	выход - код «01»
1	0	0	0	0	0	х	х	х	0·0+1=01

1	0	0	0	0	1	x	x	x	ВЫХОД - код «00»
1	0	0	0	1	0	x	x	x	$0 \cdot 1 + 1 = 01$
1	0	0	0	1	1	x	x	x	ВЫХОД - код «00»
1	0	0	1	0	0	0	1	1	$0 \cdot 2 + 1 = 01$
1	0	0	1	0	1	x	x	x	ВЫХОД - код «00»

Окончание табл. 13

Пер	Мн		Мт		Упр.	Перенос	Результат		Результат операции в четверичной с/с
	$P_1$	$x_1$	$x_2$	$y_1$			$y_2$	$P$	
1	0	0	1	1	0	x	x	x	$0 \cdot 3 + 1 = 01$
1	0	0	1	1	1	x	x	x	ВЫХОД - код «00»
1	0	1	0	0	0	x	x	x	$3 \cdot 0 + 1 = 01$
1	0	1	0	0	1	x	x	x	ВЫХОД - код «03»
1	0	1	0	1	0	x	x	x	$3 \cdot 1 + 1 = 10$
1	0	1	0	1	1	x	x	x	ВЫХОД - код «03»
1	0	1	1	0	0	1	0	1	$3 \cdot 2 + 1 = 13$
1	0	1	1	0	1	x	x	x	ВЫХОД - код «03»
1	0	1	1	1	0	x	x	x	$3 \cdot 3 + 1 = 22$
1	0	1	1	1	1	x	x	x	ВЫХОД - код «03»
1	1	0	0	0	0	x	x	x	$2 \cdot 0 + 1 = 01$
1	1	0	0	0	1	x	x	x	ВЫХОД - код «02»
1	1	0	0	1	0	x	x	x	$2 \cdot 1 + 1 = 03$
1	1	0	0	1	1	x	x	x	ВЫХОД - код «02»
1	1	0	1	0	0	1	1	1	$2 \cdot 2 + 1 = 11$
1	1	0	1	0	1	x	x	x	ВЫХОД - код «02»
1	1	0	1	1	0	x	x	x	$2 \cdot 3 + 1 = 13$
1	1	0	1	1	1	x	x	x	ВЫХОД - код «02»
1	1	1	0	0	0	x	x	x	$1 \cdot 0 + 1 = 01$
1	1	1	0	0	1	x	x	x	ВЫХОД - код «01»
1	1	1	0	1	0	x	x	x	$1 \cdot 1 + 1 = 02$
1	1	1	0	1	1	x	x	x	ВЫХОД - код «01»
1	1	1	1	0	0	0	0	1	$1 \cdot 2 + 1 = 03$
1	1	1	1	0	1	x	x	x	ВЫХОД - код «01»
1	1	1	1	1	0	x	x	x	$1 \cdot 3 + 1 = 10$
1	1	1	1	1	1	x	x	x	ВЫХОД - код «01»

Синтез выходов ОЧУС в методическом пособии не рассматривается.

На рис. 8 приведена карта Вейча для минимизации функции переноса P.

	$x_1$								
	1				1				
$y_1$	1	*	*		1				$P_1$
	*	*	*	*	*	*	*	*	
	*	*	*	*	*	*	*	*	$y_2$
	*	*	*	*	*	*	*	*	$P_1$
	*	*	*	*	*	*	*	*	
	$h$				$x_2$				
									$h$

Рис.8. Карта Вейча для минимизации функции P  
**Синтез комбинационных схем устройств умножения на основе мультиплексоров**

Мультиплексор – это логическая схема, имеющая  $n$  информационных входов,  $m$  управляющих входов и один выход. При этом должно выполняться условие  $n = 2^m$ .

Принцип работы мультиплексора состоит в следующем. На выход мультиплексора может быть пропущен без изменений любой (один) логический сигнал, поступающий на информационные входы. Порядковый номер информационного входа, значение с которого в данный момент должно быть передано на выход, определяется двоичным кодом на управляющих входах.

На рис. 9 показан мультиплексор, имеющий 4 информационных (I0–I3) и два управляющих (S0, S1) входа, так называемый "один из четырех". В табл. 14 определена зависимость выходного сигнала Y от сигналов на входах мультиплексора. Сигналы  $x_1, x_2, x_3, x_4$  - это логические сигналы, поступающие на вход мультиплексора, которые могут принимать значения ноль или единица.

Из табл. 14 видно, что под действием управляющей комбинации S0S1 на выход будет пропущен сигнал, поданный на вход I0 (в нашем случае это  $x_1$ ), а управляющая комбинация S0S1 пропускает на выход сигнал, поданный на вход I2 (в нашем случае это  $x_3$ ).

 


Таблица 14

Работа мультиплексора

S0	S1	I0	I1	I2	I3	Y
0	0	$x_1$	$x_2$	$x_3$	$x_4$	$x_1$
0	1	$x_1$	$x_2$	$x_3$	$x_4$	$x_2$
1	0	$x_1$	$x_2$	$x_3$	$x_4$	$x_3$
1	1	$x_1$	$x_2$	$x_3$	$x_4$	$x_4$

 


Рис.9. Мультиплексор

Мультиплексор может быть использован для синтеза комбинационных схем. С помощью мультиплексора "один из четырех" легко реализовать любую переключательную функцию (ПФ) от двух переменных. Пример реализации функций ИЛИ и И на мультиплексоре по таблицам истинности 15 и 16 приведен соответственно на рис. 10 и 11.

Таблица 15  
Функция "ИЛИ"

$x_1$	$x_2$	$x_1 \oplus x_2$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1


 


Рис.10. Реализация функции "ИЛИ" на мультиплексоре

Таблица 16  
Функция "И"

$x_1$	$x_2$	$x_1 \cdot x_2$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

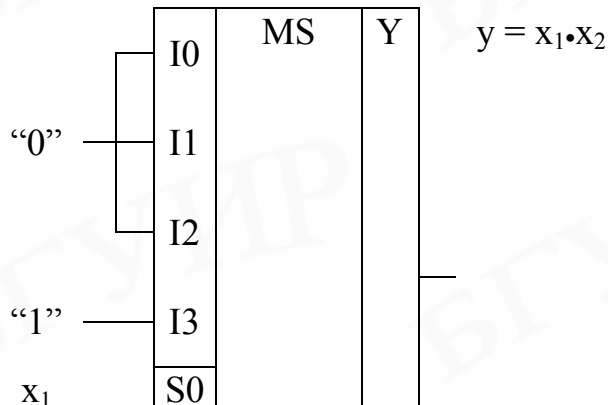

 


Рис.11. Реализация функции "И" на мультиплексоре

На основе мультиплексора можно синтезировать ПФ более чем от двух переменных. Для этого на входе мультиплексора, возможно, придется разместить некоторую дополнительную логическую схему. Для синтеза этой дополнительной схемы все наборы в таблице истинности (табл. 17) целесообразно поделить на группы так, чтобы в каждой группе наборы переменных  $x_1, x_2$  были одинаковы. Таких групп с одинаковыми наборами 00, 01, 10, 11 будет четыре.

Для синтеза входной логической схемы независимыми переменными будут только  $x_3$  и  $x_4$ , которые в свою очередь образуют четыре различных набора в каждой группе. Записывая для единичных значений ПФ логические выражения для входных переменных  $x_3$  и  $x_4$ , строим затем по этим выражениям для каждого входа I0 – I3 логическую схему. Например, для первой и четвертой групп  $y = x_3\bar{x}_4 + \bar{x}_3x_4 = x_3 \oplus x_4$ , а для второй и третьей групп  $y = 1$ , поскольку ПФ на всех восьми наборах равна 1.

Мультиплексор с входной логической схемой для реализации ПФ четырех переменных показан на рис. 12.

Таблица 17

№	$x_1$	$x_2$	$x_3$	$x_4$	функция
0	0	0	0	0	$x_3 \oplus x_4$
1	0	0	0	1	
2	0	0	1	0	
3	0	0	1	1	
4	0	1	0	0	"1"
5	0	1	0	1	
6	0	1	1	0	
7	0	1	1	1	
8	1	0	0	0	"1"
9	1	0	0	1	
10	1	0	1	0	
11	1	0	1	1	
12	1	1	0	0	$x_3 \oplus x_4$
13	1	1	0	1	
14	1	1	1	0	
15	1	1	1	1	

 


Рис.12. Реализация ПФ четырех переменных

Переключательные функции пяти переменных можно реализовать на мультиплексоре “один из восьми”, применяя аналогичный подход. Здесь управляющее поле определяется тремя переменными  $x_1, x_2, x_3$ , поэтому число групп с одинаковыми значениями этих переменных будет равно восьми (табл. 18). Заметим еще раз, что каждая такая группа управляет одним из восьми входов  $I_0 - I_7$ .

Таблица 18

Таблица истинности

	$x_1$	$x_2$	$x_3$	$x_4$	$x_5$	$y$
0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	1	1
2	0	0	0	1	0	1
3	0	0	0	1	1	0
4	0	0	1	0	0	1
5	0	0	1	0	1	1

6	0	0	1	1	0	1
7	0	0	1	1	1	1
8	0	1	0	0	0	0
9	0	1	0	0	1	1
.	.	.	.	.	.	.
24	1	1	0	0	0	0
25	1	1	0	0	1	0
26	1	1	0	1	0	0
27	1	1	0	1	1	0
28	1	1	1	0	0	0
29	1	1	1	0	1	0
30	1	1	1	1	0	0
31	1	1	1	1	1	1

Входная логическая схема синтезируется только для входных переменных  $x_4$  и  $x_5$  исходя из заданных единичных значений ПФ, оказавшихся в той или иной группе. Например, для нулевой группы  $y = \bar{x}_4\bar{x}_5 + x_4x_5 = \overline{x_4 \oplus x_5}$ ; для первой группы  $y = \bar{x}_4\bar{x}_5 + \bar{x}_4x_5 = \bar{x}_4$  и т.д., а для седьмой и восьмой групп  $y = \bar{x}_4\bar{x}_5 + x_4\bar{x}_5 = \bar{x}_5$  и  $y = \bar{x}_4x_5 + x_4x_5 = x_5$ . Реализация нескольких ПФ, как например ОЧС, потребует для каждой ПФ отдельного мультиплексора (рис. 13).



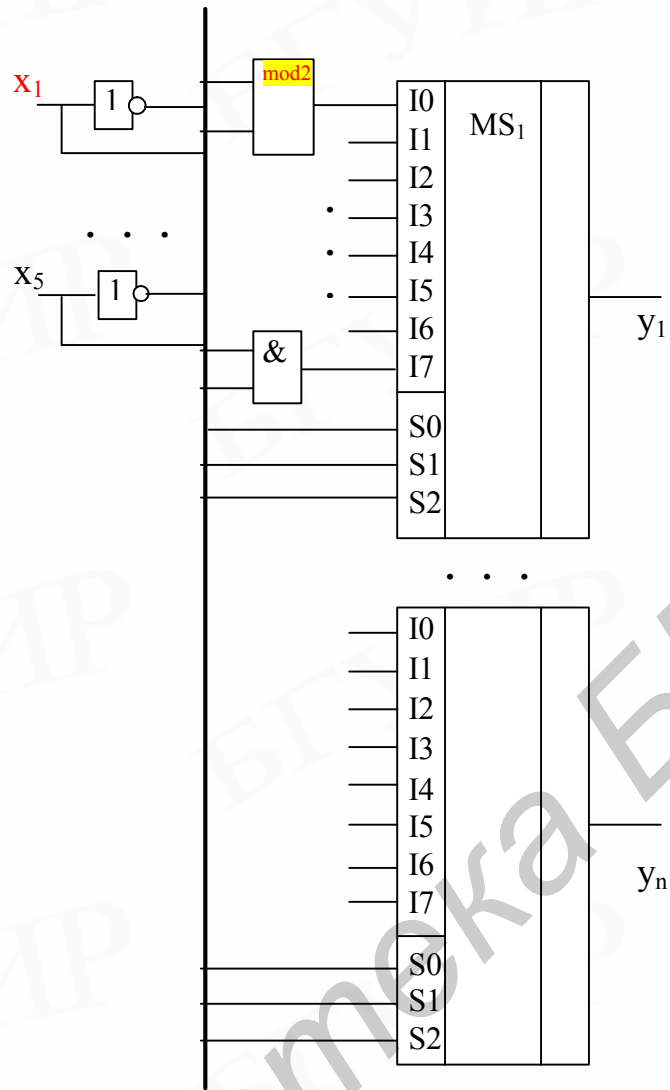


Рис. 13. Реализация функций  $y_1 \dots y_n$  на  $n$  мультиплексорах

## ЛИТЕРАТУРА

1. Савельев А.Я. Прикладная теория цифровых автоматов. М.: Высш. шк., 1985.
2. Лысиков Б.Г. Арифметические и логические основы цифровых автоматов. Мн.: Выш. шк., 1980.
3. Лысиков Б.Г. Цифровая вычислительная техника. Мн., 2003.
4. Луцик Ю.А., Лукьянова И.В., Ожигина М.П. Учебное пособие по курсу "Арифметические и логические основы вычислительной техники". Мн.: МРТИ, 2001.
5. Луцик Ю.А., Лукьянова И.В. Арифметические и логические основы вычислительной техники: Учеб. пособие. Мн.: МРТИ , 2004.

## ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблица П.1

### Исходные данные к курсовой работе

№вар.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	Сомножители в десятичной системе счисления																							
Мн	43, 34	81, 92	65, 91	15, 44	36, 39	48, 51	68, 39	28, 69	73, 48	49, 27	72, 34	67, 83	56, 59	29, 63	52, 26	48, 27	84, 19	16, 35	31, 50	72, 95	37, 32	28, 12	78, 11	42, 97
Мг	32, 65	44, 35	17, 39	47, 31	53, 25	69, 11	16, 71	21, 59	49, 13	38, 70	35, 44	25, 37	18, 27	63, 29	83, 31	72, 23	55, 13	67, 21	45, 17	67, 65	28, 15	69, 97	25, 17	55, 39
2	Алгоритм выполнения операции умножения																							
	А	Б	В	Г	А	Б	В	Г	А	Б	В	Г	А	Б	В	Г	А	Б	В	Г	А	Б	В	Г
3	Варианты кодирования четверичных цифр двоичными кодами																							
“0”	00	00	00	00	00	01	01	01	01	01	01	10	10	10	10	11	11	11	11	00	10	10	11	11
“1”	01	10	10	11	11	00	00	10	10	11	11	00	00	01	11	01	00	00	01	01	01	11	10	10
“2”	11	01	11	01	10	10	11	00	11	00	10	01	11	00	00	10	01	10	00	10	11	01	01	00
“3”	10	11	01	10	01	11	10	11	00	10	00	11	01	11	01	00	10	01	10	11	00	00	00	01
4	Логический базис для реализации ОЧС (см. табл. П.2) и метод минимизации.																							
	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A1	A2	A3
	Карты Карно-Вейча												Алгоритм Рота											
5	Логический базис для реализации ОЧУ(ОЧУС, см. табл. П.2) и метод минимизации.																							
	A4	A5	A6	A7	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A1	A2	A3	A4	A5	A6
	Алгоритм Рота												Карты Карно-Вейча											
6	Тип реализуемой структурной схемы																							
	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	1	2	1	2	1

Библиотека БГУИР

## Логический базис для реализации схем

Функционально полный логический базис		Базовые логические элементы
A1	$X$ $X_1X_2$ $X_1 + X_2$	<p>Diagram showing three basic logic elements: an AND gate (labeled '&amp;'), an OR gate (labeled '1'), and a NOT gate (labeled '1').</p>
A2	$X_1X_2$ $X_1 \oplus X_2$	<p>Diagram showing three basic logic elements: an AND gate (labeled '&amp;'), an XOR gate (labeled 'mod2'), and a constant '1' source.</p>
A3	$X_1+X_2$ $X_1 \oplus X_2$	<p>Diagram showing three basic logic elements: an OR gate (labeled '1'), an XOR gate (labeled 'mod2'), and a constant '1' source.</p>
A4	$X_1X_2$ $\bar{X}$	<p>Diagram showing two basic logic elements: an AND gate (labeled '&amp;') and a NOT gate (labeled '1').</p>
A5	$X_1+X_2$ $\bar{X}$	<p>Diagram showing two basic logic elements: an OR gate (labeled '1') and a NOT gate (labeled '1').</p>
A6	$\overline{X_1X_2}$	<p>Diagram showing a NAND gate (labeled '&amp;') with a small circle at the output.</p>
A7	$\overline{X_1+X_2}$	<p>Diagram showing a NOR gate (labeled '1') with a small circle at the output.</p>

Учебное издание

**Лукьянова** Ирина Викторовна,  
**Луцик** Юрий Александрович

**АРИФМЕТИЧЕСКИЕ И ЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ**

**МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ**  
к курсовому проекту  
для студентов специальности  
”Вычислительные машины, системы и сети”  
всех форм обучения

Редактор Н.А. Бебель  
Корректор Е.Н. Батурчик

---

Подписано в печать 15.11.2004.  
Гарнитура «Таймс».  
Уч.-изд. л. 1,5.

Формат 60x84 1/16.  
Печать ризографическая.  
Тираж 200 экз.

Бумага офсетная.  
Усл. печ. л.2,21.  
Заказ 81.

---

Издатель и полиграфическое исполнение: Учреждение образования  
«Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники»  
Лицензия на осуществление издательской деятельности №02330/0056964 от 01.04.2004.  
Лицензия на осуществление полиграфической деятельности №02330/0133108 от 30.04.2004.  
220013, Минск, П. Бровки, 6