

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Белорусский государственный университет
информатики и радиоэлектроники»

Кафедра электронных вычислительных машин

И.П. Кобяк

***ПРОЦЕССОРЫ КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ.
СИНТЕЗ ОПЕРАЦИОННЫХ АВТОМАТОВ***

Методическое пособие

по курсовому и дипломному проектированию
по ТиП ЭВМ и СиФО ЭВМ для студентов специальности
40 02 01 «Вычислительные машины, системы и сети»
дневной формы обучения

Минск 2003

УДК 681.3 (075.8)
ББК 32.973-04 я 73
К 55

Рецензент:
доцент кафедры ЭВМ БГУИР, канд. техн. наук Ю.А. Луцик

Кобяк И.П.

К 55 Процессоры компьютерных систем. Синтез операционных автоматов: Метод. пособие по курсовому и дипломному проектированию по Тип ЭВМ и СиФО ЭВМ для студентов специальности 40 02 01 «Вычислительные машины, системы и сети» дневной формы обучения / И.П. Кобяк. – Мн.: БГУИР, 2003. – 83 с.: ил.

ISBN 985-444-470-8.

Методическое пособие предназначено для ознакомления студентов с принципами проектирования операционных автоматов, а также с системными вопросами организации процессоров и блоков обработки данных. В пособии рассматриваются МПК К1804 и принципы использования комплекта при построении БОД, вопросы синтеза операционных автоматов и примеры применения методик для построения конкретных устройств. Представленные материалы могут быть использованы студентами для самостоятельного выполнения курсовых и дипломных проектов, а также для подготовки к экзамену по профилирующей специальности.

УДК 681.3 (075.8)
ББК 32.973-04 я 73

ISBN 985-444-470-8

© Кобяк И.П., 2003
© БГУИР, 2003

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Принцип действия ЭВМ

Классическая структура компьютера содержит в своем составе следующие блоки:

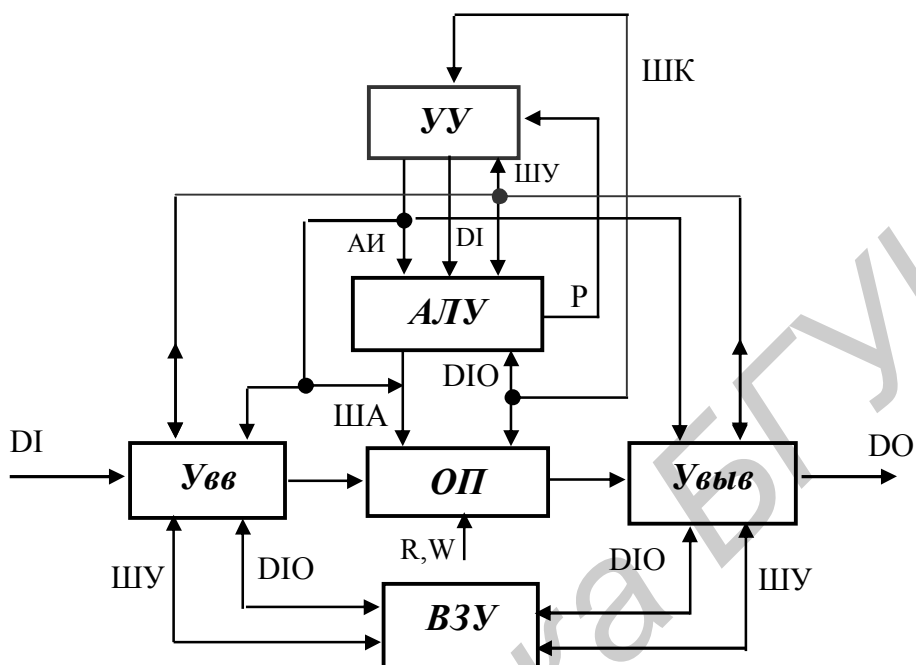


Рис. 1

Структурные компоненты приведенной системы имеют следующее функциональное назначение.

Арифметико-логическое устройство (АЛУ) предназначено для выполнения арифметических и логических операций над числами, представленными в формате с ПЗ или ФЗ. Кроме данных в АЛУ могут обрабатываться адреса (адресная информация), команды (например, преобразование форматов), признаки результатов и другая двоичная информация.

Устройство управления (УУ) предназначено для автоматического управления вычислительным процессом путем посылки всем блокам компьютера сигналов, предписывающих те или иные действия. В частности, УУ всегда указывает на:

- 1) источники информации для АЛУ;
- 2) функцию, выполняемую АЛУ;

3) приемник результатов, полученных при обработке данных.

ОП и ВЗУ – это память ЭВМ – предназначена для хранения информации, поступающей в компьютер извне, информации, выводимой на внешние носители (печать, монитор и т. д.). Эти блоки также предназначены для хранения программ, результатов промежуточных расчетов и другой машинной информации.

Оперативная память (ОП) состоит из определенного числа ячеек, каждая из которых предназначена для хранения машинного слова. Основными характеристиками ОП считают время обращения и емкость памяти. При этом под временем обращения понимают время, необходимое для записи или считывания единицы информации из любой ячейки.

Устройство ввода (УВВ) обеспечивает считывание информации с внешних носителей и представление ее в форме электрических сигналов.

Устройство вывода (УВВ) преобразует кодовую информацию, поступающую из памяти или других блоков машины, в форму, необходимую для обмена с внешней средой.

На рис.1 изображены следующие шины: ДЮ – двунаправленная шина данных, ШУ – шина управления, ША – шина адреса, ДИ – входные данные, ДО – выходные данные, АИ – адресная информация, R, W – сигналы чтения\записи.

Другой вариант схемы предполагает представление компьютера в виде трехшинной модели (рис. 2).

 


Рис. 2

Время обращения к ОП (или ОЗУ – оперативное запоминающее устройство) в задачах системотехники называют циклом обращения к памяти.

Непосредственно в вычислительном процессе участвует только ОП. Внешнее ЗУ (ВЗУ) служит для хранения больших массивов информации и обмена данными с ОП на различных этапах вычислений.

В общем случае для решения задачи на компьютере пользователь должен задать алгоритм ее решения в виде программы. При этом под алгоритмом понимают последовательность действий, которые необходимо выполнить (над данными) для получения решения задачи. В результате программа машины может интерпретироваться как алгоритм, представленный в терминах системы команд компьютера.

1.2. Неймановские принципы программного управления

Принципы Джона фон Неймана, предложенные в 1945 г., используются в качестве основных для построения большинства современных цифровых компьютеров.

Главная неймановская идея заключается в реализации на некоторых аппаратных носителях принципа хранимой программы, представленной двоичными кодами, различающимися по способу использования в вычислительном устройстве.

Рассмотрим 5 основных принципов организации вычислений, предложенных Джоном фон Нейманом, на начальных этапах создания вычислительной техники.

Первый принцип – использование двоичной системы счисления в качестве базовой. В соответствии с данным принципом обрабатываемая и управляющая информация кодируется двоичной системой счисления и разделяется на блоки, называемые машинными словами.

Использование двоичной системы определяется следующими преимуществами:

1. Числовая информация в ЭВМ отождествляет состояние физических элементов, применяемых в устройствах или блоках машины для хранения и преобразования данных. Причем простота управления переключением этих схем очевидна.

2. Выполнение арифметических и логических операций в компьютере базируется на известных законах булевой алгебры. Нарботка этих законов и простота реализации вычислений в двоичной системе общеизвестны и ведут отсчет еще с позапрошлого века.

3. Система счисления с основанием, равным двум, близка к оптимальной.

4. В литературе имеются исследования, доказывающие, что двоичная система имеет быстроедействие примерно на 26% большее, чем любая другая. И вообще, из всех систем счисления двоичная система самая быстроедействующая.

5. Аппаратура и информация, использующие двоичное кодирование, имеют наибольшую помехозащищенность.

В общем случае, если задачу выбора системы счисления обосновать с точки зрения организации живой материи, то можно сделать аналогичный вывод. Это следует из того, что процесс деления клетки – основного элемента организованной материи – имеет явно выраженную двоичную зависимость. Причем мощность этого процесса столь велика, что определяет воспроизводство всего живого на Земле.

2-й принцип. Информационные слова, циркулирующие в компьютере, различаются по способу использования, но не способом кодирования, т.е. согласно принципу хранимой программы, команды закодированы и хранятся в памяти в виде кодов наравне с данными. Это позволяет каждую команду использовать в программе многократно и, кроме того, над командами, как и над данными, выполнять различные преобразования, т.е. при необходимости модифицировать команды.

3-й принцип. Машинные слова размещаются в ячейках памяти в виде двоичных кодов и идентифицируются номерами, называемыми адресами памяти.

Как правило, в качестве машинной памяти используются схемы ЗУ с произвольной выборкой. Создание более эффективных систем (например, ассоциативной памяти) позволяет реализовать безадресные обращения, что в общем случае свойственно памяти человека. Однако стоимость проектирования таких схем существенно велика, хотя при наличии отлаженных технологий процесс создания встроенных специальных ЗУ используется достаточно часто.

4-й принцип заключается в организации программного управления работой машины. Данный принцип предполагает, что алгоритм решения задачи состоит из отдельных команд, каждая из которых предписывает определенные действия. Команда включает в свой состав определенное число разрядов, кодирующих: 1) выполняемую операцию, 2) адреса источников операндов, 3) приемники результата и другую информацию. Например:

КОП	A1	A2	A3	...
-----	----	----	----	-----

5-й принцип – принцип последовательной отработки команд. В процессе выполнения программы порядок исполнения команд определяется алгоритмом решаемой задачи. Первой выполняется команда, заданная начальным адресом. Адрес очередной команды определяется в процессе выполнения текущей. Данный принцип нарушается, если компьютер имеет архитектуру, отличную от неймановской, т.е. имеется, например, возможность параллельного исполнения команд в процессоре с несколькими АЛУ и т.д. Таким образом, в процессе проектирования компьютеров, как правило, осуществляется синтез неймановских архитектур. Однако в спецсистемах, предназначенных для быстрых вычислений, при введении различных форм параллелизма возможно нарушение 3-го и 5-го принципов.

Нарушение других принципов, очевидно, приведет к созданию вычислительных устройств, функционирующих на других физических основах.

Основными характеристиками компьютеров считаются:

1. Производительность, т.е. скорость выполнения контрольных или измерительных смесей команд. В общем случае для определения производительности используют смеси двух типов, а именно синтетические (или полусинтетические) и профильные.

Синтетические смеси представляют собой отобранные специальным образом процедуры с наибольшим удельным весом команд, соответствующих данному классу задач.

Профильные смеси представляют собой набор фрагментов реальных программ, работающих в единой операционной среде. Они используются для определения производительности компьютеров на проблемно-ориентированных задачах.

2. Стоимость – это показатель, включающий в себя расходы на эксплуатацию и обслуживание компьютера.

На практике указанные две характеристики могут быть использованы для построения диаграмм вида стоимость/производительность. Эти диаграммы при покупке вычислительной техники позволяют выбрать оптимальный или квази-оптимальный для данного класса задач вариант системы. Следует, однако, помнить, что индекс стоимость/производительность не включают в свой состав расходы на покупку компьютера. Это обусловлено тем, что основное назначение данного показателя заключается в определении эффективности эксплуатации новой техники, а не ее покупки.

3. Число разрядов в машинном слове определяет точность представления данных и результатов (измеряется в битах).

4. Скорость выполнения основных видов команд, т.е. преобразований типа «регистр-регистр», «регистр-память» и т.д. (измеряется в оп/с).

5. Емкость оперативной памяти (измеряется в мегабайтах).

6. Скорость обмена между ядром ЭВМ и периферийным оборудованием, где под ядром понимают схемы процессора и памяти и их линии связей.

2. ПРОЦЕССОРЫ

Процессор занимает центральное место в структуре компьютера. Он предназначен для реализации процессов, связанных с обработкой цифровой информации, а также для управления взаимодействием узлов и блоков, входящих в состав вычислительного устройства. Укрупненно структура процессора может быть представлена в виде композиции операционного и управляющего автоматов (рис. 3).

 


Рис. 3

При этом управляющий автомат может быть построен по схеме с жесткой логикой (автомат Мили или Мура) или спроектирован в виде микропрограммного УУ с хранимой логикой (схема Уилкса или ее модификации). Операционный автомат (ОА) используется для преобразования данных и включает в свой состав регистры, элементы управляющей логики, сумматоры, сдвигатели и другие функциональные узлы.

Вычислительный процесс инициируется кодом операции каждой выполняемой команды. Он преобразуется управляющим автоматом в последовательность сигналов, подаваемых на вход ОА, т.е. задает временную диаграмму пересылки и преобразования операндов.

По результатам выполненной команды ОА процессора формирует ряд признаков, используемых для ветвления исполняемого алгоритма.

2.1. Микропроцессорная секция К1804ВС1

Четырехразрядная микропроцессорная секция *К1804ВС1* предназначена для построения операционных блоков цифровых устройств с разрядностью,

кратной 4. На структурной схеме МПС условно выделяют четыре крупных блока (рис. 4): 1) БВП – блок внутренней памяти; 2) АЛБ – арифметико-логический блок; 3) блок регистра Q; 4) БУ – блок управления.

 


Рис. 4

Блок внутренней памяти содержит в своем составе регистровое ЗУ с двумя независимыми каналами выбора информации – канал адреса A и канал адреса B . На входе $P3Y$ включен сдвигатель A ($CD A$), позволяющий записывать в ЗУ

информацию как без сдвига, так и со сдвигом вправо или влево на один разряд. Запись в *PЗУ* возможна только по адресу, указанному на линиях канала *B*.

Регистры *RG A* и *RG B*, установленные на выходах *PЗУ*, представляют собой 4-разрядные устройства с синхронной записью информации.

Выбор из *БВП* любого *РОН* в качестве источника информации осуществляется путем подачи на входы *A* и *B* адресной информации без программирования каких-либо других управляющих сигналов. Из *PЗУ* одновременно могут быть считаны два операнда. При этом, если на входах *A* и *B* установлены одинаковые адреса (выполняется обращение к одному и тому же *РОН*), то на обоих выходах *PЗУ* появляются идентичные данные.

Запись данных в *PЗУ* выполняется только по каналу *B*, при этом адрес по каналу *A* игнорируется. Моментом начала записи в *PЗУ* является момент перехода тактового импульса из состояния «1» в состояние «0».

Информация перед записью может быть сдвинута влево или вправо на один разряд. Эту операцию выполняет сдвигатель данных *CD A*, управляемый сигналами с дешифратора приемника результата. Схема *CD A* имеет следующую структуру:

 


Рис. 5

Арифметико-логический блок включает в свой состав двухвходовое *АЛУ*, выполняющее 8 арифметических и логических операций и формирующее 4 признака результата:

C_4 – перенос из старшего разряда результата;

OVR – переполнение; $OVR = 1$, если $C_4 \oplus C_3 = 1$;

F_3 – знак числа или значения старшего разряда на выходе АЛУ;

z – признак нулевого результата.

С выхода АЛУ информация подается на первый вход селектора выходных данных (СВД). На второй вход селектора данные передаются прямо с выхода $RG A$, минуя АЛУ. С выхода СВД информация через управляемые усилители передается на выходную шину МПС – трехстабильную шину Y .

Управление работой АЛБ осуществляется с помощью табл. 1,2,3.

Таблица 1

Микрокод				Источник операндов АЛУ	
I_2	I_1	I_0	8-рич.	R	S
0	0	0	0	A	Q
0	0	1	1	A	B
0	1	0	2	0	Q
0	1	1	3	0	B
1	0	0	4	0	A
1	0	1	5	D	A
1	1	0	6	D	Q
1	1	1	7	D	0

Таблица 2

Микрокод				Операция АЛУ
I_5	I_4	I_3	8-рич.	
0	0	0	0	$R+S+C_0$
0	0	1	1	$S-R-I+C_0$
0	1	0	2	$R-S-I+C_0$
0	1	1	3	$R \vee S$
1	0	0	4	$R \wedge S$
1	0	1	5	$\overline{R} \wedge S$
1	1	0	6	$R \oplus S$
1	1	1	7	$\overline{R \oplus S}$

Селектор источников данных выбирает операнды для R и S входов АЛУ. Причем выбор источников операндов осуществляется сигналами микрокоманды $I_2 - I_0$ (см. табл. 1), приемника результата – сигналами $I_8 - I_6$ (см. табл. 3), а функции АЛУ – сигналами $I_5 - I_3$ (см. табл. 2).

Арифметические операции в АЛУ выполняются с учетом значения сигнала входного переноса C_0 и по правилам дополнительного кода при представлении отрицательных чисел. Это, в частности, означает, что если оба операнда нулевые и выполняется вычитание при $C_0 = 0$, на выходе устанавливается значение 1111, обозначающее в дополнительном коде число -1 . При $C_0 = 1$ на выходе

Таблица 3

Микрокод				P3У		RG Q		Выход
I_8	I_7	I_6	8- рич.	Сдвиг	Загрузка	Сдвиг	Загрузка	Y
0	0	0	0	—	—	—	$F \rightarrow Q$	F
0	0	1	1	—	—	—	—	F
0	1	1	2	—	$F \rightarrow B$	—	—	A
0	1	1	3	—	$F \rightarrow B$	—	—	F
0	1	0	4	Вправо	$F/2 \rightarrow B$	Вправо	$Q/2 \rightarrow Q$	F
1	0	1	5	Вправо	$F/2 \rightarrow B$	—	—	F
0	0	1	6	Влево	$2F \rightarrow B$	Влево	$2Q \rightarrow Q$	F
1	1	1	7	Влево	$2F \rightarrow B$	—	—	F

АЛУ формируется значение 0000.

Выводы \bar{P}, \bar{G} АЛУ позволяют с помощью внешних схем организовать между секциями ускоренный перенос при комплексировании их в блок с разрядностью, кратной четырем.

Сигналы признаков, формируемые АЛУ, используются следующим образом.

Вывод F_3 – старший разряд АЛУ – может быть использован, например, для определения знака арифметической операции. При этом отсутствует необходимость отпирания трехстабильной выходной шины данных, что упрощает выполнение команд перехода в мультипроцессорных системах. При соединении нескольких МПС знаком является вывод F_3 старшей секции. Выводы F_3 остальных секций не используются.

Выход z выполнен по схеме с открытым коллектором, и при объединении нескольких МПС все выводы z соединяются в общей точке, подключаемой через резистор к источнику питания. Потенциал этой точки имеет высокий уровень, если все выходы АЛУ одновременно нулевые.

Блок регистра Q состоит из дополнительного регистра $RG Q$ и сдвигателя $CD P$. Сдвигатель данных позволяет перезаписывать информацию в $RG Q$ как

без сдвига, так и со сдвигом влево или вправо на один разряд. Запись данных в $RG Q$ выполняется по положительному фронту сигнала синхроимпульса.

Блок управления формирует управляющие сигналы для остальных блоков МПС. Входами данной подсхемы является шина микрокоманды I_8-I_0 , которую условно можно разделить на три части. Блок управления соответственно также может быть представлен в виде совокупности трех частей, причем первая – вырабатывает сигналы управления для СИД, вторая – используется для управления функцией АЛУ, а третья – для управления СВД, $RG Q$, $CD P$, $CD A$.

Инверсный сигнал \overline{OE} предназначен для управления Y -выходами МПС. При $\overline{OE} = 0$ разрешается вывод информации через Y -выходы на ШД, если $\overline{OE} = 1$, выходная шина отключается (переводится в состояние R_{off}).

2.2. Микропроцессорная секция К1804ВС2

По отношению к предыдущей разработке процессорная секция $K1804BC2$ имеет ряд усовершенствований (рис. 6):

во-первых, АЛУ микропроцессора выполняет арифметические, логические и специальные функции;

во-вторых, сдвигатель данных АЛУ CDA выполняет как логические, так и арифметические сдвиги;

в-третьих, в микропроцессоре заложена возможность внешнего расширения РЗУ путем подсоединения любого числа дополнительных рабочих регистров, обращение к которым возможно в различных режимах адресации.

В целом микропроцессорная секция состоит из 4 основных блоков: блока внутренней памяти (БВП), арифметико-логического блока (АЛБ), блока рабочего регистра (БР) и блока управления (БУ).

Блок внутренней памяти включает в свой состав шестнадцать 4-разрядных РОН, объединенных в РЗУ, а также регистр A и регистр B с трехстабильным выходом. Информация, размещаемая в регистрах, адресуется по каналам адреса A_3-A_0 и B_3-B_0 РЗУ соответственно.

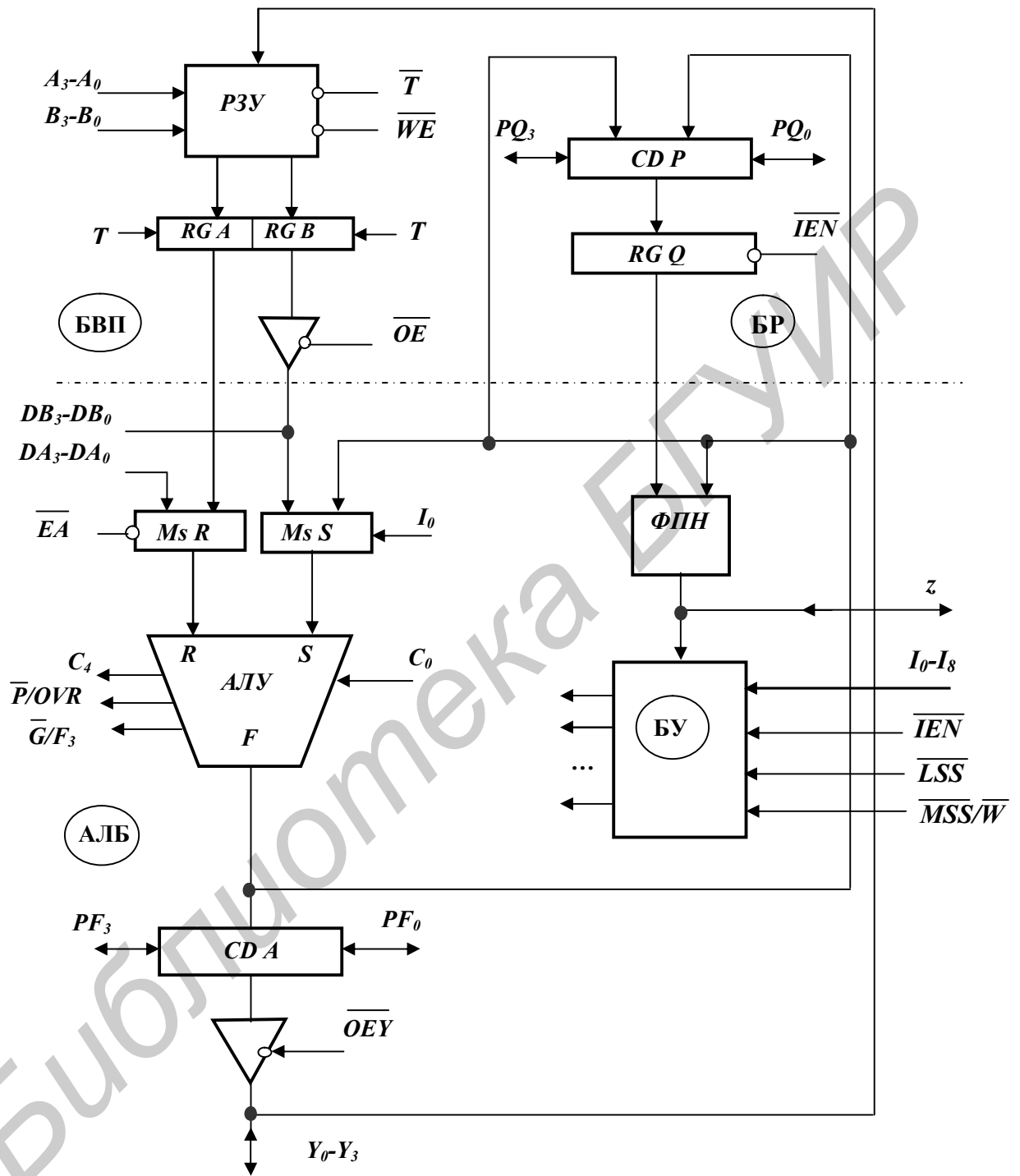


Рис. 6

Управление выходом регистра B осуществляется сигналом \overline{OE} , что позволяет передавать данные с выхода $BBП$ на вход мультиплексора MsS АЛУ и на входы DB_3-DB_0 МПС при $\overline{OE} = 0$, кроме того, при $\overline{OE} = 1$ имеется возможность вводить информацию со входов DB_3-DB_0 .

Каждый из $РОНов$ может быть выбран в качестве источника или приемника полученного результата. При этом информация с выходов $PЗУ$ записывается в $RG A$ или $RG B$ при наличии уровня логической единицы на входе T , в частности, если $T=0$, то регистры находятся в режиме хранения.

Запись информации в $PЗУ$ может производиться только по адресу B . При этом необходимо, чтобы на входах \overline{WE} и \overline{T} был установлен логический «0». Подача на входы \overline{WE} или \overline{T} единичного потенциала запрещает режим записи. Считывание информации из $PЗУ$ может производиться одновременно по адресам A и B . Если на входах A и B установлены одинаковые адреса, то на выходы $PЗУ$ считывается одинаковая информация.

МПС может функционировать в режиме двухадресной ($B=A+B$) и трехадресной ($Q=A+B$) обработки данных. В двухадресном режиме на входы A_3-A_0 подается адрес операнда R , а на входы B_3-B_0 – адрес операнда S и результата. В трехадресном режиме приемником результата служит дополнительный регистр Q , адресуемый в микрокоманде неявно.

Арифметико-логический блок состоит из двух мультиплексоров MsS и MsR , арифметико-логического устройства, сдвигателя данных CDA с трехстабильным выходом (рис. 7), формирователя признака нуля $ФПН$, используемого при выполнении арифметических, логических и специальных функций, а также при формировании сигналов состояния МПС.

Входные мультиплексоры осуществляют выбор источников операндов R и S под действием управляющих сигналов \overline{EA} , \overline{OE} , I_0 в соответствии с табл. 4.

Из таблицы следует, что, если $I_0=1$, то параллельно с выполнением операции в АЛУ возможен вывод данных из $PЗУ$ по шине DB_3-DB_0 во внешнюю память.

Таблица 4

\overline{EA}	I_0	$\overline{OE_1}$	R	S
0	0	0	A	B
0	0	1	A	DB
0	1	0	A	Q
0	1	1	A	Q
1	0	0	DA	B
1	0	1	DA	DB
1	1	0	DA	Q
1	1	1	DA	Q

Арифметико-логическое устройство обеспечивает выполнение семи арифметических, девяти логических операций, а также девяти специальных функций. Выбор операции АЛУ осуществляется под действием поля регистра микрокоманды $I_8 - I_0$, причем если разряды $I_4 - I_0$ имеют значение 00000, то АЛУ выполняет специальные функции.

Выводы $\overline{P}, \overline{G}$ МПС используются для организации ускоренного переноса в многоразрядных процессорах. Причем выходы $\overline{P}, \overline{G}$ Ст.МПС не используются, а выходы F_3, OVR – наоборот, используются только у Ст.МПС. Этот факт позволяет объединить выходы \overline{G} и F_3 , а также \overline{P} и OVR и соответственно уменьшить общее число контактов интегральной микросхемы.

Данные с выхода АЛУ могут быть переданы на входы сдвигателя $CD P$ регистра Q и на входы сдвигателя $CD A$, соединенного с выходами F АЛУ. Таким образом, выходная информация может записываться в $PЗУ$ и выводиться на шину $Y_3 - Y_0$ как без сдвига, так и со сдвигом влево или вправо на один разряд.

Отличительной особенностью CDA АЛУ является процесс выполнения арифметических сдвигов. Схема сдвигателя для старшей МПС процессора при сдвиге влево или вправо на 1 разряд в этом случае имеет вид, показанный на рис. 7.

 


Рис. 7

Выполнение сдвиговых операций в процессоре *K1804BC2* осуществляется под управлением сигналов микрокоманды $I_8 - I_5$, при этом сигнал $\overline{IEN} = 0$, сигналы микрокоманды $I_0 \vee I_1 \vee I_2 \vee I_3 \vee I_4 = 1$ (табл. 5).

Таблица 5

Код микрокоманды	Операция АЛУ	Выходные сигналы					
		z	C_4	$\overline{P/OVR}$		$\overline{G/F3}$	
$I_4 I_3 I_2 I_1 I_0$				Ст. МПС	Мл. и Ср. МПС	Ст. МПС	Мл. и Ср. МПС
00000	Специальные функции						
00001	$F_{АЛУ} := \langle 1111 \rangle$	0	0	0	0	F_3	\overline{G}
0001x	$S - R - I + C_0$	z	C_4	OVR	\overline{P}		
0010x	$R - S - I + C_0$						
0011x	$R + S + C_0$						
0100x	$S + C_0$						
0101x	$\overline{S} + C_0$						
0110x	$R + C_0$						
0111x	$\overline{R} + C_0$						
1000x	$F_{АЛУ} := \langle 0000 \rangle$	1	0	0	0		
1001x	$\overline{R} \wedge S$	z	0	0	0		
1010x	$\overline{R} \oplus S$						
1011x	$R \oplus \overline{S}$						
1100x	$\overline{R} \wedge \overline{S}$						
1101x	$\overline{R} \vee \overline{S}$						
1110x	$R \wedge S$						
1111x	$R \vee S$						

Функционирование МПС при выполнении некоторых операций зависит от ее положения в системе, поэтому при соединении секций необходимо выполнить их настройку на заданное положение: Ст.МПС, Ср.МПС, Мл.МПС. Такая настройка выполняется при помощи выводов \overline{LSS} и $\overline{MSS}/\overline{W}$. В младшей МПС на входе \overline{LSS} устанавливается «0», при этом линия $\overline{MSS}/\overline{W}$ становится выходом \overline{W} , причем необходимо, чтобы $\overline{W} = 0$ для каждого такта записи в РЗУ, в противном случае – $\overline{W} = 1$. Поэтому, как правило, входы \overline{WE} всех МПС соединяют с выходом \overline{W} Мл.МПС, как показано на рис. 8.

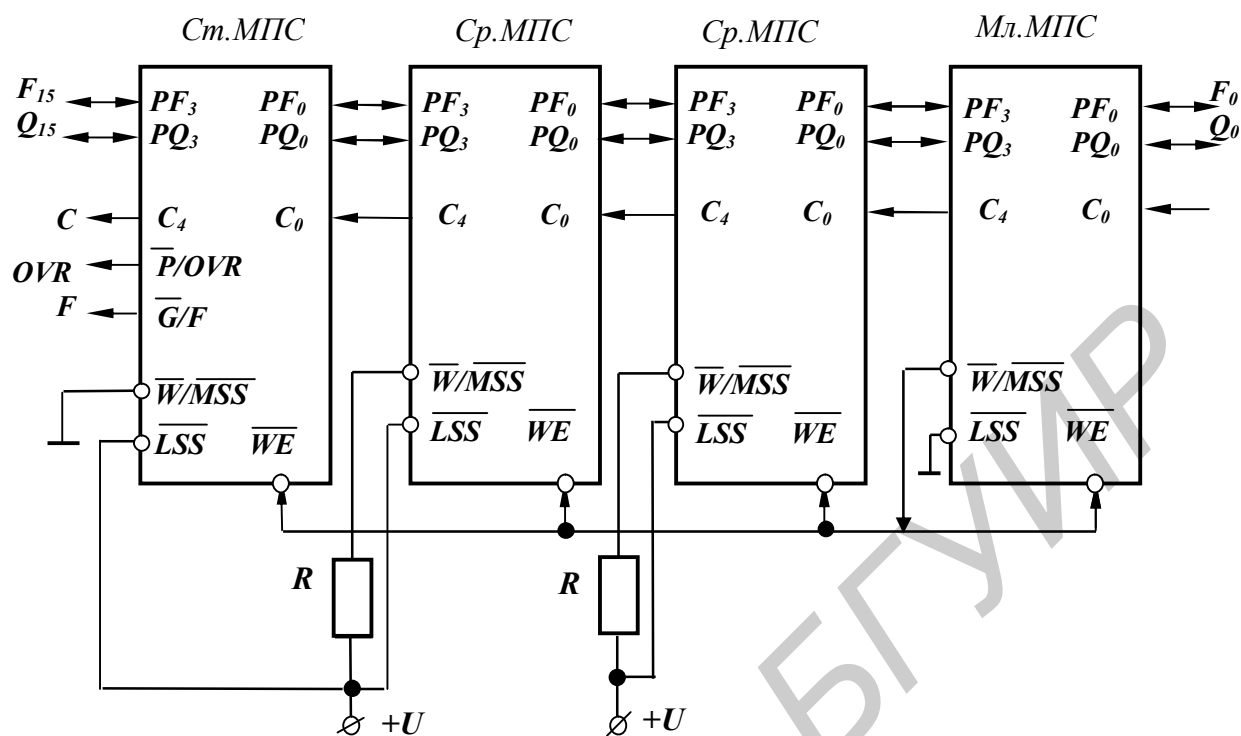


Рис. 8

В средней и старшей МПС на входе \overline{LSS} устанавливается логическая «1». При этом линия $\overline{MSS}/\overline{W}$ становится входом секции \overline{MSS} . В старшей МПС на этот вход подается уровень нуля, а в средних – уровень логической «1». Это позволяет вывести в старшей МПС на выходы \overline{P}/OVR и \overline{G}/F_3 сигналы OVR и F_3 , а на выходы средних МПС – выходы ускоренного переноса \overline{P} , \overline{G} .

Расширение знака при вычислениях может быть выполнено на несколько разрядов за 1 такт, для чего используется предпоследняя микрокоманда (код $I_8 - I_5 = E$, табл. 6). Микрокоманда E передает знак с вывода PF_0 МПС на выходы PF_3 , $Y_3 - Y_0$. Принцип расширения знака используется не для модификации результата, а для формирования данных. Например, если 16-разрядный процессор должен интерпретировать 8-разрядные данные как двоичные числа со знаком, то знаковый разряд расширяется на один байт. Однако данный подход требует реорганизации межсекционных цепей сдвига процессора.

Таблица 6

I_8-I_5	Функц. СДА	Функц. СДР	Y_3		Y_2		Y_1	Y_0	PF_3		PF_0	\overline{W} LSS=0	RG Q	
			Ст. МПС	Ср., Мл. МПС	Ст. МПС	Ср., Мл. МПС			Ст. МПС	Ср., Мл. МПС			PQ_3	PQ_0
0000	$F/2 \rightarrow Y$ Ар.С	$Q \rightarrow Q$	F_3	PF_3	PF_3	F_3	F_2	F_1	Вх.	Вх.	F_0	0	R_{off}	
0001	$F/2 \rightarrow Y$ Лог.С	$Q \rightarrow Q$	PF_3	PF_3	F_3	F_3	F_2	F_1	Вх.	Вх.	F_0	0	R_{off}	
0010	$F/2 \rightarrow Y$ Ар.С	$Q/2 \rightarrow Q$ Лог.С	F_3	PF_3	PF_3	F_3	F_2	F_1	Вх.	Вх.	F_0	0	Вх.	Q_0
0011	$F/2 \rightarrow Y$ Лог.С	$Q/2 \rightarrow Q$ Лог.С	PF_3	PF_3	F_3	F_3	F_2	F_1	Вх.	Вх.	F_0	0	Вх.	Q_0
0100	$F \rightarrow Y$	$Q \rightarrow Q$	F_3	F_3	F_2	F_2	F_1	F_0	Вх.	Вх.	P	0	R_{off}	
0101	$F \rightarrow Y$	$Q/2 \rightarrow Q$ Лог.С	F_3	F_3	F_2	F_2	F_1	F_0	Вх.	Вх.	P	1	Вх.	Q_0
0110	$F \rightarrow Y$	$F \rightarrow Q$	F_3	F_3	F_2	F_2	F_1	F_0	Вх.	Вх.	P	1	R_{off}	
0111	$F \rightarrow Y$	$F \rightarrow Q$	F_3	F_3	F_2	F_2	F_1	F_0	Вх.	Вх.	P	1	R_{off}	
1000	$2F \rightarrow Y$ Ар.С	$Q \rightarrow Q$	F_3	F_2	F_1	F_1	F_0	PF_0	F_2	F_3	Вх.	0	R_{off}	
1001	$2F \rightarrow Y$ Лог.С	$Q \rightarrow Q$	F_2	F_2	F_1	F_1	F_0	PF_0	F_3	F_3	Вх.	0	R_{off}	
1010	$2F \rightarrow Y$ Ар.С	$2Q \rightarrow Q$ Лог.С	F_3	F_2	F_1	F_1	F_0	PF_0	F_2	F_3	Вх.	0	Q_3	Вх.
1011	$2F \rightarrow Y$ Лог.С	$2Q \rightarrow Q$ Лог.С	F_2	F_2	F_1	F_1	F_0	PF_0	F_3	F_3	Вх.	0	Q_3	Вх.
1100	$F \rightarrow Y$	$Q \rightarrow Q$	F_3	F_3	F_2	F_2	F_1	F_0	F_3	F_3	R_{off}	1	R_{off}	
1101	$F \rightarrow Y$	$2Q \rightarrow Q$ Лог.С	F_3	F_3	F_2	F_2	F_1	F_0	F_3	F_3	R_{off}	1	Q_3	Вх.
1110	$PF_0 \rightarrow$ $Y_0 Y_1 Y_2 Y_3$	$Q \rightarrow Q$	PF_0	PF_0	PF_0	PF_0	PF_0	PF_0	PF_0	PF_0	Вх.	0	R_{off}	
1111	$F \rightarrow Y$	$Q \rightarrow Q$	F_3	F_3	F_2	F_2	F_1	F_0	F_3	F_3	R_{off}	0	R_{off}	

Четыре микрокоманды (коды $I_8 - I_5 = 4, 5, 6, 7$) используются для формирования паритета на шине PF_0 . Паритет представляет собой результат операции $M2$ всех выходов АЛУ и сигнала, подаваемого на вход PF_3 . Паритетная логика обладает способностью наращивания путем соединения вывода PF_3 предыдущей МПС с выводом PF_0 последующей. При этом уравнение паритета будет иметь следующий вид:

$$PF_0_{\text{Мл.МПС}} = F_{15} \oplus F_{14} \oplus \dots \oplus F_1 \oplus F_0 \oplus PF_3_{\text{Ст.МПС}}$$

Специальные функции, выполняемые МПС, определяются сигналами $I_8 - I_5$ при наличии нулевой комбинации на входах $I_4 - I_0$. Схема может выполнять девять специальных функций, которые перечислены в табл. 10. Семь кодовых комбинаций не используются и являются запрещенными при функционировании МПС.

1. *Умножение без знака.* Реализация данной функции предполагает выполнение базовых операций сдвига и сложения. Для умножения чисел с разрядностью, кратной четырем ($4n \times 4n$), требуется $4n$ тактов работы МПС. При выполнении умножения предполагается, что регистр R_0 ОЗУ предварительно был очищен и далее будет использоваться для размещения старших бит частичных произведений результата. Множимое записывается в регистр R_1 , а множитель – в регистр R_2 . Регистры R_0 и R_1 могут быть расположены в ПЗУ МПС и адресованы по входам A и B соответственно, а также располагаться во внешней памяти процессорной секции. Во втором случае регистр R_1 используется как источник операнда R и соединяется с шиной $DA_0 - DA_3$, а регистр R_0 – как источник операнда S и как приемник результата и соединяется с шинами $DB_0 - DB_3$ и $Y_3 - Y_0$. После начальной установки множитель из R_2 пересылается в $RG Q$. После этого микрокоманда умножения без знака выполняется $4n$ раз.

Соединение выводов МПС при выполнении данной специальной функции показано на рис. 9.

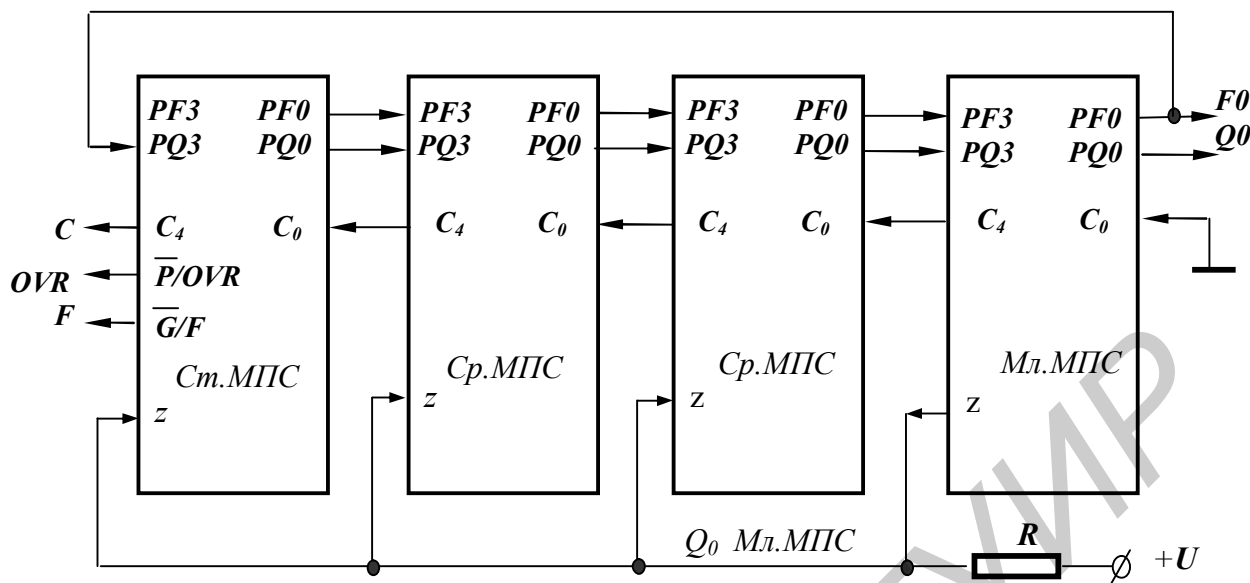


Рис. 9

Шина z Мл.МПС включена в режим выдачи информации. Сюда выдается младший разряд множителя из $RG Q$ (Q_0 Мл.МПС). Линии z остальных МПС являются входами. АЛУ реализует функцию $F=S+C_0$ при $z=0$ или $F=R+S+C_0$ при $z=1$. Таким образом, при $z=Q_0=1$ выполняется сложение множимого из Rl с частичным произведением. При $z=Q_0=0$ сложение не выполняется ($C_0=0$).

По каждому положительному фронту синхросигнала содержимое выходов АЛУ сдвигается вправо, и полученное частичное произведение записывается в R_0 (рис. 10, 11). При этом сигнал C_4 См.МПС передается в старший разряд R_0 , а

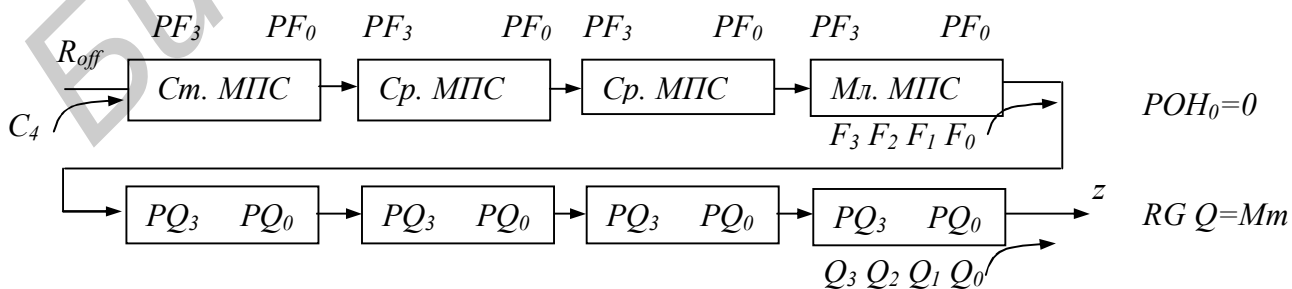


Рис. 10

младший разряд R_0 через выходы PF_0 Мл.МПС и PQ_3 Ст.МПС передается в регистр Q , одновременно выполняется сдвиг $RG Q$ вправо.

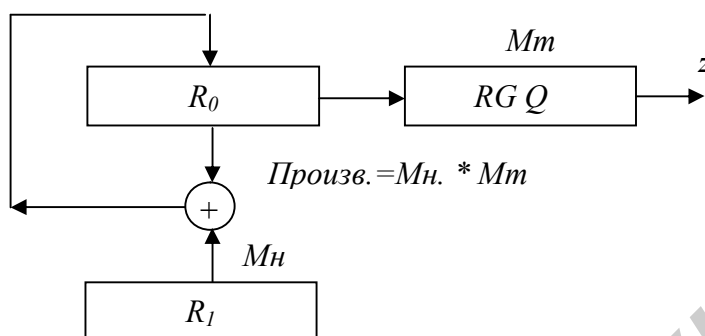


Рис. 11

При использовании типичного устройства управления для выполнения умножения без знака в МПП требуется хранить только две микрокоманды (табл. 7), а общее время умножения составит $4n+1$ тактов.

Таблица 7

Адрес	Микрокоманда								Комментарий
	I_0	$I_4I_3I_2I_1$	$I_8I_7I_6I_5$	\overline{OE}_1	\overline{OE}_Y	A_3-A_0	B_3-B_0	C_0	
A_1	X	0110 $R+S+C_0$	0110 $F \rightarrow Y$ $F \rightarrow Q$	X	X	0010 R_2	$XXXX$	0	$RG_2 \rightarrow RG Q$ $(Mm \rightarrow RG Q)$
A_2	0 $S=B$	0000	0000 $R+S+C_0$	0 $S=B$	0 $\frac{1}{2} F$ $\rightarrow Y$	0001 R_1	0000 $RG 0$	0	Умножение $R_0 := R_0 + R_1$

2. Умножение в дополнительном коде. Данный алгоритм выполняется аналогично предыдущему, за исключением последнего такта, на котором производится коррекция результата. Начальная установка и первые $4n-1$ тактов умножения выполняются точно так же, как и при умножении без знака. Однако в данном случае в старший разряд сдвинутого частичного произведения в каждом такте записывается сумма $F_3 \oplus OVR$, а не C_4 . Это обеспечивает передачу

требуемого бита в старший разряд частичного произведения при возникновении переноса.

На $4n$ -м такте знаковый разряд множителя находится на шине z *Мл.МПС*. В это время необходимо подать микрокоманду последнего такта умножения в дополнительном коде или выполнить коррекцию результата.

Объединение МПС при выполнении умножения в дополнительном коде представлено на рис. 12.

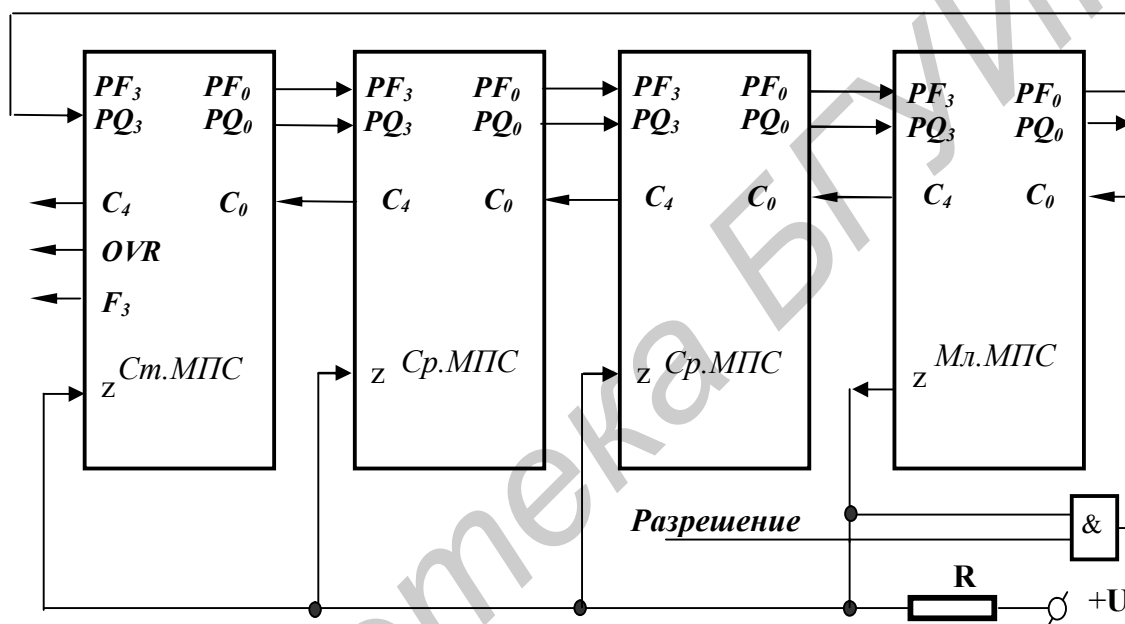


Рис. 12

При умножении на входе C_0 процессора должен присутствовать уровень нуля до последнего такта. На последнем такте на данном входе должен присутствовать сигнал, соответствующий логическому уровню линии z . В связи с этим на входе C_0 устанавливают элемент 2И с входными сигналами z и разрешение. Сигнал «Разрешение» устанавливается в единичное состояние только на последнем такте умножения. В остальных тактах линия z используется точно так же, как и в предыдущей команде.

На последнем такте умножения в дополнительном коде АЛУ реализует функцию $F=S+C_0$ при $z=0$ и или $F=S-R-I+C_0$ при $z=1$. Таким образом, если множитель положительный, то процесс умножения на этом такте заканчивает-

ся, а если множитель отрицательный, то множимое вычитается из полученного частичного произведения, после чего умножение заканчивается.

Пример. Пусть $M_n=7$, $M_m=-5$. Тогда в результате умножения получим произведение $[-Pr]_d=1.1011101$. В соответствии с рис. 11 процесс формирования дополнительного кода результата будет иметь вид:

$$\begin{array}{r}
 \phantom{1 \text{ шаг:}} \\
 \phantom{1 \text{ шаг:}} \\
 1 \text{ шаг: } \\
 \phantom{1 \text{ шаг:}} \\
 \phantom{1 \text{ шаг:}} \\
 2 \text{ шаг: } \\
 \phantom{1 \text{ шаг:}} \\
 \phantom{1 \text{ шаг:}} \\
 3 \text{ шаг: } \\
 \phantom{1 \text{ шаг:}} \\
 \phantom{1 \text{ шаг:}} \\
 4 \text{ шаг: } \\
 \phantom{1 \text{ шаг:}} \\
 \phantom{1 \text{ шаг:}} \\
 5 \text{ шаг: } \\
 \phantom{1 \text{ шаг:}} \\
 \phantom{1 \text{ шаг:}}
 \end{array}$$

3. *Нормализация чисел обычной и двойной длины.* Операция нормализации чисел в дополнительном коде выполняется путем сдвига числа в сторону старших разрядов до тех пор, пока два старших бита не будут иметь различные значения. При этом знак нормализуемого операнда фиксируется в старшем разряде.

Пример

$$\begin{array}{r}
 0.000001011000111 \quad - \quad 0.101100011100000 \\
 1.110101101111101 \quad - \quad 1.010110111110100 \\
 0.000000000000000 \quad - \quad \text{не нормализуется} \\
 1.111111111111111 \quad - \quad 1.000000000000000
 \end{array}$$

Нормализация выполняется для чисел как обычной, так и двойной длины. При нормализации чисел обычной длины используется только регистр Q , а при нормализации чисел двойной длины необходимо использовать еще

АЛУ и блок внутренней памяти. В первом случае операнд помещается в регистр Q и по положительному фронту тактового сигнала выполняется его сдвиг в сторону старших разрядов. Режим сдвига сохраняется до получения в двух старших битах регистра Q различных значений (0.1... или 1.0...), при этом через вывод PQ_0 *МПС* в младшие разряды регистра Q вдвигаются нулевые значения. Появление «1» на выходе C_4 *Ст.МПС* означает окончание операции нормализации; это обусловлено тем, что в *Ст.МПС* значение переноса формируется по закону $C_4 = Q_3 \oplus Q_2$. Кроме того, по признаку OVR можно определить предпоследний такт нормализации, так как $OVR = Q_2 \oplus Q_1$, т.е. опережает C_4 на один такт.

Чтобы не выполнять нормализацию нулевого операнда, необходимо идентифицировать соответствующую ситуацию установкой какого-либо признака. С этой целью используется схема ФПН, на выходе z которой устанавливается «1», если все выходы регистра Q – нулевые. При появлении единицы на выходе C_4 операция нормализации прекращается, а на выходе F_3 *Ст.МПС* устанавливается знак числа, хранящегося в $RG Q$ ($Q_3 \rightarrow F_3$).

При выполнении операции нормализации обычной длины можно подсчитать количество тактов, необходимое для выполнения этой операции. С этой целью на выходе C_0 *МПС* устанавливается логическая единица, при этом регистр $PЗУ$, адресованный по каналу B , становится счетчиком тактов. В данном случае *АЛУ* выполняет функцию $F = S + C_0$.

Соединение выводов *МПС* при выполнении операции нормализации чисел обычной длины имеет вид, показанный на рис. 13.

При выполнении сдвигов счетчик тактов может быть организован во внешней памяти. В данном случае содержимое счетчика передается на S вход *АЛУ* через внешнюю шину $DB_3 - DB_0$, а результат выводится на шину $Y_3 - Y_0$. Если выполняется нормализация чисел двойной длины, то старшие разряды числа находятся в ячейке $PЗУ$, адресуемой по B , а младшие – в $RG Q$. Вывод PQ_3 старшей *МПС* должен быть соединен с выводом PF_0 младшей *МПС*. На выводе

PQ_0 младшей МПС (так же, как и при выполнении нормализации чисел обычной длины) устанавливается ноль.

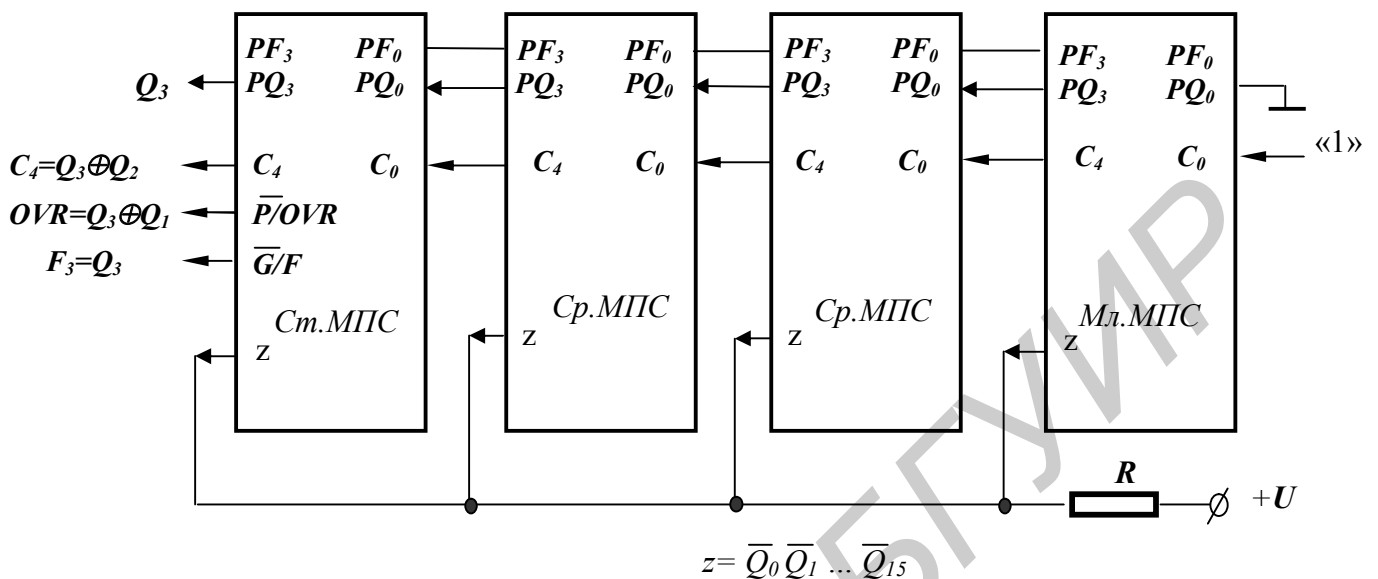


Рис. 13

Для хранения старших разрядов нормализуемого числа можно также использовать и внешнюю память, при этом источником операнда служит шина DB_3-DB_0 , а сдвинутое значение передается на шину Y_3-Y_0 . Так как при нормализации чисел двойной длины АЛУ участвует в выполнении операции и реализует функцию $F=S+C_0$, то на выходе C_0 необходимо установить уровень нуля. Для подсчета числа сдвигов в этом случае можно применять внешнюю логику, а сигналы C_4 , OVR и z используются так же, как и при нормализации чисел обычной длины, причем $C_{4Cm.MIP} = F_3 \oplus F_2$ этой же секции, $OVR_{Cm.MIP} = F_3 \oplus F_1$ тоже старшей МПС, значение

$$z = \bar{F}_{n-1} \bar{F}_{n-2} \dots \bar{F}_1 \bar{F}_0 \bar{Q}_{n-1} \bar{Q}_{n-2} \dots \bar{Q}_1 \bar{Q}_0,$$

где n – разрядность нормализуемого числа.

Соединение выводов МПС при нормализации чисел двойной длины показано на рис. 14.

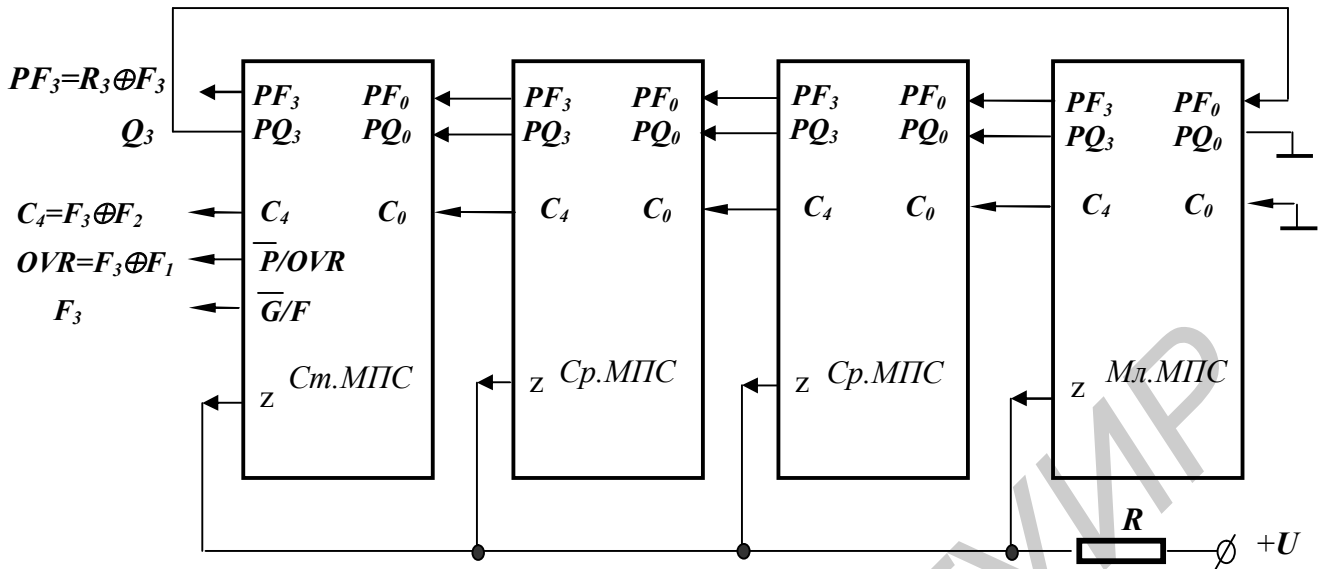


Рис. 14

Приведенное на рис. 14 обозначение R_3 указывает на знаковый разряд операнда, подаваемого на R -вход АЛУ.

Код микрокоманды для данной специальной функции $I_8 - I_5 = 1010$ (для операнда двойной длины) и $I_8 - I_5 = 0111$ (для операнда одинарной длины).

4. Преобразование «число со знаком – дополнительный код» ($I_8 - I_5 = 0101$).

В процессе отработки данной специальной функции положительные числа не модифицируются, а отрицательные – преобразуются в дополнительный код от текущего кода операнда.

В ходе преобразования исходное число подается на вход S АЛУ (например, из регистра RGB БВП, из RGQ или с внешней шины $DB_3 - DB_0$), а его знак – разряд S_3 $См.МПС$ – на шину z и определяет, над каким числом (отрицательным или положительным) выполняются действия. Вход C_0 $Мл.МПС$ соединяется с шиной z . АЛУ реализует следующий алгоритм вычислений:

$$F = S + C_0 \text{ при } z = 0,$$

$$F = \bar{S} + C_0 \text{ при } z = 1 \text{ (образование дополнительного кода).}$$

При преобразовании отрицательного числа на шине z $См.МПС$ появляется потенциал логической единицы, что позволяет в процессе преобразования к

обратному коду прибавить единицу, так как $z=C_0$.

Соединение выводов МПС для выполнения функции кодопреобразования имеет следующий вид:

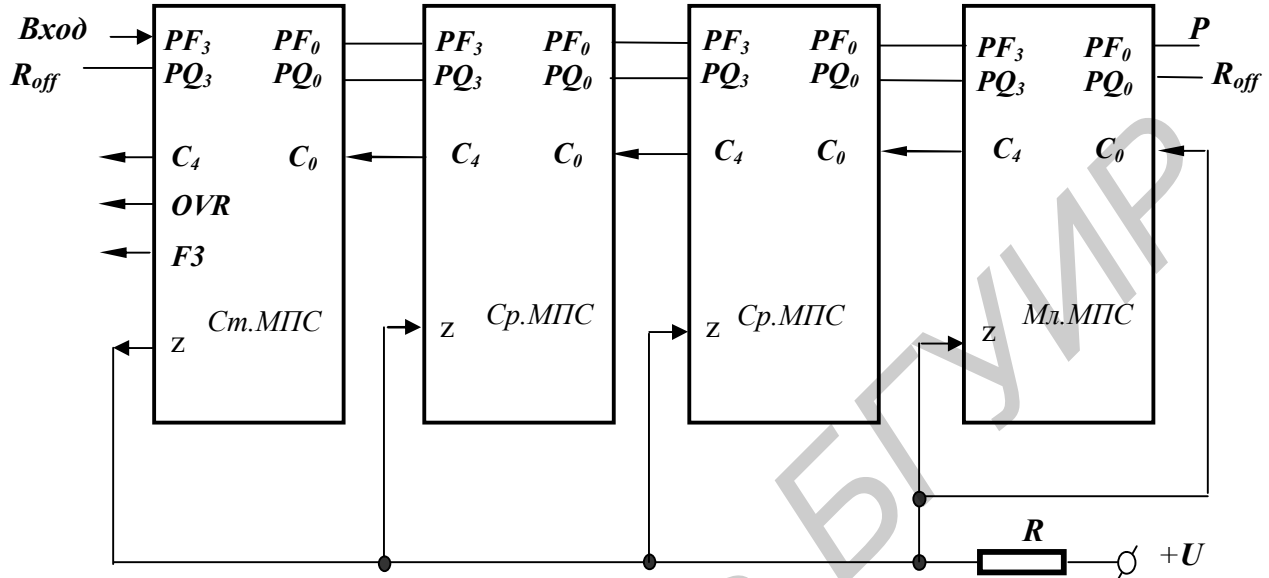


Рис. 15

5. *Инкрементирование операнда на 1 или 2.* Увеличение числа на единицу или двойку выполняется за один такт. Модифицируемый операнд подается на вход *S ALIV* (например, из регистра *RGB БВП*, из *RGQ* или с внешней шины $DB_3 - DB_0$), после чего выполняется функция $F=S+C_0+1$, что при $C_0=1$ предполагает увеличение операнда на 2, а при $C_0=0$ – на единицу. При выполнении данного преобразования используется стандартное включение МПС.

6. *Деление в дополнительном коде.* Данная специальная функция выполняется в соответствии с микрокомандой, представленной в табл. 8.

Таблица 8

Адрес	Микрокоманда								Комментарий
	I_0	$I_4I_3I_2I_1$	$I_8I_7I_6I_5$	\overline{EA}	\overline{OEY}	$A_3 - A_0$	$B_3 - B_0$	C_0	
A_1	0 $S=B$	0000	1100 $S+R+C_0$ $z=0$ $S-R-I+C_0$ $z=1$	0 $R=A$	X	0000 R_0 (Дт)	0001 R_1 (Дм.Ст. часть)	z	Деление в доп. коде

Соединение выводов МПС при выполнении операции деления в дополнительном коде показано на рис. 16; рис. 17 поясняет расположение операндов в регистрах и размещение частного.

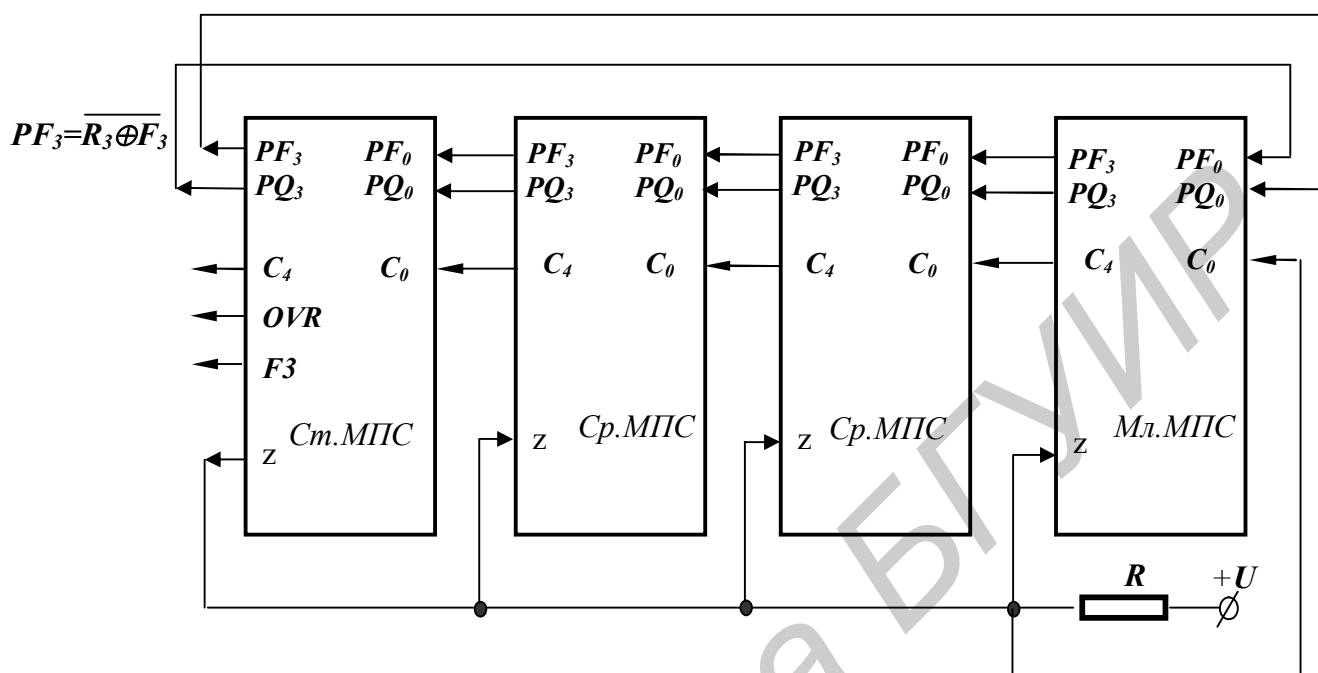


Рис. 16

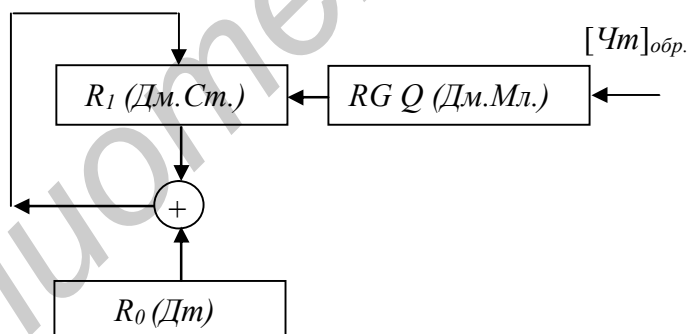


Рис. 17

При выполнении данной специальной функции следует помнить, что используемый алгоритм деления формирует частное в обратном коде. Таким образом, при отрицательном частном необходимо выполнить коррекцию результата с помощью специальной микрокоманды (табл. 9). Данная микрокоманда фактически прибавляет единицу в младший разряд частного, если результат деления отрицательный. При положительном частном коррекция не выполняется.

Таблица 9

Адрес	Микрокоманда								Комментарий
	I_0	$I_4I_3I_2I_1$	$I_8I_7I_6I_5$	\overline{EA}	\overline{OEY}	A_3-A_0	B_3-B_0	C_0	
A_2	1 $S=Q$	0100 $S+C_0$	0110 $F \rightarrow Q$	0 $R=A$	X	0000	0001	1	Деление в доп. коде (коррекция)

Сводная таблица специальных функций может быть представлена в следующем виде:

Таблица 10

Мк. код.	Функция АЛУ	PF_3		PF_0	PQ_3	PQ_0	\overline{W}	C_4	\overline{P}/OVR		\overline{G}/F_3		z		
		См.МПС	Мл.Ср.МПС						См.МПС	См.МПС	См.МПС	Мл.Ср.МПС	См.МПС	Ср.МПС	Мл.МПС
<i>1. Умножение без знака</i>															
0000	$F=S+C_0$ при $z=0$, $F=S+R+C_0$ при $z=1$	R_{off}	Bx	F_0	Bx	Q_0	0	C_4	OVR	\overline{P}	F_3	\overline{G}	Bx	Bx	Q_0
<i>2. Умножение в дополнительном коде</i>															
0010	$F=S+C_0$ при $z=0$, $F=S+R+C_0$ при $z=1$	R_{off}	Bx	F_0	Bx	Q_0	0	C_4	OVR	\overline{P}	F_3	\overline{G}	Bx	Bx	Q_0
<i>3. Инкрементирование</i>															
0100	$F=S+1+C_0$	Bx	Bx	P	R_{off}	R_{off}	0	C_4	OVR	\overline{P}	F_3	\overline{G}	z	z	z
<i>4. Преобразование «число со знаком – дополнительный код»</i>															
0101	$F=S+C_0$ при $z=0$, $F=\neg S+C_0$ при $z=1$	Bx	Bx	P	R_{off}	R_{off}	0	C_4	OVR	\overline{P}	*	\overline{G}	S_3	Bx	Bx

Мк. код	Функция АЛУ	PF_3		PF_0	PQ_3	PQ_0	C_4	\bar{P}/OVR		\bar{G}/F_3		Z			
		Ст.МПС	Мл.Ср.МПС					Ст.МПС	Ст.МПС	Ст.МПС	Мл.Ср.МП	Ст.МПС	Ср.МПС	Мл.МПС	
<i>5. Последний цикл умножения в дополнительном коде</i>															
0110	$F=S+C_0$ при $z=0$, $F=S-R-$ $-I+C_0$ при $z=1$	R_{off}	Vx	F_0	R_{off}	Q_0	0	C_4	OVR	\bar{P}	F_3	\bar{G}	Vx	Vx	Q_0
<i>6. Нормализация обычной длины</i>															
0111	$F=S+C_0$	F_3	F_3	R_{off}	Q_3	Vx	0	**	$Q_2 \oplus Q_1$	\bar{P}	Q_3	\bar{G}	***		
<i>7. Нормализация двойной длины</i>															
1010	$F=S+C_0$	$R_3 \oplus F_3$	F_3	Vx	Q_3	Vx	0	****	$F_2 \oplus F_1$	\bar{P}	F_3	\bar{G}	*****		
<i>8. Деление в дополнительном коде</i>															
1100	$F=S+R+C_0$ при $z=0$, $F=S-R-$ $-I+C_0$ при $z=1$	$\bar{1}(R_3 \oplus F_3)$	F_3	Vx	Q_3	Vx	0	C_4	OVR	\bar{P}	F_3	\bar{G}	*****	Vx	Vx
<i>9. Деление в дополнительном коде (коррекция)</i>															
1110	$F=S+C_0$ при $z=0$, $F=S-R-$ $-I+C_0$ при $z=1$	F_3	F_3	R_{off}	Q_3	Vx	0	C_4	OVR	\bar{P}	F_3	\bar{G}	*****	Vx	Vx

* F_3 , если $z=0$; $S_3 \oplus F_3$, если $z=1$.** $Q_3 \oplus Q_2$ – для Ст.МПС, C_4 – для остальных МПС.*** z регистра Q .**** $F_3 \oplus F_2$ – для Ст.МПС, C_4 – для остальных МПС.***** z выходов АЛУ и регистра Q .***** $R_3 \oplus F_3$.

2.3. Построение операционных устройств на базе МПС К1804ВС1

Требуемая разрядность операционного устройства обеспечивается объединением необходимого числа микропроцессорных секций. Например, если разрядность обрабатываемых в компьютере слов D равна 12, то схема вычислительного блока для данного частного случая будет иметь вид

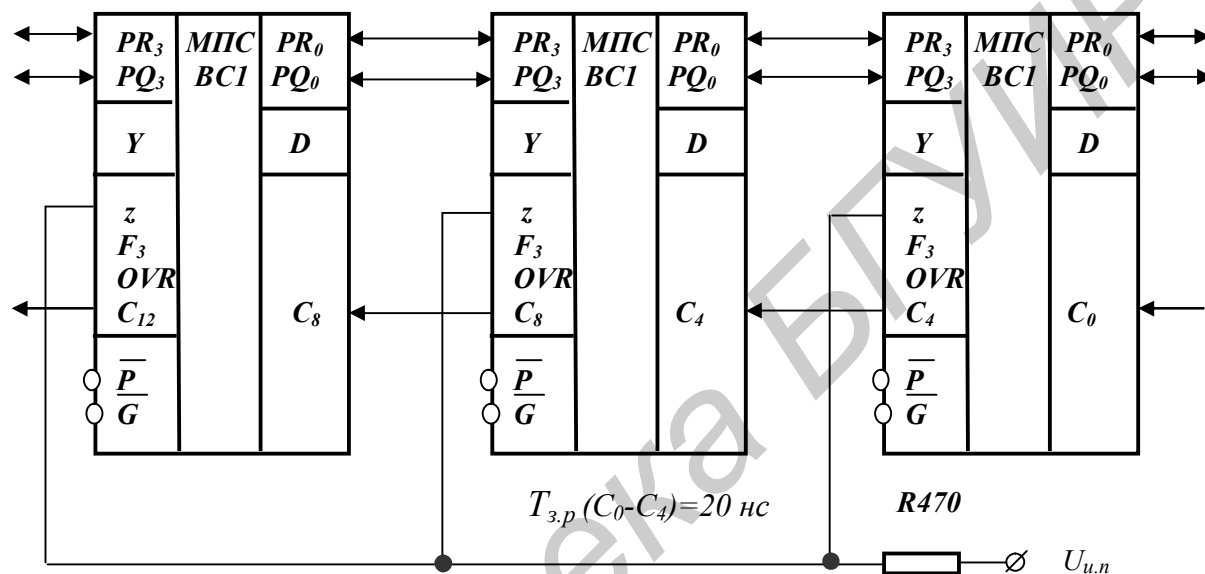


Рис. 18

Приведенное соединение МПС обеспечивает последовательное распространение переноса от младших к старшим разрядам. В связи с этим при синтезе многоразрядных процессоров приходится решать задачу уменьшения времени задержки распространения переноса с целью повышения скорости выполнения арифметических операций. Для решения данной задачи при проектировании применяют схемы ускоренного переноса (СУП) К1804ВР1 (рис. 19).

Выходы $\overline{P}, \overline{G}$ схемы ускоренного переноса используются для каскадного соединения нескольких ИМС К1804ВР1. В этом случае схема, приведенная на рис. 19, рассматривается как единый блок (рис. 20).

Рассмотрим схему распространения переноса в процессоре без блока СУП, а также при наличии данного быстродействующего модуля.

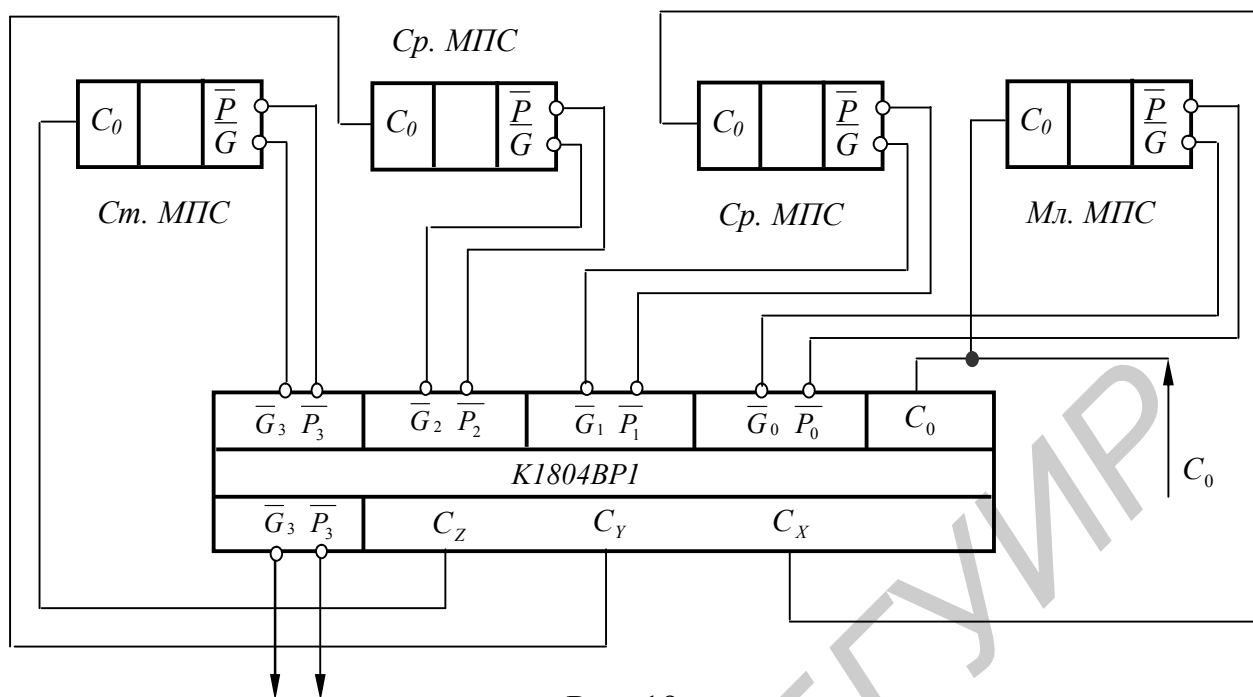


Рис. 19

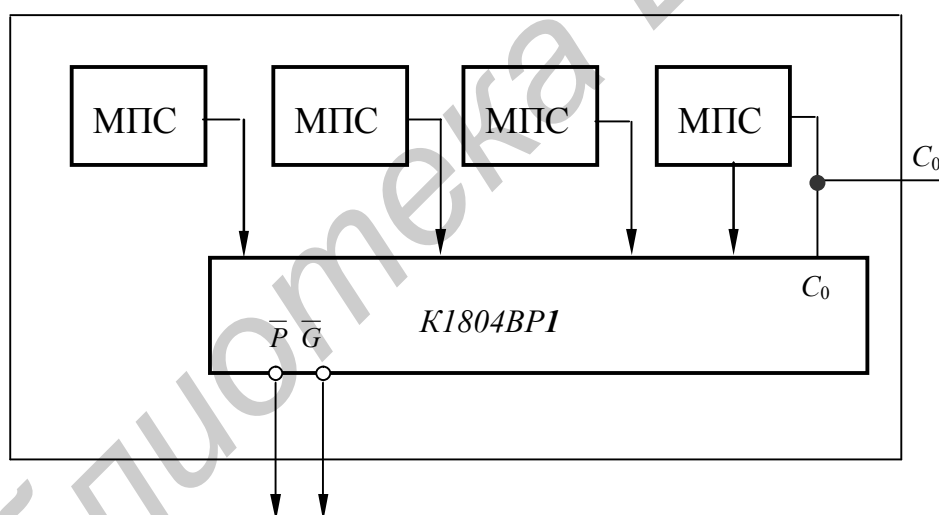


Рис. 20

Для первой МПС в блоке время задержки распространения определяется разницей во времени между моментом появления переноса C_4 на выходе МПС и моментом подачи двоичного кода на адресные входы РЗУ. Это время составляет величину примерно 70 нс. Для остальных секций время задержки распространения определяется равным $t_{3,p} (C_0 - C_4) = 20$ нс. Таким образом, в схеме, приведенной на рис. 19, $t_{3,p}$ переноса C_{12} на выходе 3-й микросхемы составит $70 + 20 + 20 = 110$ нс.

В схеме с *СУП* аналогичный выход обозначен как C_z . Его время задержки определяется задержкой появления сигналов \bar{P} , \bar{G} *МПС* относительно времени подачи адресов на входы *РЗУ* и задержкой в *СУП*, равной 20 нс (общая задержка для всех *ИМС*). Итого: $t_{з,р} = 79$ нс.

Другая задача, решаемая при объединении *МПС*, состоит в построении цепей передачи информации при организации сдвигов. Принципиально она может быть решена путем непосредственного соединения выходов PR_3 PQ_3 младших *МПС* со входами PR_0 PQ_0 старших секций. Однако в операционном устройстве остаются свободными соответствующие выходы младшей и старшей секций. Кроме того, решение ряда задач в процессоре может потребовать выполнения различных типов сдвигов. Каждая разновидность таких операций определяет различное соединение оставшихся свободными выводов или подачу на их входы определенной информации. Как правило, требуемые коммутации в БОД (блоке обработки данных) осуществляются с помощью специальной схемы – узла сдвига данных (рис. 21).

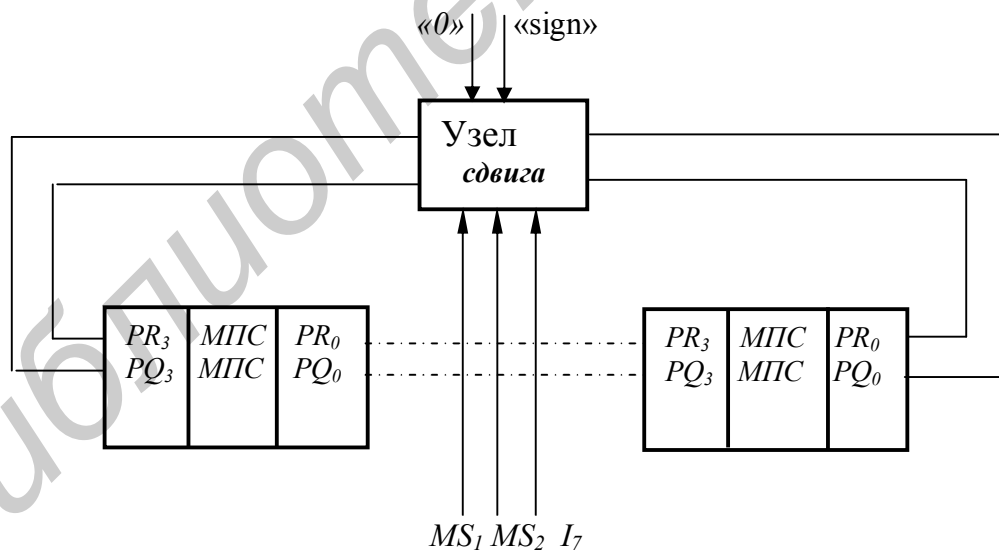


Рис. 21

На практике узел сдвигов может быть реализован с использованием мультиплексоров, управление которыми осуществляется сигналами MS_1 MS_2 , а также сигналом микрокоманды I_7 , который определяет направление сдвига. В

общем случае эти сигналы вносятся в структуру микрокоманды в специально отведенные разряды.

Третья задача, решаемая при построении операционных устройств, – это формирование и обработка слова состояния процессора, т.е. признаков, предназначенных для выполнения условных переходов.

Слово состояния операционного устройства включает в себя сигналы PR_3 PQ_3 на выходах старшей МПС, PR_0 PQ_0 на выходах младшей МПС, признаки z , F_3 , OVR , C_4 . Для хранения признаков в компьютерах используется регистр состояния $RG\ C$ или регистр флагов (рис. 22).

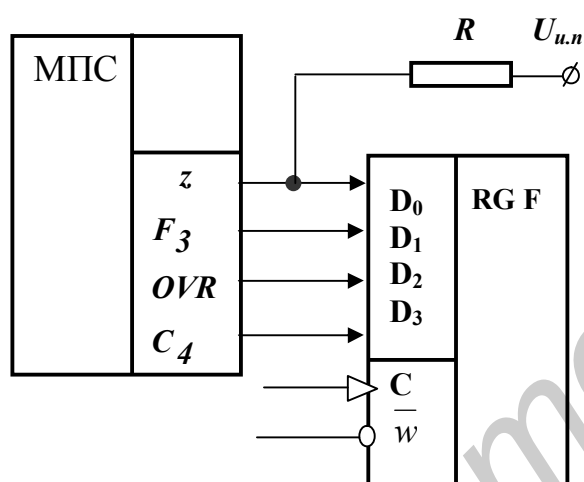


Рис. 22

Запись признаков в регистр осуществляется по синхросигналу C на соответствующем входе $RG\ F$. Сигнал на входе \bar{w} используется для запрещения записи и организации ветвления в микропрограмме по нескольким условиям. При этом переход по каждому флагу осуществляется, как правило, с помощью отдельной микрокоманды. В связи с этим в течение всего времени ветвления по состоянию $RG\ F$ (от n -й микрокоманды) вновь формируемые признаки результатов не запоминаются.

Для ускорения процесса ветвления и усложнения условия перехода используются специальные аппаратные средства, реализованные в виде БИС $K1804BP2$. Данная схема предназначена для выполнения микроопераций сдвига и обработки слова состояния процессора. Схема соединения СУСС (схема управления состояниями и сдвигами) и МПС имеет вид, показанный на рис. 23.

БИС $K1804BP2$ осуществляет следующие функции:

1) формирует сигналы входного переноса в МПС и схему ускоренного переноса;

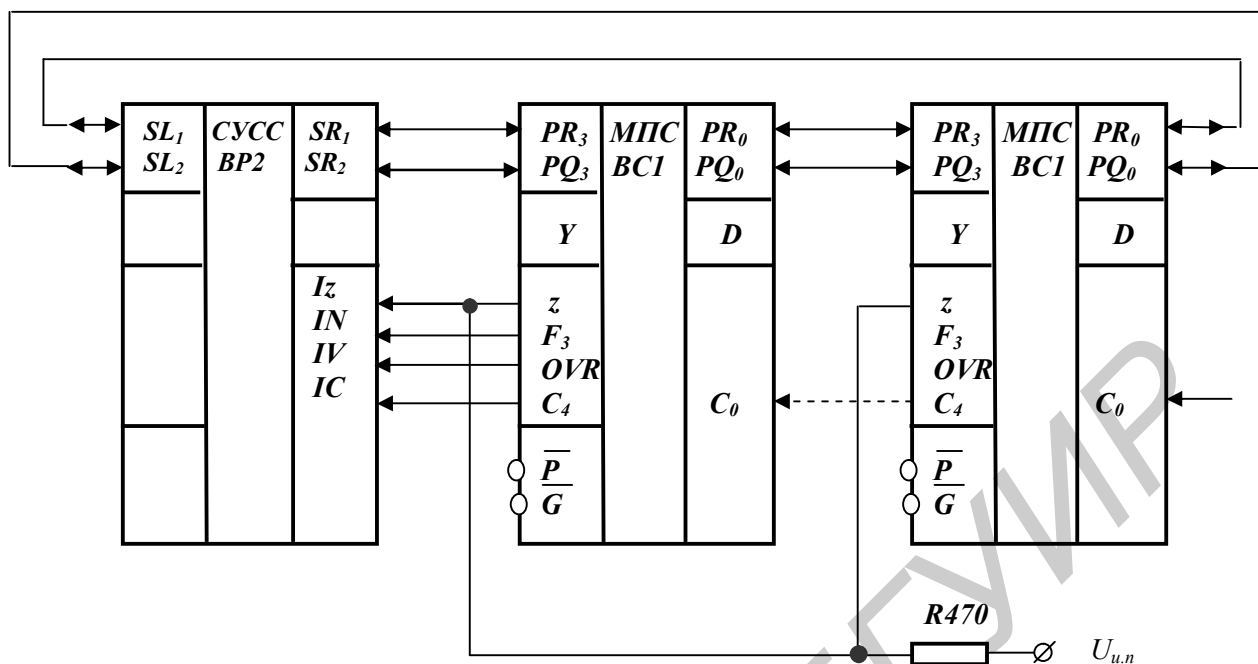


Рис. 23

2) выполняет арифметические, логические и циклические сдвиги чисел обычной и двойной длины;

3) осуществляет преобразование как целого *ССП*, так и отдельных бит любого из 2 регистров состояния ($RG F_1$ и $RG F_2$), входящих в состав *СУСС*;

4) выполняет проверку за один такт одной из 16 различных комбинаций условий, поступающих из внутренних регистров состояния или из *МПС*.

2.4. Микропрограммирование МПС

Определение: элементарная функциональная операция, выполняемая за один тактовый интервал времени и приводимая в действие одним управляющим сигналом, называется микрооперацией. Соответственно совокупность микроопераций, выполняемых параллельно во времени, называют микрокомандой.

Выполнение всех действий в процессоре осуществляется в виде обработки множества команд (процессоры с фиксированной архитектурой) или микроко-

манд. В частности, микропроцессорная секция *K1804BC1* функционирует под действием микрокоманд, хранящихся в управляющей памяти. При этом всю последовательность микрокоманд, предназначенных для реализации некоторого преобразования, называют микропрограммой.

Стандартная структура микрокоманды обычно включает в свой состав две основные части: операционную и адресную. Адресная часть используется при формировании адреса следующей микрокоманды. При этом в состав компьютера включается специальный блок (*БМУ*), который позволяет выполнять различные действия над адресами.

Управление процессом преобразования данных осуществляется операционной частью микрокоманды. В этом случае микрооперации кодируются двоичными кодами и для кодирования используют три основных способа:

1. *Вертикальное кодирование* или *микропрограммирование*. Данный метод предполагает, что всей совокупности микроопераций присваиваются коды, образующие ряд целых чисел без знака. При отработке таких микрокоманд специальный дешифратор преобразует код микрокоманды в один управляющий сигнал, который и является сигналом микрооперации. Недостаток способа заключается: 1) в необходимости построения достаточно сложного дешифратора; 2) в увеличении длины микропрограммы (в одной микрокоманде содержится только одна микрооперация); 3) в отсутствии наглядности функционального назначения микрокоманды.

Число разрядов в операционной части при вертикальном микропрограммировании определяется по формуле

$$n_{o.ч} = \text{int} \log_2 m ,$$

где *int* – это ближайшее большее целое число; *m* – количество микроопераций.

2. *Горизонтальное микропрограммирование*. При данном способе каждому разряду операционной части микрокоманды ставится в соответствие определенная микрооперация. Наличие в разряде единицы говорит о том, что некото-

рая микрооперация выполняется, причем выполнение действий под управлением i разряда не зависит от состояния других j разрядов. Длина операционной части при горизонтальном микропрограммировании составляет число m , т.е. соответствует количеству микроопераций.

Достоинства метода: 1) возможность выполнения одновременно любого числа функционально совместимых микроопераций; 2) отсутствие схем дешифрации. Недостатки: 1) большая длина микрокоманды, достигающая в отдельных случаях сотен бит; 2) большая разрядность ЗУ микрокоманд или большая длительность выборки управляющих слов при малой разрядности ЗУ Мк.

3. *Смешанный способ микропрограммирования.* В данном случае сочетаются горизонтальный и вертикальный способы кодирования, при этом множество микроопераций m разбивается на k подмножеств, а в составе микрокоманды каждому подмножеству выделяется свое поле:

$$m = \bigcup_{i=1}^k m_i.$$

Соответственно каждое поле имеет свое функциональное назначение, а микрооперации внутри подмножества (поля) кодируются вертикально.

Длина операционной части микрокоманды (рис. 24) при смешанном микропрограммировании определяется величиной

$$n_{o.u} = \sum_{i=1}^k \text{int} \log_2 m_i,$$

где k – число функциональных групп; m_i – число микроопераций в группе.

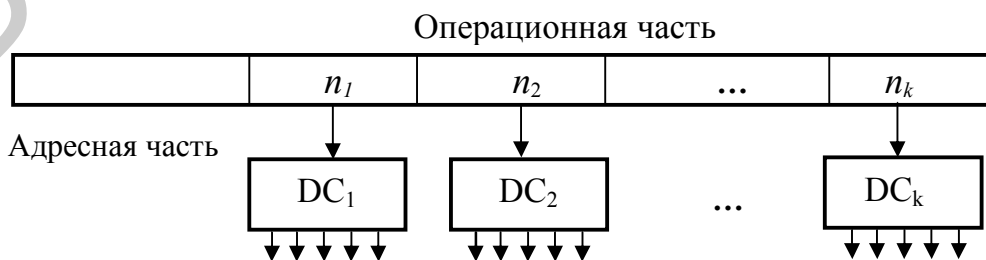


Рис. 24

Смешанный способ микропрограммирования применяется наиболее часто. Однако в данном случае требуется решать задачу разбиения множества всех микроопераций на непересекающиеся подмножества, т.е. микрооперации подмножества m_i не должны включаться в подмножество m_j и наоборот. Например: *МПС 1804BC1* реализует 24 микрооперации, которые разбиты на 3 группы по 8 микроопераций. Каждая группа имеет свое функциональное назначение, принципиально отличное от преобразований, кодируемых в другой группе.

Теперь, с учетом методов кодирования микроопераций, рассмотрим процесс формирования структуры микрокоманды, достаточной для управления *БИС К1804BC1*.

Итак, на первом этапе в состав микрокоманды включаются три поля для сигналов управления $I_0 - I_8$, что позволяет получить следующую структуру:

 


Рис. 25

Далее, будем учитывать наличие в архитектуре процессора POH_i , назначение которых состоит в хранении операндов или другой информации, используемых в вычислительном процессе. В общем случае номера регистров указываются явно, хотя допускается и неявное указание при адресации, например, регистра Q . Используя явный принцип адресации регистров, на данном этапе получаем следующую структуру *RG Mk*:

 


Рис. 26

Приведенная структура содержит основную информацию, необходимую для выполнения действий в *МПС*. Однако, как правило, в состав *RG Mk* включают ряд дополнительных сигналов или полей, необходимых для управления

другими структурными компонентами компьютера. К ним относят сигналы управления памятью, блоком микропрограммного управления, системой ввода-вывода, схемами внутреннего интерфейса.

Реализация адресной части микрокоманды зависит от используемого способа преобразования адресов и имеющегося комплекта аппаратных средств. Основные поля в этой части – это поле управления адресом следующей микрокоманды $P_{i-1} - P_0$, и поле адреса следующей микрокоманды $BR_{j-1} - BR_0$.

Поле управление адресом определяет источник адреса в БМУ, который подключается к адресной шине, если выполнено некоторое заданное условие или безусловно. При выполнении безусловного перехода адрес микрокоманды, как правило, извлекается из разрядов поля $BR_{j-1} - BR_0$, где программируется предварительно.

Заполнение полей любой микрокоманды производится в соответствии с ориентацией ее на выполнение определенных действий. При этом множество микроопераций МПС допускает многовариантность кодовых наборов при выполнении одной и той же логической или арифметической операции.

Для примера рассмотрим методику составления микрокоманды для управления данными в системе, использующей архитектуру процессорного комплекта *K1804BC1*.

Пусть требуется выполнить увеличение содержимого регистра общего назначения с номером 0000, входящего в состав МПС. Структуру микрокоманды, достаточную для управления данной системой, будем считать априорно заданной в виде

 


Рис. 27

Здесь сигналы *Ms2*, *Ms1* – это биты управления сдвигами (см. рис. 21); $D_3 - D_0$ – непосредственный операнд.

Пусть в начальный момент времени в регистре с адресом 0000 храниться нулевая константа. Тогда по табл. 2 (управление функцией АЛУ) находим микрокод $I_5 - I_3 = 000$, определяющий операцию суммирования вида $R+S+C_0$, где R и S – входы АЛУ МПС. Полагая значение C_0 равным «1», определим содержимое третьей тетрады $RG Mk$ в виде (рис. 28).

<i>RG Mk</i>								
$BR_3 - BR_0$	$P_3 - P_0$	$Ms2 I_8 - I_6$	$Ms1 I_2 - I_0$	$C_0 I_5 - I_3$	$A_3 - A_0$	$B_3 - B_0$	$D_3 - D_0$	
				$1\ 000$				
				$R+S+C_0$				

Рис. 28

Далее определим источники информации на входах R и S АЛУ. Для простоты положим один из операндов, например по входу R , равным нулю. Тогда из табл. 1 (управление данными) выберем микрокод $I_2 - I_0 = 011$, соответствующий подаче на входы АЛУ содержимого POH по адресу из $B_3 - B_0$ и технологически «защитой» константы «0». Таким образом, в структуре $RG Mk$ на данный момент будут определены 2 поля:

<i>RG Mk</i>							
$BR_3 - BR_0$	$P_3 - P_0$	$Ms2 I_8 - I_6$	$Ms1 I_2 - I_0$	$C_0 I_5 - I_3$	$A_3 - A_0$	$B_3 - B_0$	$D_3 - D_0$
			$X\ 011$	$1\ 000$			
			$R=0, S=B$				

Рис. 29

Выберем в качестве приемника результата тот же POH , который является источником операнда. Адрес этого регистра указываем в поле B и определяем запись результата в $PЗУ$ по форме $F \rightarrow B$. Это действие в МПС производится под управлением микрокода $I_8 - I_6 = 011$ (см. табл. 3). В общем случае номер регистра, адресуемый в $RG Mk$, может быть любой в диапазоне $0 - F_{16}(15_{10})$. В частном

случае при $POH_i=0000$ поле $B_3 - B_0$ будет иметь значение 0000 , а структура микрокоманды вид

<i>RG Mk</i>							
$BR_3 - BR_0$	$P_3 - P_0$	$Ms2 I_8 - I_6$	$Ms1 I_2 - I_0$	$C_0 I_5 - I_3$	$A_3 - A_0$	$B_3 - B_0$	$D_3 - D_0$
<i>Адресная часть</i>		$X\ 011$ $F \rightarrow B$	$X\ 011$ $R=0, S=B$	$1\ 000$ $R+S+C_0$	$XXXX$	0000 RG_0	$XXXX$

Рис. 30

Адресные линии $A_3 - A_0$ в нашем примере не используются, поэтому здесь может быть указан произвольный код $XXXX$. Программирование адресной части требует специальных знаний и может быть рассмотрено после изучения темы «Устройства управления».

2.5. Процессоры с фиксированной архитектурой

Деление структуры процессора на управляющий и операционный автоматы позволяет синтезировать исполнительную часть схемы в соответствии с некоторыми общими правилами.

Исходные данные для построения ОА формируются на основе выполняемых проектируемым процессором функций:

- 1) множество входных слов $DI = \{DI_1, \dots, DI_i\}$, представляющих собой исходные операнды решаемой задачи;
- 2) множество выходных слов $DO = \{DO_1, \dots, DO_j\}$, представляющих собой результаты операций;
- 3) множество внутренних слов $R = \{R_1, \dots, R_p\}$, используемых для представления промежуточных результатов в процессе выполнения операций;
- 4) множество микрокоманд $Y = \{y_1, \dots, y_m\}$, инициирующих преобразования над словами информации вида

$$y_q) R_u := \varphi_q \{R_b, \dots, R_s\},$$

где φ_q – вычисляемая функция.

5) множество логических условий $X = \{x_1, \dots, x_l\}$, где $x_w = \text{ш}_z\{R_b, \dots, R_s\}$, $z=1, 2, \dots, l$, а ш_z – булева функция.

Таким образом, функция операционного автомата считается заданной, если определены множества DI, DO, R, Y, X и алгоритмы преобразования данных.

Правило синтеза канонической структуры операционного автомата заключается в выполнении следующих действий:

1. Словам R , определяемым алгоритмом в качестве внутренних, ставятся в соответствие регистры DL длиной, равной длине слов. Если слово DL разделяется на поля, то в соответствующем регистре выделяются подрегистры, ориентированные на хранение содержимого подполей.

2. Словам DI , определяемым алгоритмом в качестве входных, ставятся в соответствие входы структурной схемы OA . Каждый вход соединяется с соответствующим регистром входной шины.

3. Словам DO , которые определены как выходные, ставятся в соответствие выходы структурной схемы OA . Каждый выход соединяется с соответствующим регистром выходной шины.

4. Каждой микрокоманде u_q , которая определяется оператором присваивания $R_u := \varphi_q\{R_b, \dots, R_s\}$, ставится в соответствие комбинационная схема φ_q , причем входы этой схемы подключаются к регистрам R_b, \dots, R_s , а выходы – соединяются управляемой шиной с регистром R_u .

5. Каждому логическому условию $x_w = \text{ш}_z\{R_b, \dots, R_s\}$ ставится в соответствие комбинационная схема, входы которой соединяются с регистрами, а выходы отмечаются сигналами x_w и используются управляющим автоматом для ветвления программы. В некоторых случаях комбинационная схема может отсутствовать, если сигнал x_w является выходом одиночного разряда регистра.

2.6. Типовые решающие узлы OA

Микрооперация передачи информации между регистрами встречается в компьютерных системах наиболее часто. Схемотехнически она реализуется с

помощью группы логических элементов, управляемых от схемы УА. На практике межрегистровые связи организуются с учетом реальных требований к быстродействию и сокращению затрат на реализацию компьютерных устройств.

Наиболее часто встречаются следующие схемы передачи:

1. Прямая передача данных (рис. 31, 32).
2. Передача данных со сдвигом влево или вправо на один разряд (рис. 33, 34).
3. Передача данных с инверсией (образование обратного кода), со сдвигом на два разряда и т.д.

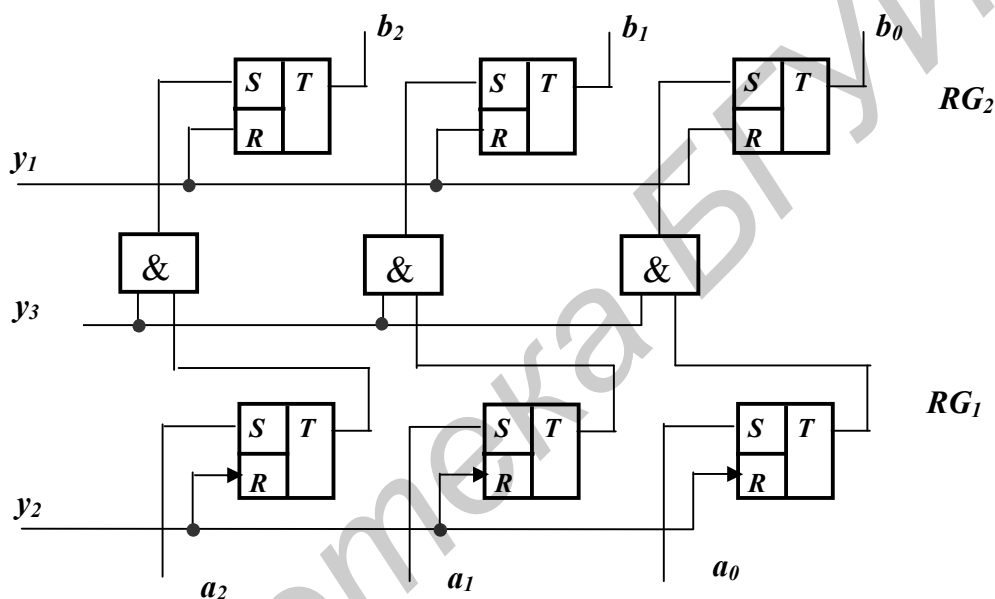


Рис. 31

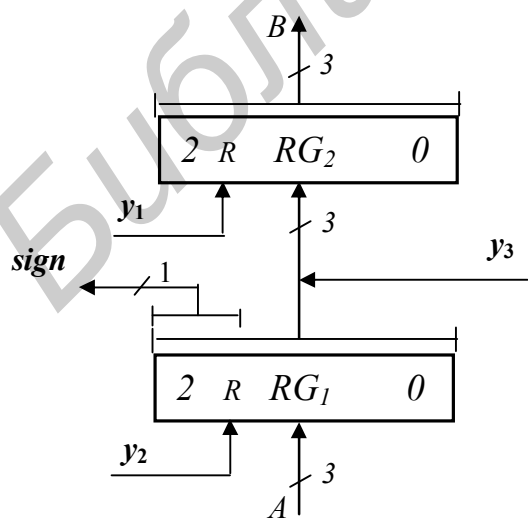


Рис. 32

На структурных схемах межрегистровая передача изображается в виде шины передачи информации, управляемой сигналом микрооперации (см. рис. 32). В приведенной схеме реализуются микрооперации:

- $y_1) RG_2[2,0] := 0$
- $y_2) RG_1[2,0] := 0$
- $y_3) RG_2[2,0] := RG_1[2,0].$

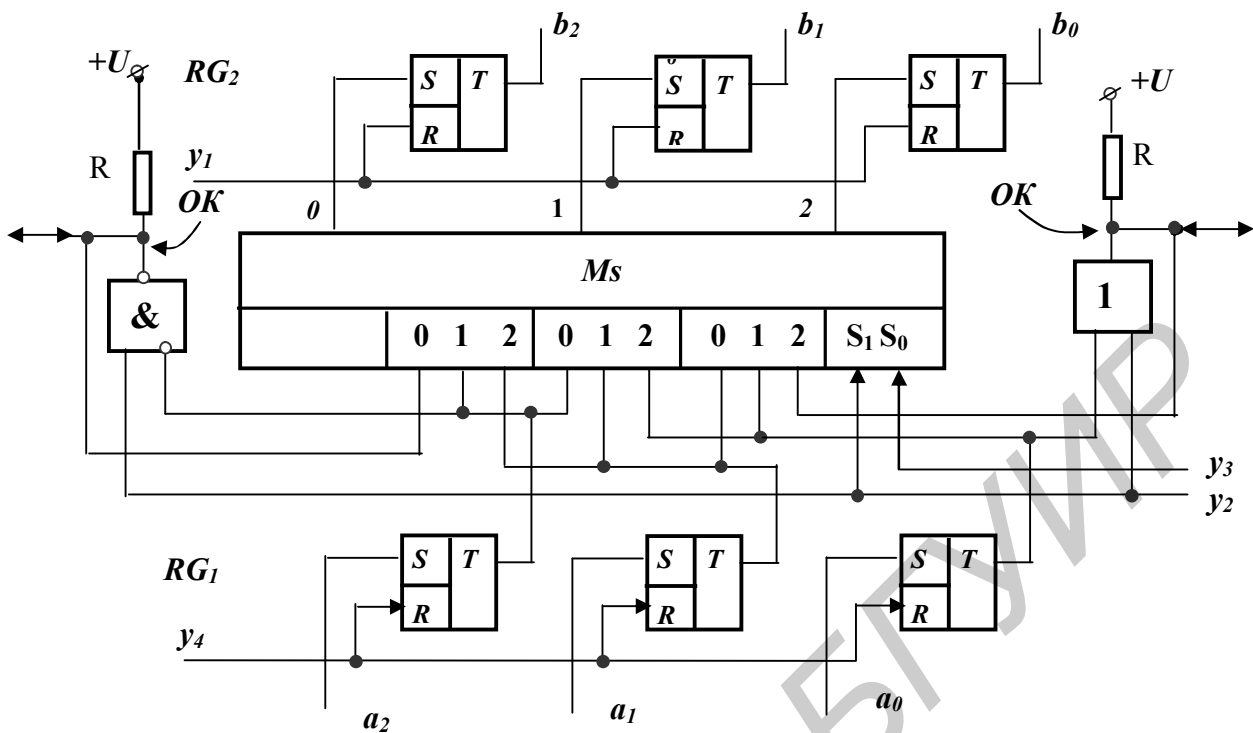


Рис. 33

 


Рис. 34

В схеме (см. рис. 33, 34) реализуются следующие механизмы сдвига (OK – открытый коллектор):

$$\begin{aligned} \bar{y}_2 y_3) \quad RG_2 [2, 0] &:= RG_1 [2, 0]; \\ \bar{y}_2 \bar{y}_3) \quad RG_2 [2, 0] &:= R1(0.RG_1 [2, 0]); \\ y_2 \bar{y}_3) \quad RG_2 [2, 0] &:= L1(RG_1 [2, 0].0); \\ y_2 y_3) &- \text{запрещено.} \\ \bar{y}_i &= \neg y_i \end{aligned}$$

4. Для обмена данными в цифровых устройствах используют информационные каналы, которые называют шинами. В общем случае информация может передаваться по шине в виде последовательности бит по одной линии связи или же в виде слов по нескольким линиям. Соответственно и шины подразделяют на параллельные и последовательные.

При построении схем часто используют шинные формирователи (ШФ), позволяющие осуществить двунаправленную передачу данных. Одна из реализаций ШФ имеет вид, показанный на рис. 35.

 


Рис. 35

В приведенной схеме выходы элементов коммутирующей логики должны быть выполнены по схеме с открытым коллектором. Тогда при $y=0$ на выходе нижнего элемента будет сформирована логическая единица. Потенциал логической единицы, умноженный на передаваемую информацию монтажно, дизъюнктивно складывается с сигналом $y=0$ на верхнем логическом элементе. В итоге в правую сторону по двунаправленной шине передается неискаженная информация.

Другой способ организации двунаправленной шины предполагает использование трехстабильных управляемых усилителей. Схема шинного формирователя при этом имеет следующий вид:

 


Рис. 36

5. Накапливающий и двоично-десятичный сумматоры. Накапливающий сумматор предназначен для хранения информационного слова и выполнения микрооперации сложения:

$$RG C_m[n - 1.0] := RG C_m[n - 1.0] + RG A[n - 1.0] + C_0 .$$

 


Рис. 37

Приведенная на рис. 37 схема предполагает распространение переноса последовательно от младших к старшим разрядам. Это определяет низкое быстродействие устройства и соответственно малые затраты аппаратуры.

Большее быстродействие может быть достигнуто в схемах, реализующих ускоренный перенос. Сюда относят устройства с групповым, параллельным и другими видами распространения переноса.

Однако высокое быстродействие схемы предполагает увеличение сложности и снижение надежности изделия.

Ряд алгоритмов, реализуемых в схемах *ОА*, выполняет операции над числами, представленными в двоично-десятичном коде. При построении таких устройств следует помнить, что одно 4-разрядное двоичное слово позволяет представить десятичные числа в диапазоне от 0_{10} до 15_{10} . При двоично-десятичном кодировании из 16 используется только 10 комбинаций. Поэтому, если при суммировании получилось одно из значений в диапазоне $10_{10} - 15_{10}$, то оно будет содержать псевдотетраду, коррекция которой осуществляется добавлением числа $6_{10} = 0110_2$. Построение схемы двоично-десятичного сумматора осуществляется с учетом следующих соображений. Так, появление псевдотетрады в сумме $S' = A + B + C_0$ предполагает формирование кодовых комбинаций: 1010, 1011, 1100, 1101, 1110, 1111. При склеивании соответствующие конъюнкции приводят к ДНФ вида $11xx \vee 1x1x$. Далее следует учесть, что появление сигнала переноса C_4 также свидетельствует о двоично-десятичном переполнении. Таким образом, применение схемы ДНФ, регистрирующей указанные

комбинации и сигнал переноса C_4 , позволяет сформировать структурную схему, автоматически корректирующую результат суммирования:

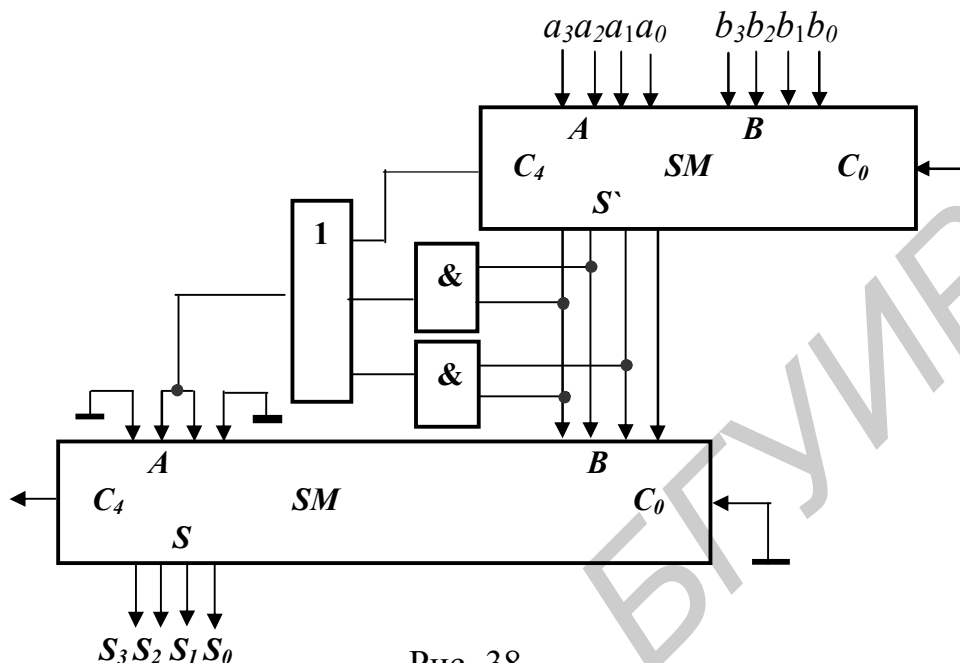


Рис. 38

2.7. Синтез ОА с элементами управляющей логики

Выполним синтез устройства, предназначенного для умножения двух чисел по методу Мак-Сорли. Сущность метода заключается в умножении чисел с одновременным анализом двух разрядов множителя (Mm), начиная с его старших разрядов. Алгоритм умножения по данному методу задается табл. 11:

Таблица 11

Мл. разряд пред. пары	Пара разрядов Mm	Знак дейст.	Кратн. Mn .
0	00	нет	0
0	01	+	2 Mn .
0	10	+	2 Mn .
0	11	+	4 Mn .
1	00	-	4 Mn .
1	01	-	2 Mn .
1	10	-	2 Mn .
1	11	нет	0

Выполним умножение операндов, выбрав в качестве множимого и множителя значения: $M_n = 51_{10} = 110011_2$, $M_m = 54_{10} = 110110_2$.

Таблица 12

00000000000000	C_m
110011	M_n
110110	M_m
00001100110000 0110	$C_m + 4M_n, C_m \cdot 2^2$ $M_m \cdot 2^2$
11111110011010 00001011001010 00101100101000 10	$[-2M_n]_d$ $C_m + [-2M_n]_d$ $C_m \cdot 2^2$ $M_m \cdot 2^2$
11111110011010 00101011000010 10101100001000 00	$[-2M_n]_d$ $C_m + [-2M_n]_d$ $C_m \cdot 2^2$ $M_m \cdot 2^2$
101011000010	Произведение

В приведенном примере использован алгоритм умножения со сдвигом множителя и частичных произведений влево:

$$\begin{array}{r}
 M_n = 51_{10} \\
 M_m = 54_{10} \\
 \hline
 \text{Произв.} = 2754_{10}
 \end{array}$$

Анализ метода умножения позволяет заключить следующее:

- 1) регистр множителя должен иметь $n+1=7$ разрядов, предназначенных для хранения операнда и младшего разряда предыдущей пары;
- 2) регистр множимого должен иметь длину, равную длине регистра суммы, так как суммирование отрицательного множимого и сумматора требует дополнения $RG M_n$ в старших разрядах единичными битами, а длина сумматора в рамках данного алгоритма равна $2n+2=14$ разрядам;
- 3) управляющая логика комбинационного типа подключается к старшим разрядам регистра множителя $RG M_m[6,4]$ и формирует все требуемые табл. 11 импульсы управления: y_v – вычитание, y_s – сложение, y_m – формирование $4M_n$;
- 4) формирование требуемых кодов и кратности M_n будем выполнять с помощью логики инвертирования и мультиплексирования.

Формирование сигналов управления на выходе блока «Управляющей логики» может быть записано с использованием булевых равенств на основании таблицы умножения:

$$\begin{aligned}
 y_v &= (\bar{x}_1 \bar{x}_2 \vee \bar{x}_1 x_2 \vee x_1 \bar{x}_2) T_\delta = x_1 T_\delta \vee \bar{x}_2 T_\delta, & x_1 &= RGMm [5], \\
 y_s &= (\bar{x}_1 x_2 \vee x_1 \bar{x}_2 \vee x_1 x_2) \bar{T}_\delta = \bar{x}_1 \bar{T}_\delta \vee x_2 \bar{T}_\delta, & x_2 &= RGMm [4], \\
 y_m &= \bar{x}_1 \bar{x}_2 T_\delta \vee x_1 x_2 \bar{T}_\delta.
 \end{aligned}$$

В целом схема, иллюстрирующая логику преобразования операндов, показана на рис. 39.

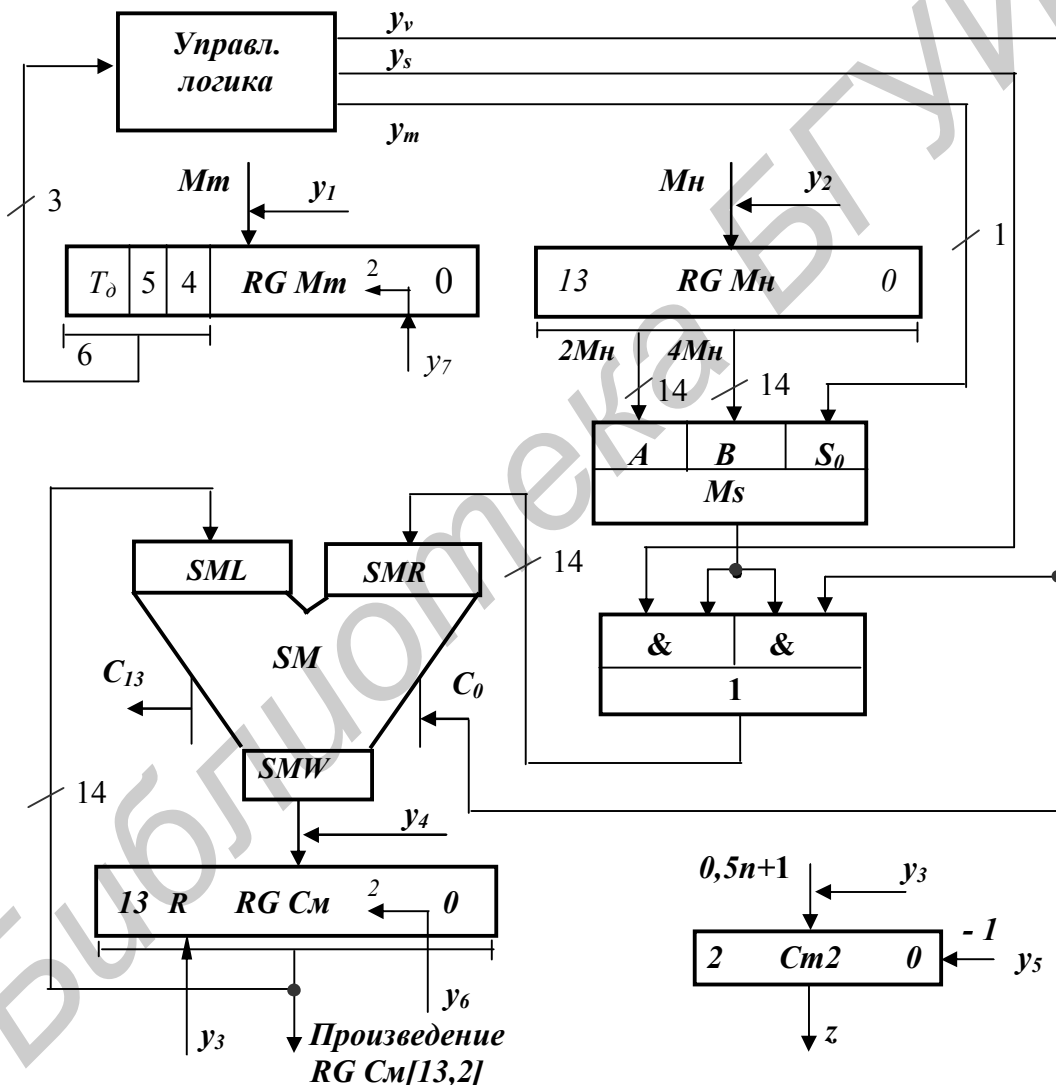


Рис. 39

Процесс умножения чисел в приведенном устройстве интерпретирует микропрограмма:

- 1) $y_1: RG Mm[5,0] := Mm, T_d := 0,$
 $y_2: RG Mn[13,0] := Mn,$
 $y_3: RG Cm[13,0] := 00...0, Cm2 [2,0] := \frac{n}{2} + 1 = 4,$
- 2) $y_4: RG Cm[13,0] := RG Cm[13,0] + L2(RG Mn[13,0].00),$
 $y_5: Cm2 [2,0] := Cm2 [2,0] - 1,$
 $y_6: RG Cm[13,0] := L2(RG Cm[13,0].00),$
 $y_7: RG Mm[6,0] := L2(RG Mm[6,0].00),$
- 3) *выполнение микрокоманд п. 2, если $z=0$, продолжить при $z=1$,*
- 4) *конец.*

Построенный операционный автомат формирует произведение операндов без анализа сигналов-признаков схемой управляющего устройства. Эту часть функций берет на себя внутренняя «управляющая логика», которая и формирует требуемые сигналы. Однако, если все функции управления возложить на автомат Мили, Мура или микропрограммное УУ, то алгоритм умножения следует вначале представить с помощью ГСА, после этого, используя стандартные методики синтеза или эвристический подход (для схем малой сложности), построить операционное устройство *I*-, *M*- или *IM*-типа.

Итак, в соответствии с таблицей умножения и выполненным примером составим ГСА для алгоритма умножения по методу Мак-Сорли (рис. 40). Схема операционного автомата, соответствующего данной ГСА, будет иметь вид, показанный на рис. 41.

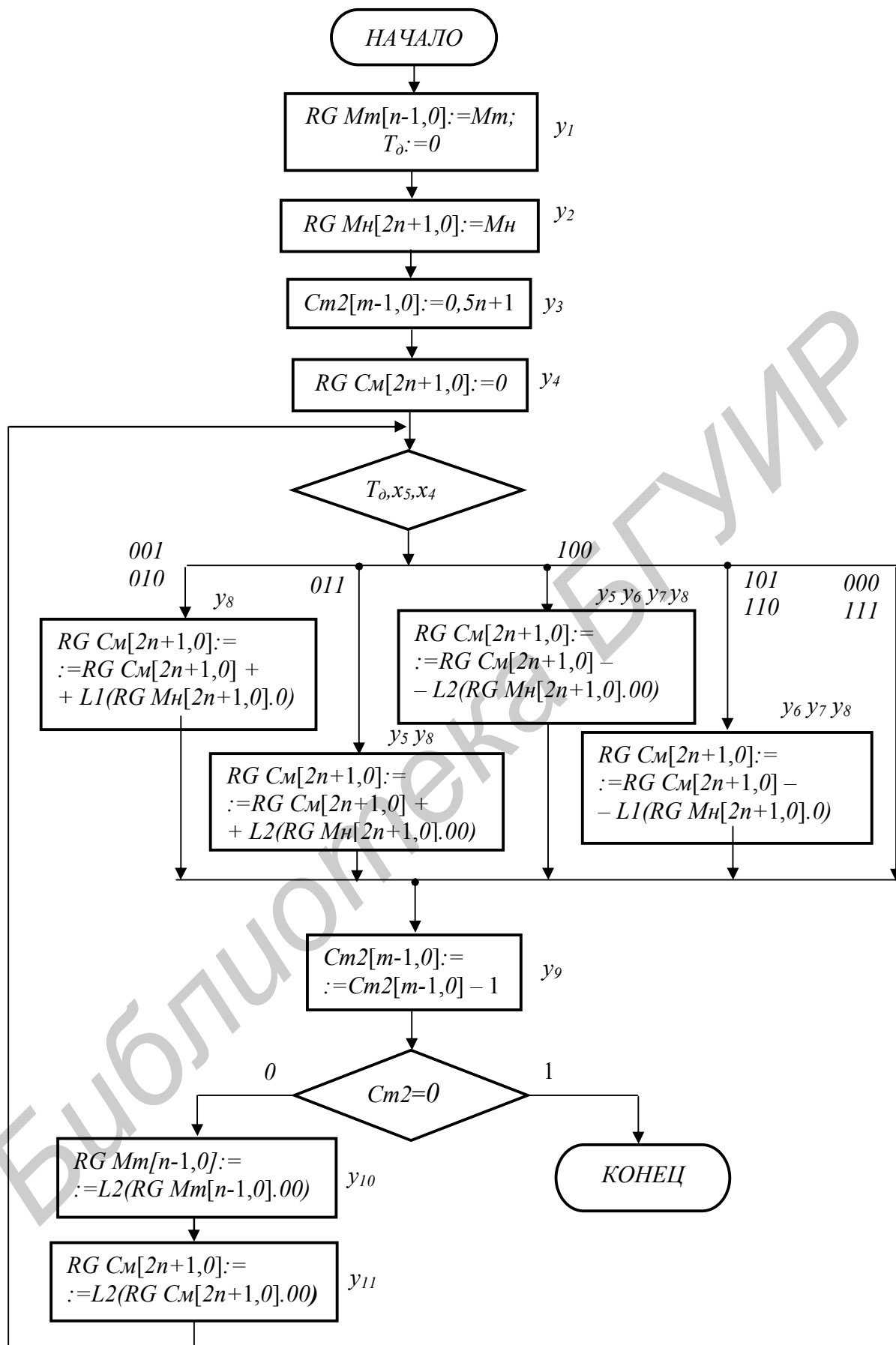


Рис. 40

 


Рис. 41

2.8. Синтез M -автоматов

Как правило, процедура синтеза M -автоматов сводится к проектированию управляемых источников операндов, построению схемы ЛУ комбинационного типа, проектированию схем коммутации результатов вычислений в регистры OA . Обобщенная структура M -автомата имеет вид

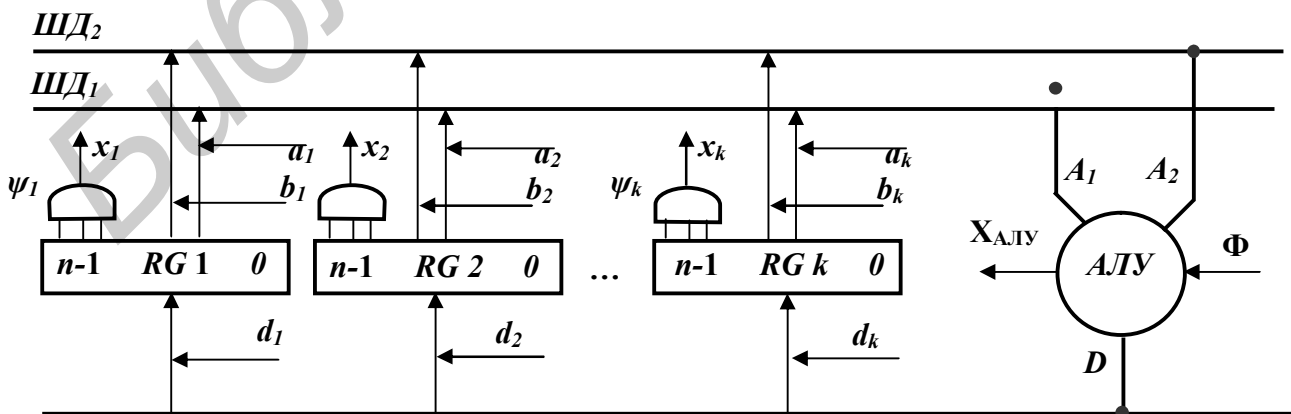


Рис. 42

В общем случае устройства данного типа имеют минимальную аппаратную сложность, однако производительность при этом также оказывается минимальной и равна одной микрокоманде за такт. В отличие от автоматов других типов M -автомат содержит одну обобщенную схему АЛУ, которая позволяет выполнять все микрооперации из множества Φ .

Логические условия в автоматах данного типа вычисляются таким же образом, что и в любой канонической структуре, т.е. соответствующие схемы ψ подключаются к выходам регистров, и, кроме того, схема АЛУ помимо функций обработки данных выполняет дополнительно функции по формированию логических условий.

Рассмотрим этапы синтеза M -автомата на примере построения схемы или устройства умножения по методу Мак-Сорли, т.е. умножение на 2 разряда одновременно начиная с младших разрядов Mn .

Итак, пусть задан алгоритм умножения (табл. 13), а процесс умножения иллюстрирует табл. 14. И пусть исходные значения операндов Mn и Mt равны:

$$\frac{Mn=110110_2=54_{10}, \quad Mt=100011_2=35_{10}}{Mn \cdot Mt=1890_{10}}$$

Таблица 13

Пара разр. Mt	Допол. ед. из пред. пары	Доп. ед. в след. пару	Знак дейст.	Кратн. Mn .
00	0	0	нет	0
01	0	0	+	1
10	0	0	+	2
11	0	1	-	1
00	1	0	+	1
01	1	0	+	2
10	1	1	-	1
11	1	1	нет	0

Таблица 14

00000000000	Cm
000000110110	Mn
100011	Mt
111111001010	$Cm+[Mn]_д$
000011011000	$Mn \cdot 2^2$
001000	$Mt \cdot 2^2$
000010100010	$Cm+Mn$
001101100000	$Mn \cdot 2^2$
000010	$Mt \cdot 2^2$
011101100010	$Cm+2Mn$
110110000000	$Mn \cdot 2^2$
000000	$Mt \cdot 2^2$
011101100010	$=1890$

В соответствии с табл. 13 и примером умножения (табл. 14) построим граф-схему алгоритма (рис. 43). При этом этапы синтеза M -автомата будут состоять в следующем.

1-й этап – распределение регистров по шинам.

В структуре M -автомата для передачи операндов используются две шины – $ШД_1$ и $ШД_2$. Они соединяются со входами АЛУ A_1 и A_2 соответственно. Регистры устройства RG_1, \dots, RG_k подключаются к шинам через управляемые выходы. Управление осуществляется с помощью сигналов a_1, \dots, a_k и b_1, \dots, b_k .

Таким образом, на первом этапе проектирования предполагается разделение множества источников операндов АЛУ на два подмножества

$$RA_1 = \{RG_1, \dots, RG_i\} \quad \text{и} \quad RA_2 = \{RG_j, \dots, RG_k\}.$$

Эти подмножества должны удовлетворять условиям:

1) если регистры RG_i и RG_j являются операндами одной микрокоманды, то они включаются в различные подмножества;

2) каждое слово RG_s должно принадлежать хотя бы одному из подмножеств RA_1 или RA_2 и $RA_1 \cup RA_2 = R$;

3) подмножества RA_1 и RA_2 формируются таким образом, чтобы суммарные затраты аппаратуры в схемах коммутации операндов были бы минимальными.

Для определения элементов, принадлежащих RA_1 и RA_2 , построим табл. 15 микрокоманд ГСА и выполним распределение регистров автомата по шинам. В результате множество регистров разделится на подмножества:

$$RA_1 = \{RG_{Cm}\} \quad \text{и} \quad RA_2 = \{RG_{Mn}, RG_{Mt}, RG_{Cm2}\}.$$

2-й этап синтеза M -автомата – определение форматов слов на ШД.

Сформированные подмножества регистров совместим по младшим разрядам. Тогда количество линий в $ШД_1$ и $ШД_2$ будет определяться максимальным числом разрядов в слове из RA_1 или RA_2 соответственно.

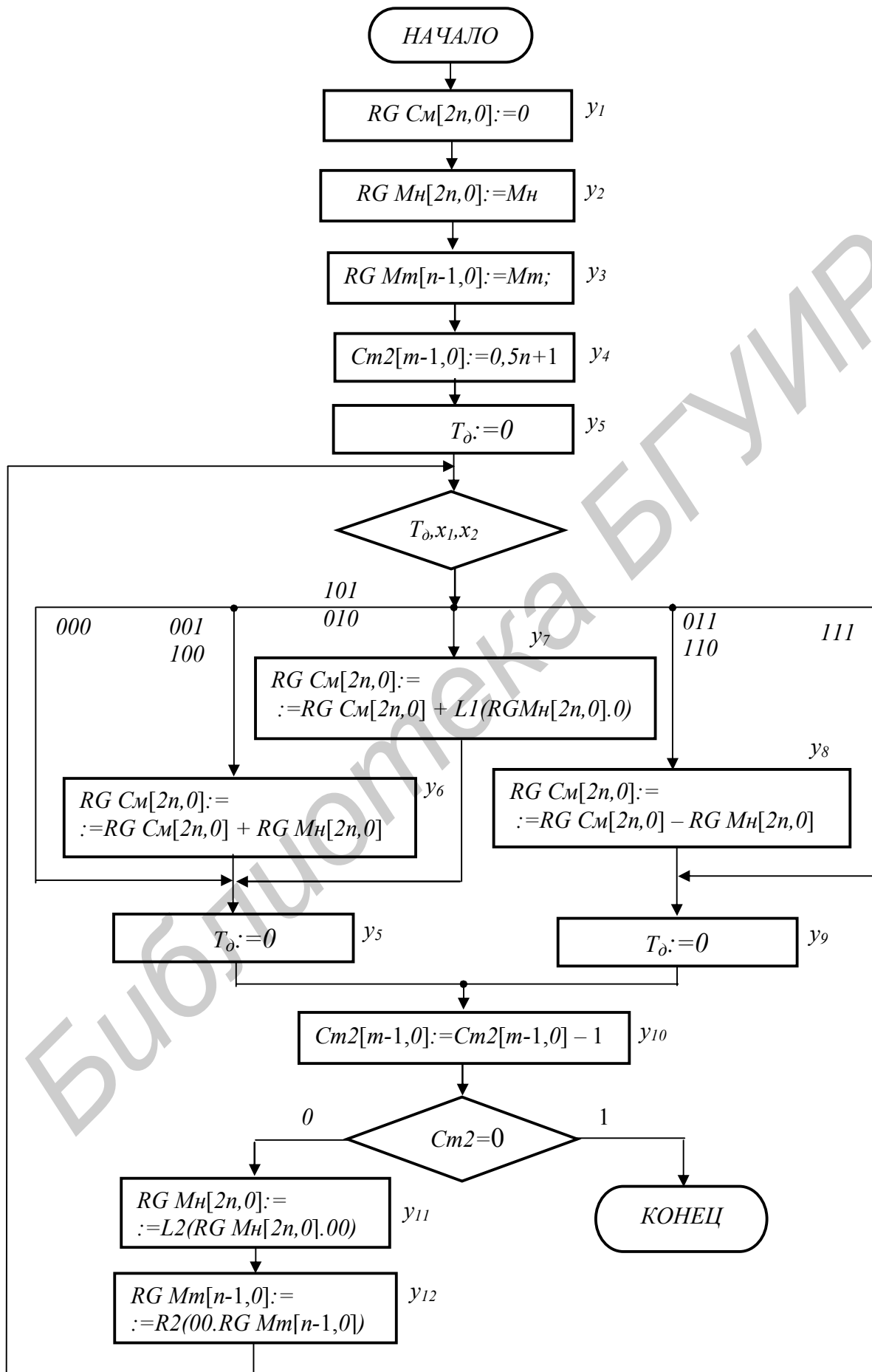


Рис. 43

y_m	Микрокоманда	ШД ₁	ШД ₂
y_1	$RG\ Cm\ [12,0] := 0$	–	–
y_2	$RG\ Mn\ [12,0] := Mn$	–	Mn
y_3	$RG\ Mm\ [5,0] := Mm$	–	Mm
y_4	$RG\ Cm2\ [2,0] := 0,5n+1=4$	–	0100
y_5	$T_0[0] := 0$	–	–
y_6	$RG\ Cm\ [12,0] := RG\ Cm\ [12,0] + RG\ Mn\ [12,0]$	$RG\ Cm\ [12,0]$	$RG\ Mn\ [12,0]$
y_7	$RG\ Cm\ [12,0] := RG\ Cm\ [12,0] + L1(RG\ Mn\ [12,0].0)$	$RG\ Cm\ [12,0]$	$RG\ Mn\ [12,0]$
y_8	$RG\ Cm\ [12,0] := RG\ Cm\ [12,0] + \neg RG\ Mn\ [12,0] + 1$	$RG\ Cm\ [12,0]$	$RG\ Mn\ [12,0]$
y_9	$T_0[0] := 1$	–	–
y_{10}	$RG\ Cm2\ [2,0] := RG\ Cm2\ [2,0] - 1$	–	$RG\ Cm2\ [2,0]$
y_{11}	$RG\ Mn\ [12,0] := L2(RG\ Mn\ [12,0].00)$	–	$RG\ Mn\ [12,0]$
y_{12}	$RG\ Mm\ [5,0] := R2(00.RG\ Mm\ [5,0])$	–	$RG\ Mm\ [5,0]$

Для рассматриваемого примера получим следующие форматы слов:

 


Рис. 44

Таким образом, каждая из шин будет содержать по 13 информационных линий. Очевидно, если число разрядов у одного из регистров оказывается меньше максимального (например в счетчике циклов), то осуществляется совмещение регистров по младшим битам, а при передаче информации по шинам – заполнение свободных разрядов константами 0 и 1.

3 этап синтеза – анализ преобразований в АЛУ.

На данном этапе микрокомандам ГСА ставятся в соответствие операторы присваивания АЛУ. Эти операторы характеризуют действия, которые выполняются непосредственно над входной информацией, а не источники или приемники данных. При этом используется ряд соглашений:

- 1) на входы A_1 и A_2 АЛУ поступают только прямые коды операндов;

2) неопределенный набор входных управляющих сигналов $АЛУ$, а следовательно, и неопределенное преобразование в схеме порождают на его выходе нулевое значение;

3) младшие разряды выходов $АЛУ$ соответствуют младшим разрядам приемников результата.

Учитывая данные допущения, составим таблицу соответствия микрокоманд y_m ГСА умножения и операторов φ_s проектируемого $АЛУ$.

Таблица 16

y_m	Операторы АЛУ	Прием.	Обоз.
	$D := \varphi_s(A_1, A_2)$	RG	φ_s
y_1	$D := 00...0$	$RG Cm$	(φ_1)
y_2	$D := A_2 [12, 0]$	$RG Mn$	φ_2
y_3	$D := A_2 [12, 0]$	$RG Mm$	φ_2
y_4	$D := A_2 [12, 0]$	$RG Cm2$	φ_2
y_5	$D := 00...0, T_d := 0$	T_d	φ_1
y_6	$D := A_1 [12, 0] + A_2 [12, 0]$	$RG Cm$	φ_3
y_7	$D := A_1 [12, 0] + L1 (A_2 [12, 0].0)$	$RG Cm$	φ_4
y_8	$D := A_1 [12, 0] + \neg A_2 [12, 0].0 + 1$	$RG Cm$	φ_5
y_9	$D := 00...01, (T_d := 1)$	T_d	φ_6
y_{10}	$D := A_2 [12, 0] + 111...1$	$RG Cm2$	φ_7
y_{11}	$D := L2 (A_2 [12, 0].00)$	$RG Mn$	φ_8
y_{12}	$D := R2 (00. A_2 [12, 0])$	$RG Mm$	φ_9

Примечание к табл. 16. Вместо микрокоманды y_1 может быть использована запрещенная комбинация сигналов $АЛУ$. Это дает возможность сформировать нулевой операнд на выходе, а соответствующий сигнал управления (y_1) удалить из ГСА. Оператор $АЛУ$ φ_1 тогда может использоваться для сброса $T_d := 0$.

На этом же этапе синтеза могут быть построены таблицы для выбора операндов $АЛУ$ (или управления операндами) и приемников результата.

Присвоим регистрам проектируемого устройства номера от 1 до 4:

$$RG Cm = RG_1, RG Mn = RG_2, RG Mm = RG_3, RG Cm2 = RG_4.$$

Тогда сигналы управления операндами и результатами вычислений будут иметь состав, указанный в табл. 17, 18.

4-й этап синтеза М-автомата – кодирование микроопераций наборами управляющих сигналов.

На данном этапе микрокоманды $y_m \in \{Y\}$ исходной ГСА заменяется наборами управляющих сигналов a_i, b_j, d_k, φ_s (табл. 19).

Таблица 17

Источник операндов		Сигнал управления	
ШД ₁	ШД ₂	a_i	b_j
RGC _M	–	a_1	–
–	RGM _H	–	b_2
–	RGM _m	–	b_3
–	RG C _{m2}	–	b_4

Таблица 18

Приемник результата	Сигнал управления
$D \rightarrow RG_k$	d_k
$D \rightarrow RGC_M$	d_1
$D \rightarrow RGM_H$	d_2
$D \rightarrow RGM_m$	d_3
$D \rightarrow RG C_{m2}$	d_4
$D \rightarrow T_\delta$	d_5

Таблица 19

y_m	a_i	b_j	d_k	φ_s
y_1	–	–	d_1	φ_1
y_2	–	–	d_2	φ_2
y_3	–	–	d_3	φ_2
y_4	–	–	d_4	φ_2
y_5	–	–	d_5	φ_1
y_6	a_1	b_2	d_1	φ_3
y_7	a_1	b_2	d_1	φ_4
y_8	a_1	b_2	d_1	φ_5
y_9	–	–	d_5	φ_6
y_{10}	–	b_4	d_4	φ_7
y_{11}	–	b_2	d_2	φ_8
y_{12}	–	b_3	d_3	φ_9

Приведенная в табл. 19 информация может быть использована далее для перекодирования исходной ГСА и построения управляющего автомата.

5-й этап синтеза – составление подмножеств (или классов) эквивалентных операторов.

С целью оптимизации затрат аппаратуры в комбинационном АЛУ и формализации процесса проектирования ОА множество операторов $\{\varphi_s\}$ разбивается на классы k_1, \dots, k_j эквивалентных операторов. При этом под эквивалентными

ми понимают операторы, реализующие в арифметико-логическом устройстве однотипные действия.

Пусть класс k_1 образуют операторы, реализующие функцию установки регистров проектируемого устройства. Список подмножества преобразований, входящих в данный класс, будет иметь вид

$$k_1 = \left\{ \begin{matrix} \varphi_1 \\ \varphi_6 \end{matrix} \right\} = \left\{ \begin{matrix} D := 00...00 \\ D := 00...01 \end{matrix} \right\}.$$

В класс k_2 будем включать операторы, которые характеризуют действия, соответствующие сложению чисел в дополнительных кодах

$$k_2 = \left\{ \begin{matrix} \varphi_2 \\ \varphi_3 \\ \varphi_5 \\ \varphi_7 \end{matrix} \right\} = \left\{ \begin{matrix} D := 0 + A_2[12,0] + 0 \\ D := A_1[12,0] + A_2[12,0] + 0 \\ D := A_1[12,0] + \overline{A_2[12,0]} + 1 \\ D := 0 + A_2[12,0] + 11...1 \end{matrix} \right\}.$$

В остальные классы включаем по одному оператору, так как они характеризуют различные типы действий:

$$\begin{aligned} k_3 &= \{ \varphi_4 \} = \{ D := A_1[12,0] + L1(A_2[12,0].0) \}, \\ k_4 &= \{ \varphi_8 \} = \{ D := L2(A_1[12,0].00) \}, \\ k_5 &= \{ \varphi_9 \} = \{ D := R2(00.A_2[12,0]) \}. \end{aligned}$$

6-й этап синтеза – построение обобщенных операторов.

На данном этапе для каждого класса эквивалентных операторов k_1, \dots, k_j строится обобщенный оператор вида

$$D := B_1 + B_2 + B_3,$$

где B_i – операнды, подаваемые на входы сумматора и вход переноса C_0 .

Рассмотрим класс k_1 . Операторы, включенные в данный класс, предназначены для сброса регистра суммы и управления T_δ . На практике оказывается удобным преобразовать структурную схему таким образом, чтобы T_δ управлялся сигналами операторов, а функция сброса RG C_m реализовывалась при отсут-

ствии других сигналов φ_s . При такой реализации схемы сигнал управления d_5 должен быть удален из табл. 18. Если же триггер дополнительный будет реализован в виде однобитного регистра, то сигнал d_5 сохраняется, а T_d рассматривается как элемент общего поля регистров.

Рассмотрим класс k_2 , предварительно преобразуя оператор φ_7 к виду

$$\varphi_7 : D := 11\dots 1 + A_2[12,0] + 0.$$

После этого обобщенный оператор для класса k_2 может быть представлен суммой

$$D := B_1 + B_2 + B_3,$$

$$\text{где } B_1 = \begin{cases} 0, & \text{если } \varphi_2 = 1, \\ A_1[12,0], & \text{если } \varphi_3, \varphi_5 = 1, \\ [-1]_d = 11\dots 1, & \text{если } \varphi_7 = 1; \end{cases} \quad B_2 = \begin{cases} A_2[12,0], & \text{если } \varphi_2, \varphi_3, \varphi_7 = 1, \\ -A_2[12,0], & \text{если } \varphi_5 = 1; \end{cases}$$

$$B_3 = \begin{cases} 0, & \text{если } \varphi_2, \varphi_3, \varphi_7 = 1, \\ 1, & \text{если } \varphi_5 = 1. \end{cases}$$

Для упрощения схемы сдвига в АЛУ можно объединить классы k_3 и k_4 в класс k_6 , предварительно преобразовав оператор φ_8 к виду

$$k_6 = k_3 \cup k_4 = \left\{ \begin{array}{l} \varphi_4 \\ \varphi_8 \end{array} \right\} = \left\{ \begin{array}{l} D := A_1[12,0] + LI(A_2[12,0].0) \\ D := LI(A_2[12,0].0) + LI(A_2[12,0].0) \end{array} \right\}.$$

Обобщенный оператор для данного класса будет иметь вид

$$D := B_1 + B_2 + 0,$$

$$\text{где } B_1 = \begin{cases} LI(A_2[12,0].0), & \text{если } \varphi_8 = 1, \\ A_1[12,0].0, & \text{если } \varphi_4 = 1; \end{cases} \quad B_2 = LI(A_2[12,0].0), \text{ если } \varphi_4, \varphi_8 = 1.$$

Операторы класса k_5 не изменяются, при этом

$$D := B_2 = R_2(00.A_2[12,0]) \text{ при } \varphi_9 = 1.$$

7-й этап синтеза – построение структурных схем для реализации обобщенных операторов.

Аппаратная реализация класса k_1 очевидна и может быть представлена обычным триггером RS-типа.

В классе k_2 операцию сложения следует реализовать с помощью схемы комбинационного сумматора с двумя входами для слагаемых B_1 и B_2 и входом переноса C_0 для оператора φ_5 . Для формирования дополнительного кода на одном из входов модуля устанавливается блок инверсии (рис.45).

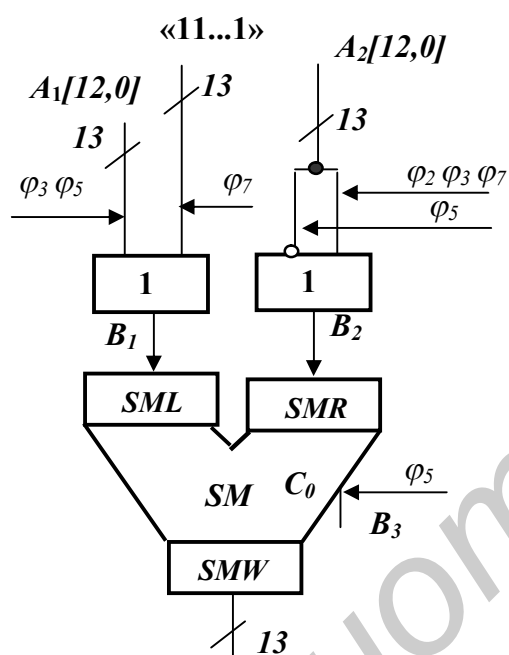


Рис. 45

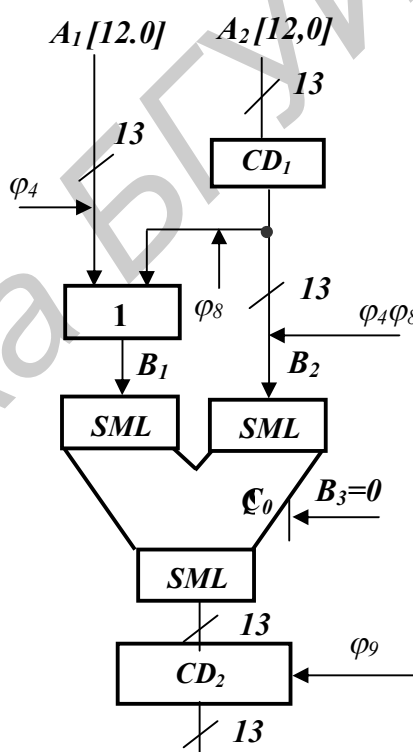


Рис. 46

Построим схему для операторов класса k_6 . Она будет содержать модуль комбинационного сумматора и схему сдвигателя CD_1 (рис. 46). Здесь же для выполнения действий класса k_5 на выходе сумматора установим схему сдвигателя CD_2 на 2 разряда вправо за такт. Управление сдвигами в CD_2 осуществляется с помощью сигнала управления φ_9 .

8-й этап синтеза – формирование списка логических условий.

На данном этапе составляется таблица, содержащая строку «перечень усло-

вий» и строку указателей на структурные компоненты OA – источники этих условий (табл. 20). В процессе автоматизированного проектирования процессоров информация о признаках вводится в компьютер и используется для синтеза соответствующих комбинационных схем.

Таблица 20

Перечень условий	x_0	x_1	$N (signMn)$...
Источник	$RG Mm[14]$	$RG Mm[13]$	$RG Mn[14]$...

9-й этап синтеза – построение обобщенной схемы операционного устройства. На данном этапе объединяют (методом суперпозиции) все подсхемы, реализующие обобщенные операторы, в общую схему АЛУ. При необходимости элементы коммутации в подсхемах заменяются схемами мультиплексирования или устройствами с тремя состояниями на выходе (рис. 47).

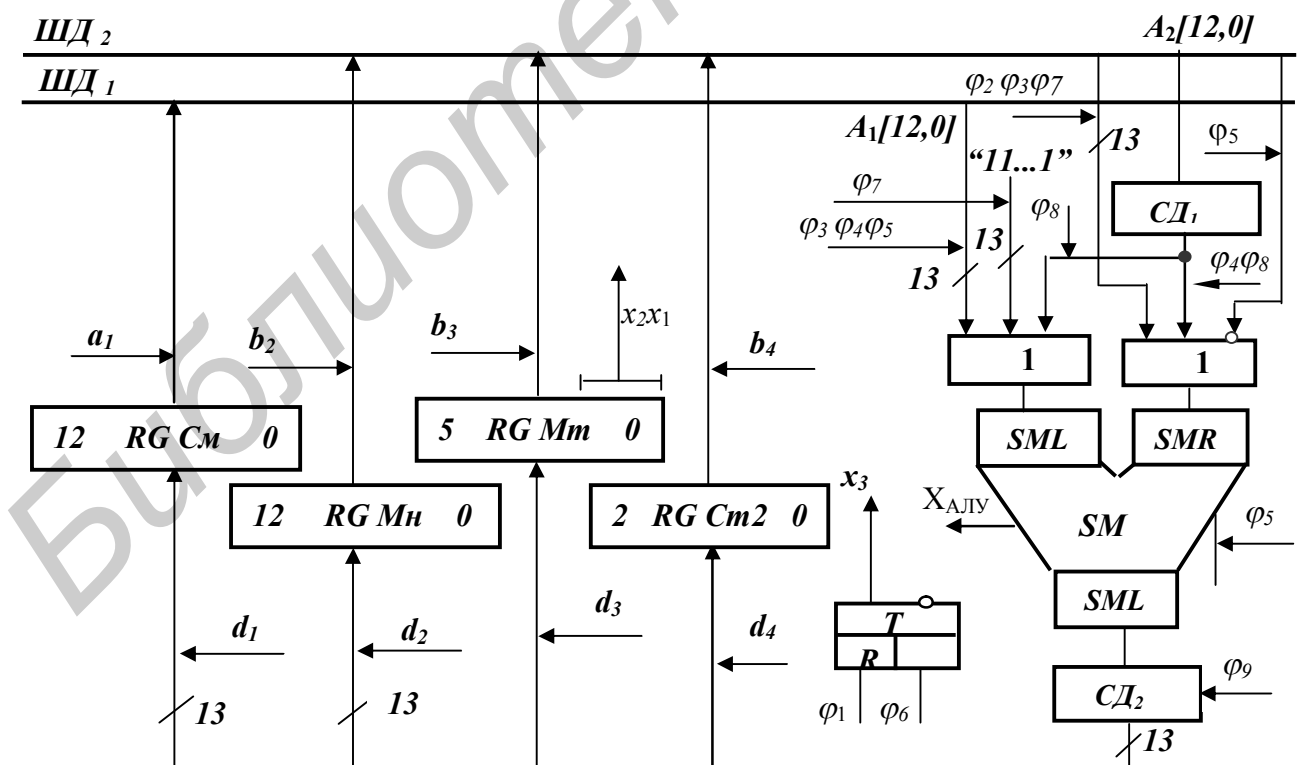


Рис. 47

M-автомат реализует в каждом такте одну микрокоманду граф-схемы алгоритма. Поэтому все совмещенные операторные вершины при синтезе устройства управления должны быть разделены с учетом потактовой работы операционного автомата.

2.9. Синтез *I*-автоматов

Структура операционного автомата *I*-типа условно может быть разделена на три составные части:

- 1) регистры памяти;
- 2) комбинационные схемы, реализующие функции АЛУ;
- 3) схемы, формирующие признаки результата.

Для получения максимальной производительности структура *I*-автомата не должна вносить ограничений на совместимость микрокоманд, т.е. структура должна обеспечить возможность одновременного выполнения всех функционально совместимых преобразований исходной граф-схемы алгоритма. Такой подход к вычислениям требует разделения комбинационной схемы АЛУ на подсхемы, выполняющие действия вида

$$RG_i := \Pi_i(RG_1, \dots, RG_k), \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

Поставленному условию удовлетворяет класс устройств, у которых каждый из регистров RG_i обслуживается своей схемой АЛУ. Причем каждое АЛУ_{*i*} должно выполнять только те операторы Φ_i , которые определяют содержимое регистра с номером *i*. Что касается максимального числа информационных шин *I*-автомата, то оно определяется возможностью распараллеливания вычислений, задаваемых исходным алгоритмом.

Каноническая структура автомата *I*-типа имеет вид, показанный на рис. 48.

На практике число используемых информационных шин у схем данного вида, как правило, невелико и составляет величину не более 2–3. В противном случае затраты на проектирование и построение блока АЛУ существенно возрастают.

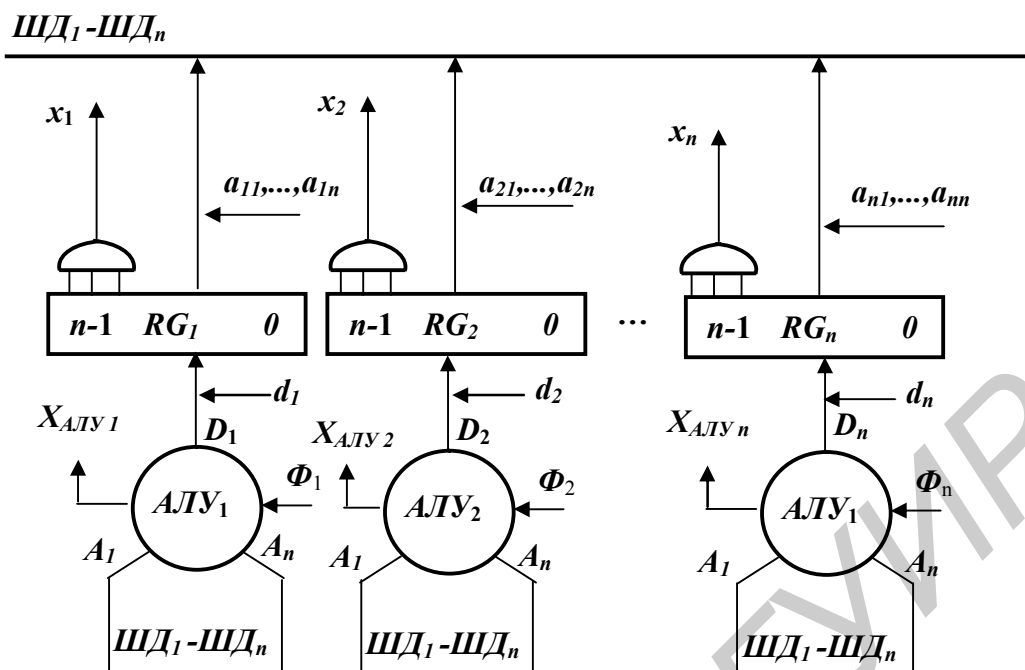


Рис. 48

Операционный автомат I -типа (укрупненно) синтезируется в соответствии со следующими этапами:

1-й этап. Множество микрокоманд, определяемых операторными вершинами $ГСА$, разбивается на подмножества Y_1, \dots, Y_n , которые реализуют преобразование над словами:

$$RG_i := \Pi_i(RG_k, \dots, RG_j).$$

2-й этап. На подмножествах Y_i выделяются классы эквивалентных операторов для $ALU_i - K_{ij}$, причем в каждый класс j подмножества i включаются микрокоманды эквивалентного функционального назначения для регистра RG_i .

3-й этап. Для каждого класса j , содержащего не менее двух эквивалентных операторов, строится обобщенный оператор вида

$$D_{ij} := B_1 + B_2 + B_3.$$

4-й этап. Выполняется построение ALU_i путем суперпозиции всех под-схем, соответствующих обобщенным операторам D_{ij} .

Рассмотрим теперь методику синтеза I -автомата на конкретном примере. Пусть требуется построить устройство, позволяющее выполнять умножение чисел на 2 разряда одновременно, начиная со старших разрядов Mm . Для решения задачи используем ГСА (рис. 40) со следующим списком микрокоманд:

$$\begin{aligned}
 y_1) \text{ RG } Mm[5,0] &:= Mm, & y_5) \text{ RG } Cm[13,0] &:= \text{RG } Cm[13,0] + 2Mn, \\
 y_2) \text{ RG } Mn[13,0] &:= Mn, & y_6) \text{ RG } Cm[13,0] &:= \text{RG } Cm[13,0] + 4Mn, \\
 y_3) \text{ Cm2}[2,0] &:= 0,5n + 1, & y_7) \text{ RG } Cm[13,0] &:= \text{RG } Cm[13,0] - 2Mn, \\
 y_4) \text{ RG } Cm[13,0] &:= 0, & y_8) \text{ RG } Cm[13,0] &:= \text{RG } Cm[13,0] - 4Mn, \\
 y_9) \text{ Cm2}[2,0] &:= \text{Cm2}[2,0] - 1, \\
 y_{10}) \text{ RG } Cm[13,0] &:= \text{RG } Cm[13,0] \times 2^2, \\
 y_{11}) \text{ RG } Mm[5,0] &:= \text{RG } Mm[5,0] \times 2^2.
 \end{aligned}$$

1-й этап синтеза I-автомата. Декомпозиция списка микрокоманд на 4 подмножества (в соответствии с числом регистров):

$$\begin{aligned}
 \text{RG } Mn: \quad Y_1 &= \{y_2\}, \\
 \text{RG } Mm: \quad Y_2 &= \{y_1, y_2\}, \\
 \text{RG } Cm: \quad Y_3 &= \{y_4, y_5, y_6, y_7, y_8, y_{10}\}, \\
 \text{Cm2}: \quad Y_4 &= \{y_3, y_9\}.
 \end{aligned}$$

2-й этап. Распределение регистров по шинам.

В связи с малой трудоемкостью решаемой задачи выберем двухшинную организацию устройства и выполним распределение регистров по шинам в соответствии с табл. 21. В итоге множество регистров разделится на два подмножества:

$$\text{ШД}_1 = \{\text{RG } Cm\}, \quad \text{ШД}_2 = \{\text{RGMn}, \text{RGMm}, \text{Cm2}\}.$$

При выполнении данного этапа будем учитывать, что использование в схеме числа шин, большего, чем две, предполагает временное совмещение микрокоманд различных типов, например, при выполнении бинарных преобразований следует осуществлять пересылку данных с использованием линий ШД_i и

$ШД_2$, а по шине $ШД_3$ (при необходимости) передавать декрементируемое значение счетчика (или сдвигаемый операнд).

Таблица 21

y_m	Содержание микрокоманды	$ШД_1$	$ШД_2$
y_1	$RG Mm[6,0] := Mm$	—	—
y_2	$RG Mn[13,0] := Mn$	—	—
y_3	$Cm2[2,0] := 0,5n+1=4$	—	—
y_4	$RG Cm[13,0] := 00...0$	—	—
y_5	$RG Cm[13,0] := RG Cm[13,0] + L1(RG Mn[13,0].0)$	$RG Cm[13,0]$	$RG Mn[13,0]$
y_6	$RG Cm[13,0] := RG Cm[13,0] + L2(RG Mn[13,0].00)$	$RG Cm[13,0]$	$RG Mn[13,0]$
y_7	$RG Cm[13,0] := RG Cm[13,0] + \gamma L1(RG Mn[13,0].0)+1$	$RG Cm[13,0]$	$RG Mn[13,0]$
y_8	$RG Cm[13,0] := RG Cm[13,0] + \gamma L2(RG Mn[13,0].00)+1$	$RG Cm[13,0]$	$RG Mn[13,0]$
y_9	$Cm2[2,0] := Cm2[2,0] - 1$	—	$Cm2[2,0]$
y_{10}	$RG Cm[13,0] := L2(RG Cm[13,0].00)$	$RG Cm[13,0]$	—
y_{11}	$RG Mm[6,0] := L2(RG Mm[6,0].00)$	—	$RG Mm[6,0]$

3-й этап. Определение форматов слов на $ШД$. Сущность этапа ничем не отличается от аналогичного шага синтеза M -автомата.

4-й этап. Анализ преобразований в $АЛУ_i$.

Таблица 22

y_m	Операторы $АЛУ_i$	Прием.	Обоз.
	$D_i := \varphi_s(A_1, A_2)$	RG	φ_s
y_2	$D_1 := A_1[13,0]$	$RG Mn$	φ_2
y_1	$D_2 := A_1[6,0]$	$RG Mm$	φ_1
y_{11}	$D_2 := L2(A_1[6,0].00)$	$RG Mm$	φ_{11}
y_4	$D_3 := 00...0$	$RG Cm$	φ_4
y_5	$D_3 := A_1[13,0] + A_2[13,0]$	$RG Cm$	φ_5
y_6	$D_3 := A_1[13,0] + L1(A_2[13,0].0)$	$RG Cm$	φ_6
y_7	$D_3 := A_1[12,0] + \gamma A_2[12,0] + 1$	$RG Cm$	φ_7
y_8	$D_3 := A_1[12,0] + \gamma L1(A_2[13,0].0) + 1$	$RG Cm$	φ_8
y_{10}	$D_3 := L1(A_1[13,0].0)$	$RG Cm$	φ_{10}
y_3	$D_4 := A_1[2,0]$	$Cm2$	φ_3
y_9	$D_4 := A_1[2,0] + 111$	$Cm2$	φ_9

Табл. 22 состоит из подтаблиц, число которых равно числу регистров, а следовательно, и числу проектируемых $АЛУ$. При составлении данных под-

множеств учитывался также тот факт, что процесс выполнения сдвигов на два разряда $L2(A_2[13,0].00)$ в $RG C_m$ реализуется с использованием технологической, «косой» передачи данных в $RG C_m$ плюс аппаратный сдвиг также на один разряд. Выполнение сдвига в $RG M_m - L2(A_1[6,0].00)$ предполагается осуществлять только за счет технологической коммутации, сигнал же управления параллельной ветвью при этом должен быть равен нулю. На этом же этапе составляются таблицы управления источниками операндов и выбора приемников результатов для слов, пересылаемых с выходов АЛУ (см. табл. 23 и 24).

Для построения таблиц присвоим регистрам OA следующие номера:

$$RG M_n := RG_1; \quad RG M_m := RG_2; \quad RG C_m := RG_3; \quad C_m2 := RG_4.$$

Таблица 23

Источник операндов		Сигнал управления
$ШД_1$	$ШД_2$	a_{ij}
$RG C_m$	—	a_{31}
—	$RG M_n$	a_{12}
—	$RG M_m$	a_{22}
—	C_m2	a_{42}

Таблица 24

Приемник результата	Сигнал управления
$D_i \rightarrow RG_k$	d_k
$D_3 \rightarrow RG C_m$	d_3
$D_1 \rightarrow RG M_n$	d_1
$D_2 \rightarrow RG M_m$	d_2
$D_4 \rightarrow C_m2$	d_4

5-й этап. Кодирование микрокоманд наборами управляющих сигналов (см. методику синтеза M -автоматов и табл. 25)

Таблица 25

y_m	a_{i1}	a_{i2}	d_k	φ_s
y_1	—	—	d_2	φ_1
y_2	—	—	d_1	φ_2
y_3	—	—	d_4	φ_3
y_4	—	—	d_3	φ_4
y_5	a_{31}	a_{12}	d_3	φ_5
y_6	a_{31}	a_{12}	d_3	φ_6
y_7	a_{31}	a_{12}	d_3	φ_7
y_8	a_{31}	a_{12}	d_3	φ_8
y_9	—	a_{42}	d_4	φ_9
y_{10}	a_{31}	—	d_3	φ_{10}
y_{11}	—	a_{22}	d_2	φ_{11}

Этап построения эквивалентных операторов в данном примере может быть пропущен ввиду малой сложности.

6-й этап. Составление списка обобщенных операторов для схем $АЛУ_i$.

$$D_1 := A_1[13,0], \text{ если } \varphi_2 = 1; \quad D_2 := \begin{cases} A_1[6,0], & \text{если } \varphi_1 = 1; \\ L1(A_1[6,0].0), & \text{если } \varphi_{11} = 1; \end{cases}$$

$$D_3 := B_1 + B_2 + B_3,$$

$$B_1 = \begin{cases} A_1[13,0], & \text{если } \varphi_5, \varphi_6, \\ \varphi_7, \varphi_8 = 1, \\ L1(A_1[13,0].0), & \text{если } \varphi_{10} = 1; \end{cases} \quad B_2 = \begin{cases} A_2[13,0], & \text{если } \varphi_5 = 1, \\ L1(A_2[13,0].0), & \text{если } \varphi_6 = 1, \\ \neg A_2[13,0], & \text{если } \varphi_7 = 1, \\ \neg L1(A_2[13,0].0), & \text{если } \varphi_8 = 1; \end{cases} \quad B_3 = \begin{cases} 0, & \text{если } \varphi_5, \varphi_6, \varphi_{10} = 1, \\ 1, & \text{если } \varphi_7, \varphi_8 = 1. \end{cases}$$

$$D_4 := B_1 + B_2,$$

$$B_1 = A_1[2,0], \text{ если } \varphi_3, \varphi_9 = 1; \quad B_2 = 111, \text{ если } \varphi_9 = 1.$$

7-й этап. Формирование списка логических условий.

На данном этапе составляется таблица, содержащая строку «перечень условий» и строку указателей на структурные компоненты ОА – источники этих условий. Сущность этапа ничем не отличается от методики, рассмотренной выше при синтезе M -автомата.

8-й этап. Построение схем $АЛУ_i$ на основе обобщенных операторов.

На рис. 49 приведена реализация $АЛУ_1$ и $АЛУ_2$. В первой схеме вычислитель практически отсутствует и состоит только из схемы коммутации Mn в регистр. Сигнал управления записью в $RG Mn$ при этом может быть интерпретирован как микрооперация умножения на единицу и заменен на оператор φ_2 .

Второе $АЛУ$ состоит из сдвигателя, предназначенного для сдвига множителя на два разряда за счет технологической «косой» передачи. Особенностью $АЛУ_1$ и $АЛУ_2$ является то, что обе схемы имеют один и тот же источник данных. В связи с этим, невзирая на подключение одного и другого $АЛУ$ к $ШД_2$, каждый из входов $АЛУ$ имеет первый порядковый номер.

 


Рис. 49

Схема, приведенная на рис. 50, реализует схемотехнику ALU_3 . Здесь микрооперация сдвига регистра $RG \text{ См}$ также осуществляется за счет «косой» (технологической) передачи операнда на вход логического элемента $2ИЛИ$. Сдвиг множимого на один разряд выполняется аналогично, а в случае необходимости – аппаратно (дополнительно) еще на один разряд влево.

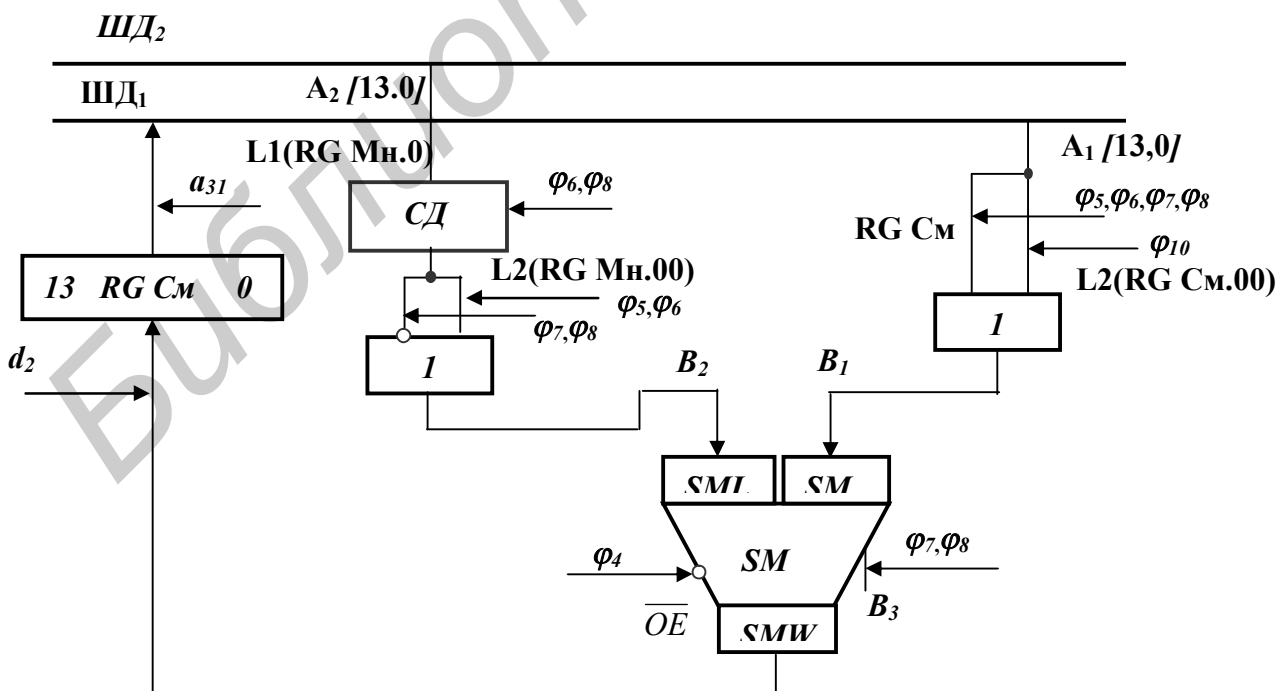


Рис. 50

Рис. 51 поясняет принцип функционирования $АЛУ_4$. В данной схеме декрементирование содержимого регистра $Сm2$ осуществляется путем сложения текущего наполнения счетчика и дополнительного кода числа «-1».

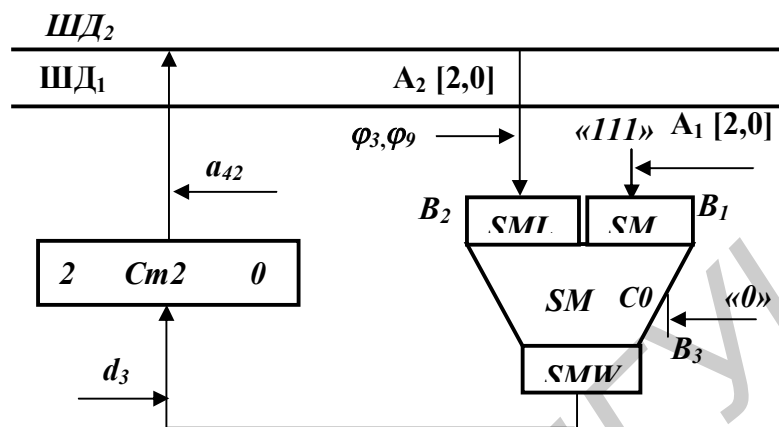


Рис. 51

2.10. Структурная организация и синтез IM -автоматов

Рассмотренные выше два класса OA обладают диаметрально противоположными свойствами: I -автоматам присуща максимальная производительность при наибольшей сложности схемы, M -автоматам – минимальная производительность при наименьших затратах аппаратуры. Следует ожидать, что между этими двумя классами структур будут существовать варианты OA , обладающие промежуточными свойствами. Эти структуры при проектировании выделяют в особый класс – класс так называемых IM -автоматов.

IM -автоматы – это операционные устройства, структурная организация которых вносит определенные ограничения на совместимость микрокоманд, однако позволяет выполнить за такт более одного преобразования функциональной микропрограммы.

Структура IM -автомата (укрупненно) порождается следующим образом.

Во-первых, аналогично, как и для M -автомата, определяются все операторы, реализуемые в комбинационных схемах $АЛУ$.

Во-вторых, определяются классы операторов, эквивалентных в смысле выполняемых ими функций.

В-третьих, в состав *ОА* включаются комбинационные схемы *АЛУ*, реализующие определенные совокупности эквивалентных или единый, обобщенный оператор.

Таким образом, *ИМ*-автоматы можно рассматривать как композицию из *k* *М*-автоматов, взаимодействующих с общим полем регистров. Исходя из этого, синтез автоматов среднего класса сводится к разбиению всего множества микрокоманд на *k* подмножеств и синтезу *k* *М*-автоматов, реализующих функции данных подмножеств.

Проведенный анализ операций в *ОА* показывает, что большинство вычислительных алгоритмов в компьютерной технике базируется на обработке следующих трех групп основных операций:

- 1) сложение в дополнительном или обратном коде;
- 2) сдвиг операнда на *i* разрядов;
- 3) логическое преобразование.

В связи с этим при построении *ИМ*-автоматов структура устройства, как правило, будет содержать комбинационные схемы *АЛУ*₁ и *АЛУ*₂, реализующие функции преобразования соответственно двух и одного операнда:

$$D_1 := \Phi_1(A_1, A_2), \quad D_2 := \Phi_2(A_3).$$

Обобщенная структурная схема рассматриваемого автомата представлена на рис. 52. В данной схеме a_i, b_j, c_k – это микрооперации выбора операндов; Φ_1, Φ_2 – подмножества операторов, выполняемых в схемах *АЛУ*₁, *АЛУ*₂; d_q, e_u – сигналы управления приемниками результатов, сформированных на выходах *АЛУ*₁ или *АЛУ*₂. Очевидно, что максимальная производительность *ИМ*-автомата определяется числом комбинационных *АЛУ* в проектируемой структуре. Как правило, данный параметр не превышает двух микрокоманд за такт машинного

времени. Этапы синтеза автомата *IM*-типа во многом повторяют этапы синтеза рассмотренных выше *M*-, *I*-структур.

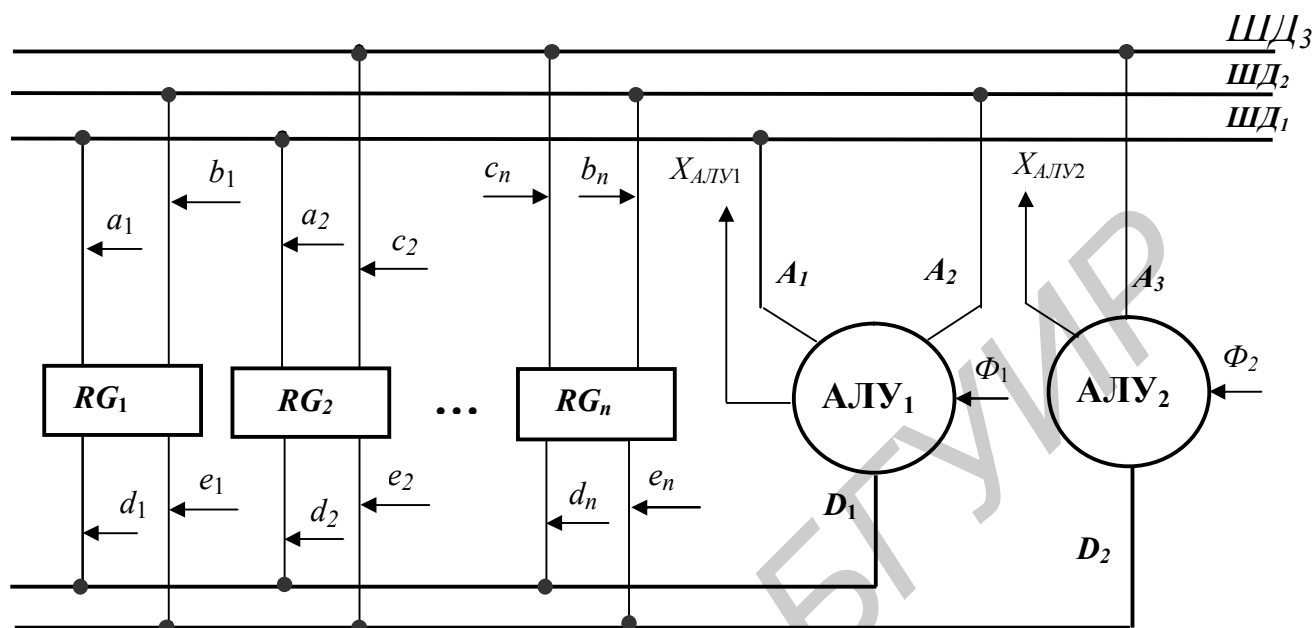


Рис. 52

Первый этап заключается в составлении списка микрокоманд, выполняемых в *ОА*. На данном этапе строится *ГСА*, и все операторные вершины алгоритма отмечаются сигналами y_i . После этого формируется список, в который включаются преобразования, указанные в операторных вершинах.

На втором этапе в зависимости от типа выполняемой микрокоманды и модифицируемого числа операндов множество микрокоманд Y разбивается на два подмножества. В первое Y_1 включаются бинарные преобразования, а регистры-источники операндов данного подмножества закрепляются за шинами $ШД_1$ и $ШД_2$. Во второе подмножество Y_2 включаются унарные преобразования, а регистры этого подмножества закрепляются за $ШД_3$ (табл. 26, 27).

Таблица 26

y_m	Микрокоманда	$ШД_1$	$ШД_2$
y_5	$RG_{Cm} [14,0] := RG_{Cm} [14,0] + RG_{Mn} [14,0]$	RG_{Cm}	RG_{Mn}
	...		

Таблица 27

u_m	Микрокоманда	ШД ₃
y_{10}	$RG\ C_m [14,0] := L1(RG\ C_m [14,0].0)$	$RG\ C_m$

В соответствии с принятой концепцией проектирования, т.е. с учетом разбиения множества Y на два подмножества, в исходную ГСА могут быть внесены коррективы, направленные на совмещение выполняемых действий.

На третьем этапе определяется разрядность слов, передаваемых на входы A_1 и A_2 АЛУ₁ и вход A_3 АЛУ₂. При этом принимается соглашение о совмещении регистров по младшим разрядам и выборе разрядности шин OA равной разрядности регистра максимальной длины.

На четвертом этапе составляется список операторов, реализуемых схемами АЛУ₁ и АЛУ₂, а также составляются таблицы для выбора источников и приемников результата:

Таблица 28

	Микро-	Преобразование слов в АЛУ ₁	
	Обознач.		
	команда		оператор
Y_1	y_4	$D_1 := A_1[14,0] + A_2[14,0]$	φ_8

Таблица 29

	Микро-	Преобразование слов в АЛУ ₂	
	Обознач.		
	команда		оператор
Y_2	y_{12}	$D_2 := L2(A_3[14,0].00)$	φ_{19}

Таблицы для выбора источников операндов и управления приемниками результата составляются с учетом номеров регистров, предварительно закрепленных за структурными элементами схемы. Пусть $RG Cч$ имеет обозначение RG_1 , $RG Mm - RG_2$, $RG Mn - RG_3$, $RG Cm - RG_4$, тогда таблицы управления операндами могут быть представлены в виде:

Таблица 30

Источник операндов			Сигнал управления		
$ЩД_1$	$ЩД_2$	$ЩД_3$	a_i	b_j	c_k
$RG Cм$	$RG Mн$	-	a_i	b_j	-
.....					

Таблица 31

Приемник результата	Сигнал управлен.	
RG_n	d_q	e_u
RG_4	d_4	-
...		

На пятом этапе составляется таблица кодирования микрокоманд сигналами управления:

$$y_m = f(a_i, b_j, c_k, d_q, e_u, \varphi_s).$$

Таблица 32

Микро-операция	Сигнал управления					
	a_i	b_j	c_k	d_q	e_u	φ_s
y_m						
...						

На шестом этапе определяются классы эквивалентных операторов, что позволяет в ряде случаев оптимизировать схемы коммутации операндов.

На седьмом этапе для подмножеств эквивалентных операторов строятся обобщенные операторы, содержащие слагаемые $B_1 - B_3$. Здесь же формируются подсхемы для реализации операторов D_{ij} :

$$D_{11} := B_1 + B_2 + B_3; \quad D_{12} := B_1.$$

Управление операндами B осуществляется с помощью сигналов φ_s – операторов АЛУ.

Восьмой этап состоит в формировании списка логических условий. При этом составляется таблица, содержащая строку «перечень условий» и строку указателей на структурные компоненты ОА – источники этих условий.

Например

Таблица 33

Перечень условий	x_0	x_1	$N(\text{sign}M_n)$...
Источник $RG M_m[n]$	$RG M_m[14]$	$RG M_m[13]$	$RG M_m[14]$...

На девятом этапе строится структурная схема IM -автомата путем суперпозиции подходов, соответствующих обобщенным операторам АЛУ₁ и АЛУ₂.

Десятый этап синтеза (при необходимости) будет состоять в коррекции ГСА с учетом всех изменений, полученных в ходе проектирования вычислительного устройства. В целом же на каждом из этапов возможен возврат на предыдущие этапы для внесения коррективов, обусловленных общим ходом синтеза схемы.

2.11. Использование ЗУ в структуре операционного устройства и класс S-автоматов

В некоторых операционных устройствах преобразования выполняются над большим числом внутренних слов. Примером такой системы является процессор ввода-вывода, используемый как периферийный по отношению к центральному. Для снижения стоимости устройств данного вида регистровая память ОА заменяется оперативным ЗУ, которое обеспечивает в текущий момент времени доступ к любой из ячеек. Операционные автоматы данного вида получили название S-автоматов. Типичная структура S-автомата показана на рис. 53.

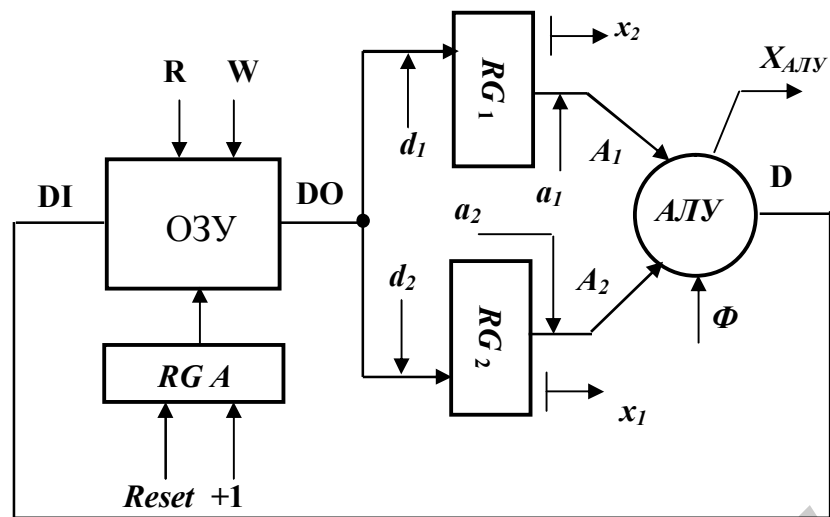


Рис. 53

OZU операционного устройства обеспечивает хранение $N=2^m$ n -разрядных слов по адресам $0, 1, 2, \dots, 2^m-1$. Обращение к OZU инициируется сигналами чтения: $DO := OZU[A]$ и записи: $OZU[A] := D[ALU]$, где A – адрес памяти. Регистры RG_1 и RG_2 используются для хранения двух операндов, участвующих в исполняемых микрокомандах.

Цикл функционирования автомата разделяется на последовательность четырех действий:

- 1) чтение из OZU первого операнда: $RG_1[n-1,0] := OZU[A]$, $MEM R/\bar{W} = 1$;
- 2) чтение из OZU второго операнда: $RG_2[n-1,0] := OZU[A]$, $MEM R/\bar{W} = 1$;
- 3) выполнение преобразования в ALU : $D[ALU] := \varphi_m(RG_1, RG_2)$;
- 4) запись результата в память: $OZU[A] := D[ALU]$.

Комбинационная схема ALU S -автомата строится так же, как и у M -автомата, а быстродействие определяется длительностью цикла обращения к памяти и временем задержки в арифметико-логическом устройстве.

С целью повышения производительности на некоторых операциях в структуру S -автомата иногда включают дополнительные регистры и связи. При этом результаты промежуточных вычислений могут размещаться во вновь введенных регистрах взамен существенно более медленнодействующего OZU .

Пример. Пусть требуется построить *ОА*, предназначенный для изменения порядка следования элементов некоторого массива на противоположный.

Для решения поставленной задачи построим граф-схему вычислений вида рис. 54.

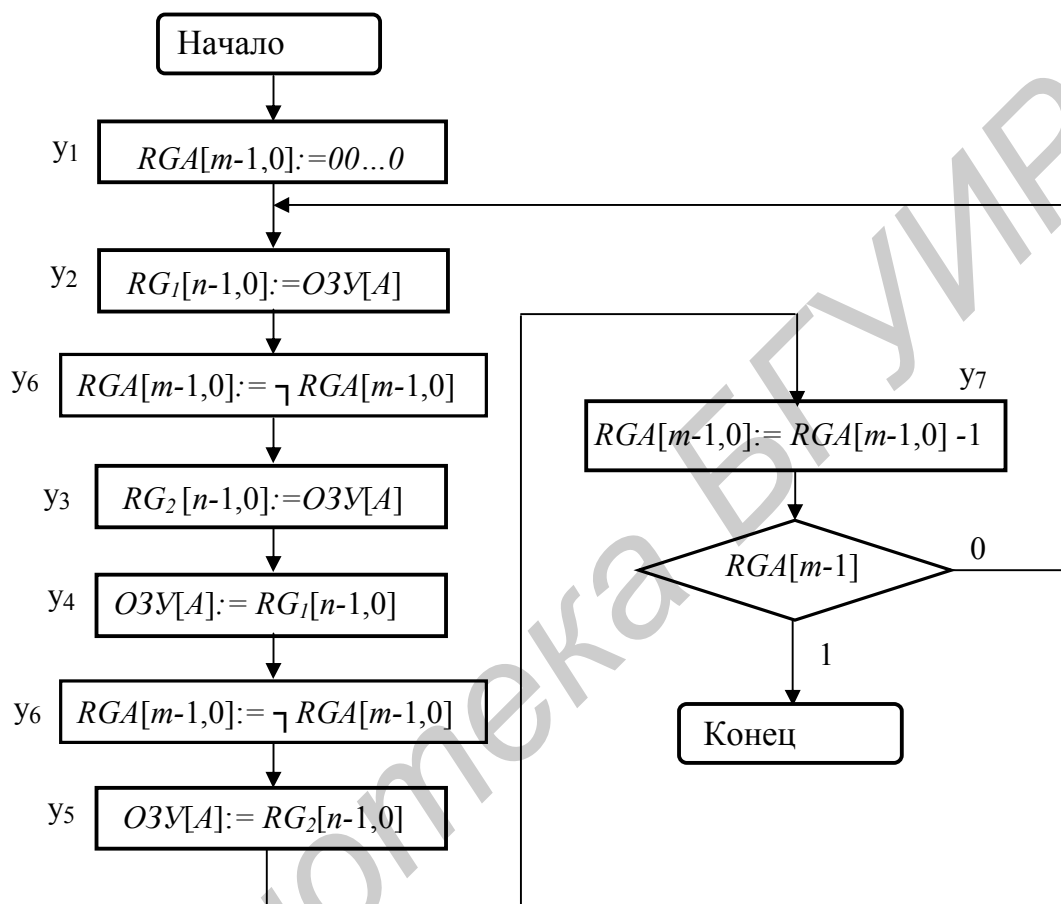


Рис. 54

По данной *ГСА* выполним синтез *S*-автомата в соответствии с алгоритмом проектирования автомата *M*-типа. При этом, учитывая малую сложность процесса проектирования, построим унифицированную табл. 34, присвоив регистру адреса третий номер: $RGA[m-1,0] = RG_3$.

Схема автомата, формируемая в соответствии с таблицей синтеза, может быть представлена в виде рис. 55.

В задачах большей сложности при синтезе *ОА* необходимо использовать (или повторить) все принципиальные моменты этапов проектирования, соответствующие ветствующим формированиям структур *M*-типа.

y_m	Микрокоманда	A_1	A_2	$D := \varphi(A_1 A_2)$	$D \rightarrow RG_k$	φ_m, a_i, b_j
y_1	$RGA[m-1, 0] := 00\dots 0$	—	—	$D := 00\dots 0$	RGA	d_3
y_2	$RG_1[n-1, 0] := OZY[A]$	—	—	—	—	R, d_1
y_3	$RG_2[n-1, 0] := OZY[A]$	—	—	—	—	R, d_2
y_4	$OZY[A] := RG_1[n-1, 0]$	RG_1	—	$D := A_1[n-1, 0]$	$OZY[A]$	a_1, φ_4, W
y_5	$OZY[A] := RG_2[n-1, 0]$	—	RG_2	$D := A_2[n-1, 0]$	$OZY[A]$	a_2, φ_5, W
y_6	$RGA[m-1, 0] := \neg RGA[m-1, 0]$	RGA	—	$D := \neg A_1[n-1, 0]$	RGA	a_3, φ_6, d_3
y_7	$RGA[m-1, 0] := RGA[m-1, 0] + 1$	RGA	—	$D := A_1[n-1, 0] + 1$	RGA	a_3, φ_7, d_3

 


Рис. 55

Рассмотренные методики синтеза операционных автоматов в чистом виде, как правило, не применяются. Основные идеи, изложенные в данном методическом пособии, используются для автоматизированного проектирования микропроцессоров, микроконтроллеров и других БИС, ориентированных на сложные вычисления по разветвленным алгоритмам.

ЛИТЕРАТУРА

1. Майоров С.А., Новиков Г.И. Структура электронных вычислительных машин. – Л.: Машиностроение, 1979. –384 с.

2. Проектирование цифровых систем на комплектах микропрограммируемых БИС // С.С. Булгаков и др.; Под ред. В.Г. Колесникова. – М.: Радио и связь, 1984. –265 с.

Библиотека БГУИР

Учебное издание

Кобяк Игорь Петрович

**ПРОЦЕССОРЫ КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ.
СИНТЕЗ ОПЕРАЦИОННЫХ АВТОМАТОВ**

Методическое пособие
по курсовому и дипломному проектированию
по Тип ЭВМ и СиФО ЭВМ для студентов специальности
40 02 01 «Вычислительные машины, системы и сети»
дневной формы обучения

Редактор Н.А. Бебель
Корректор Е.Н. Батурчик

Подписано в печать 26.02.2003.
Печать ризографическая.
Уч.-изд. л. 4,1.

Формат 60x84 1/16.
Гарнитура «Таймс».
Тираж 75 экз.

Бумага офсетная.
Усл.печ. л. 5,0.
Заказ 692.

Издатель и полиграфическое исполнение:
Учреждение образования
«Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники».
Лицензия ЛП № 156 от 30.12.2002.
Лицензия ЛП № 509 от 03.08.2001.
220013, Минск, П. Бровка, 6.