

РЕЗОНАНС В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЯХ С ЭЛЕМЕНТАМИ ВЫСШЕГО ПОРЯДКА

Петровский И. И. , Свito И. Л.
 Кафедра теоретических основ электротехники,
 Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники
 Минск, Республика Беларусь
 E-mail: Petrovski47@mail.ru, svito@bsuir.by

В работе рассматривается возможность применения элементов высшего порядка, предложенных как новые элементы в теории электрических цепей, для исследования резонансных явлений и использования их при построении частотно-зависимых и резонансных контуров в электротехнических устройствах.

ВВЕДЕНИЕ

Элементы высшего порядка, предлагаемые для применения в электрических цепях как новые к существующим R,L,C обозначаются



где n - порядок элемента [1-4].

I. АНАЛИЗ СХЕМЫ С ЭЛЕМЕНТОМ ВТОРОГО ПОРЯДКА

Принципиальная схема элемента второго порядка представлена на рис. 1.

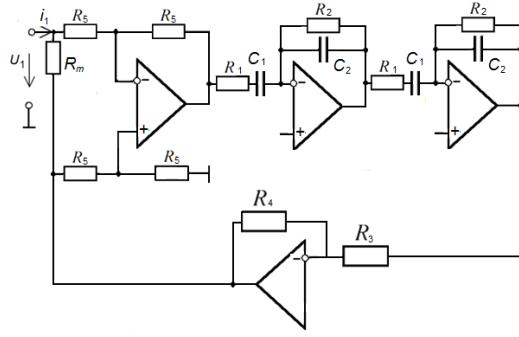


Рис. 1 – Схема элемента второго порядка

Исследуем схему, представленную на рис.2, состоящую из активного сопротивления и элемента второго порядка.

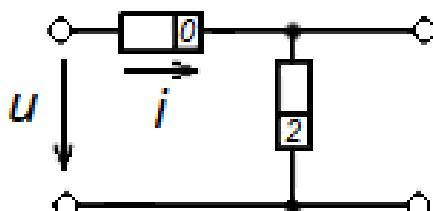


Рис. 2 – Обобщённая схема резонансного контура с элементом второго порядка

Примем, что входной сигнал синусоидален, тогда дифференциальное уравнение будет иметь вид

$$K_2 \frac{d^2i}{dt^2} + Ri = U_m \sin wt.$$

Решение уравнения представляется в виде установившейся и свободной составляющих

$$i = i_y + i_c.$$

Свободная составляющая определяется из уравнения

$$K_2 \frac{d^2i}{dt^2} + Ri = 0.$$

Корни характеристического уравнения $K_2 p^2 + R = 0$ будут $p_{1,2} = \pm j \sqrt{\frac{R}{K^2}}$, что представляет собой уравнение

$$i(t) = A \cos \sqrt{\frac{R}{K^2}} t + B \sin \sqrt{\frac{R}{K^2}} t.$$

Для определения установившегося режима примем, что

$$i_y = I_{my} \sin wt,$$

тогда

$$\frac{d^2i_y}{dt^2} = -w^2 I_{my} \sin wt.$$

После подстановки данного выражения в исходное уравнение оно примет вид

$$(-K_2 w^2 I_{my} + RI_{my}) \sin wt = U_m \sin wt.$$

Следовательно

$$I_{my} = \frac{U_m}{R - K_2 w^2}$$

Тогда общее решение исходного уравнения примет вид

$$i(t) = I_m \sin w_0 t + \frac{U_m}{K_2 (w_0^2 - w^2)} \sin wt,$$

$$\text{где } w_0 = \sqrt{\frac{R}{K^2}}$$

Второе слагаемое этого решения представляет собой частотно- зависимую часть. Её амплитуда указывает на резонансные явления в цепи, что изображено на рис. 3.

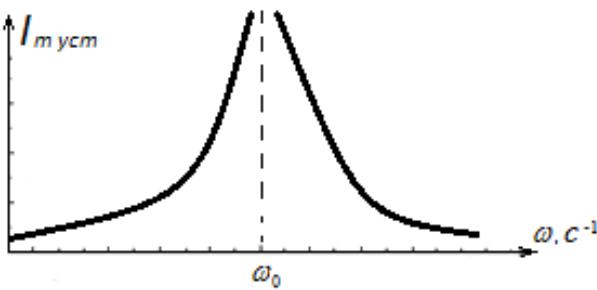


Рис. 3 – Амплитудно-частотная характеристика тока

При этом фазовая характеристика тока представлена на рис. 4.

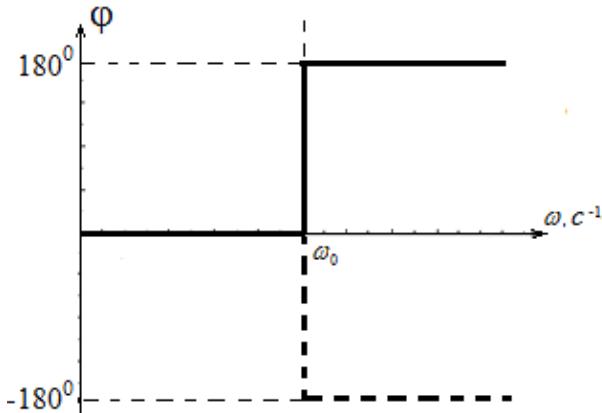


Рис. 4 – Фазочастотная характеристика тока

Такую же зависимость от частоты показывает также общее сопротивление цепи (рис. 2), если сопротивление элемента второго порядка $Z_2 = -w^2 K_2$, то сопротивление цепи

$$Z = R - w^2 K_2 = K_2 (w_0^2 - w^2).$$

Если ток $I_m = \frac{U_m}{Z}$, то $I_m = \frac{U_m}{K_2(w_0^2 - w^2)}$, следовательно $U_m = -I_m w^2 K_2$.

После подстановки I_m в это выражение напряжение примет вид

$$u(t) = -\frac{w^2}{(w_0^2 - w^2)} U_m \sin wt,$$

Что графически изображено на рис. 5.

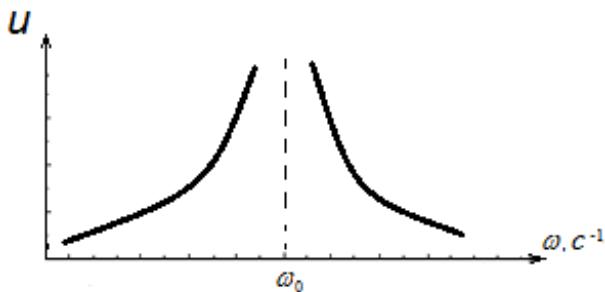


Рис. 5 – Амплитудно-частотная характеристика напряжения

II. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, из приведённого можно сделать вывод, что с помощью элемента высшего порядка можно получить и исследовать явления резонанса токов и напряжений. Полученные результаты могут быть использованы при расчётах частотно-зависимых контуров в электротехнических устройствах, а также в фильтрующих системах.

III. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Panzer, K. Ein Beitrag zum Entwurf von aktiven Bandfiltern mit der minimalen Anzahl von Kondensatoren. Dissertation, TU Munchen, 1975.
- И.И. Петровский, И.Л. Свito. Применение элементов высшего порядка в фильтрах нижних и высших частот. Материалы международной научной конференции «ИТС-2020», 2020 г., БГУИР Минск, Беларусь.
- Philippow, E., Bruckner, P., Schaltungsanordnung zum Erzeugung sowie zum Transformation linearer und nichtlinearer frequenzabhangiger Zweipole hoherer Ordnung. Patentmeldung, TH Ilmenau, 1976.
- И.И. Петровский, И.Л. Свito, Л.Ю. Шилин. Элементы высшего порядка в полосовых фильтрах. Материалы международной научной конференции «ИТС-2021», 2021 г., БГУИР Минск, Беларусь.